

المستوى: 1 متوسط * الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا *****

الاسم: اللقب: القسم:



التمرين الأول : (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خطأ :

- ♦ الربط على التسلسل يضم التركيب على التسلسل و التفرع
- ♦ الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين
- ♦ يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي
- ♦ الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي

فيزياء سيري بلعاسي

التمرين الثاني: (08 نقاط)

الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية بالرموز النظامية

1- ما نوع الربط في الدارة ؟

2- سم العناصر : ① - ② - ③ ؟

..... ①

..... ②

..... ③

3- ما نوع الربط بين المصباحين (L_1) و (L_2) ؟

.....

4- ما نوع الربط بين المصباحين (L_2) و (L_3) ؟

.....



5- عند إتلاف المصباح (L_2) . ماذا يحدث للمصباحين (L_1) و (L_3) ؟

.....



الوضعية الاشكالية : (08 نقاط)

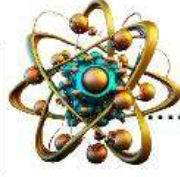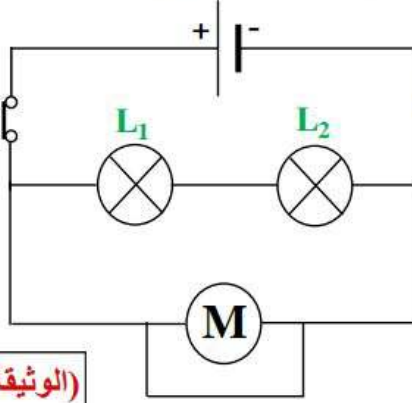في ورشة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا أراد أكرم وزملائه انجاز دائرة كهربائية تحتوي على مصباحين ومحرك (الوثيقة-3-)
عند تركيبهم للدائرة لوحظ عدم توهج المصباحين وعدم دوران المحرك, ساعد الأصدقاء في الإجابة عما يلي:



1- ماهو سبب عدم توهج المصباحين وعدم دوران المحرك ؟

2- ما اسم هذه الدارة ؟ وما هي الآثار المترتبة عليها ؟

(الوثيقة-3-)

3- أعد رسم الدارة الكهربائية مع تحديد جهة التيار الكهربائي عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات الامنية اللازمة
لتجنب هذا النوع من الدارات ؟

فرزاء بري بجمعي



فرزاء بري بجمعي

4- ماهي النصائح و الارشادات التي تتقدمها لأكرم لحماية العناصر الكهربائية والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي ؟



>> لكل شيء آفة ، وآفة العلم النسيان <<

بالتوفيق