
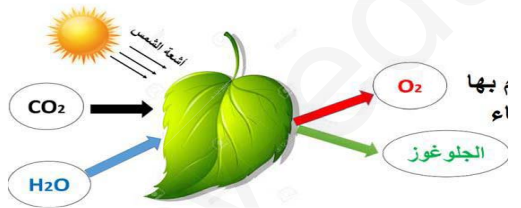


الوضعية الأولى: أ- تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات البديلة، النظيفة والمتجددة والتي سمحت من الاستهلاك العقلاني للطاقة الكهربائية.

1. ما ذا يقصد بالطاقة البديلة و النظيفة؟ 2. مالفعل النهائي المرجو من الوثيقة 1-3. شكل السلسلة الوظيفية، السلسلة الطاقوية ثم الحصيلة الطاقوية لهذا التركيب.
- ب- حتى النبات يستغل ضوء الشمس في إنتاجه للمادة العضوية (وثيقة 2).
4. في جدول صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل الكيميائي عيانا ثم مجهريا. 5. عبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية موازنة.

الوضعية الثانية: أشكل على زميلك فهم التركيب التجريبي المقابل ساعده لفهمه بالإجابة عما يلي:

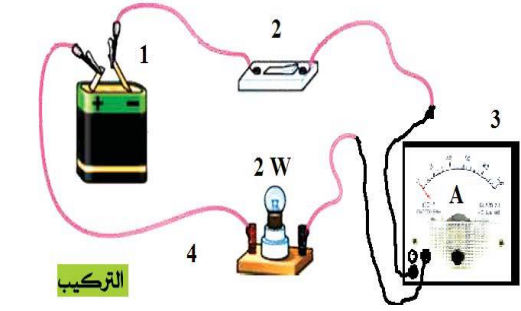1. ما الهدف من التركيبة المقابلة؟ وما اسم الجهاز المستعمل لذلك؟ وكيف يربط في الدارة؟
2. أعد رسم الدارة الكهربائية باستخدام الرموز النظامية موظفا فيها العنصر الكهربائي الذي يحدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر.
3. أحسب الطاقة المحولة من قبل المصباح خلال ساعة واحدة بوحدة الجول. ثم أحسب شدة التيار المارة في المصباح علما أن :
القراءة = 0.3 تدرية العيار = 5 أمبير السلم = 10 تدرجات



الوضعية الأولى: أ- تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات البديلة، النظيفة والمتجددة والتي سمحت من الاستهلاك العقلاني للطاقة الكهربائية.

1. ما ذا يقصد بالطاقة البديلة و النظيفة؟ 2. مالفعل النهائي المرجو من الوثيقة 1-3. شكل السلسلة الوظيفية، السلسلة الطاقوية ثم الحصيلة الطاقوية لهذا التركيب.
- ب- حتى النبات يستغل ضوء الشمس في إنتاجه للمادة العضوية (وثيقة 2).
4. في جدول صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل الكيميائي عيانا ثم مجهريا. 5. عبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية موازنة.

الوضعية الثانية: أشكل على زميلك فهم التركيب التجريبي المقابل ساعده لفهمه بالإجابة عما يلي:

1. ما الهدف من التركيبة المقابلة؟ وما اسم الجهاز المستعمل لذلك؟ وكيف يربط في الدارة؟
2. أعد رسم الدارة الكهربائية باستخدام الرموز النظامية موظفا فيها العنصر الكهربائي الذي يحدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر.
3. أحسب الطاقة المحولة من قبل المصباح خلال ساعة واحدة بوحدة الجول. ثم أحسب شدة التيار المارة في المصباح علما أن :
القراءة = 0.3 تدرية العيار = 5 أمبير السلم = 10 تدرجات

