

(4 -) احسب مقاومة الدارة الكلية . ثم مقاومة كل مصباح إذا كان المصباحان متماثلان