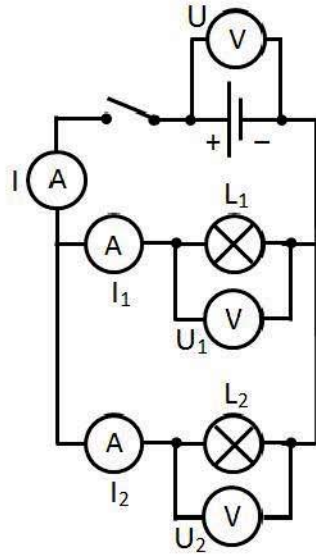


اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: (6 نقاط):


لدى عودة محمد من المدرسة مر على محل أبيه الذي يختص في تصليح المصابيح اليدوية بغية منه في مساعدته وتوظيف معارفه التي درسها في ميدان الظواهر الكهربائية. عند دخوله المحل وجد محمد في يد والده مصباحا معطلا يحاول تصليحه. فتبادر الى ذهنه مجموعة من الأسئلة محتارا في سبب العطل. ساعده الوالد بإعطائه مخططا للتركيب بعد وضع مجموعة من الأجهزة معه. من خلال ما درست حاول مساعدته بالإجابة عما يلي:



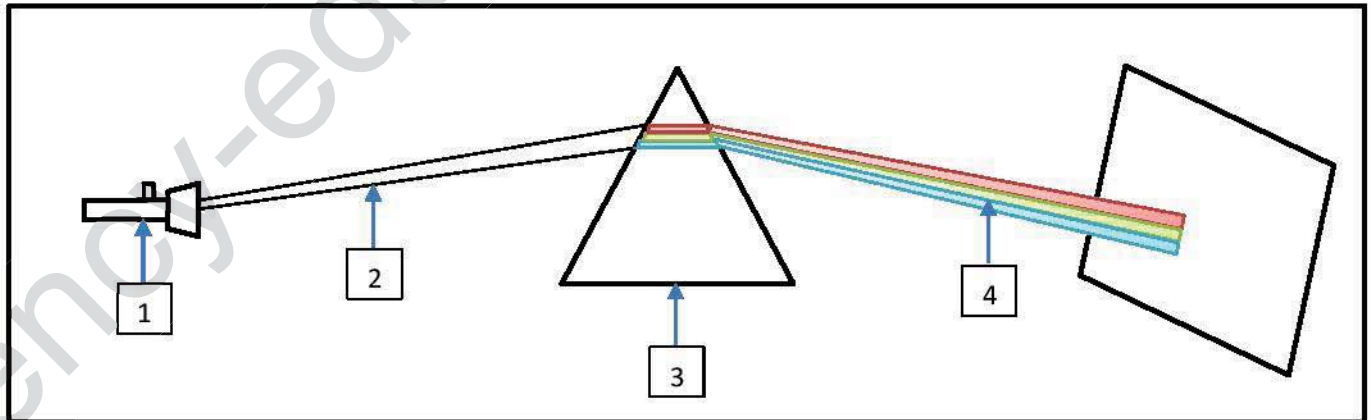
1. عند غلق القاطعة لم يتوهج إلا المصباح L_1 وتحرك مؤشر الفولط متر المربوط بين طرفي المولد ليشير إلى القراءة 30. أحسب قيمة التوتر U علما أن المعيار المستعمل 30 والسلم 100.
2. اكتشف محمد أن الخلل يكمن في المصباح L_2 فقام باستبداله بمصباح جديد متماثل مع المصباح L_1 عندئذ توهج المصباحان بشكل عادي. من خلال السؤال السابق استنتج قيمة كل من U_1 و U_2 مع التعليل.
3. أعد رسم الدارة محددا عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر و قارن بين قيمتي I_1 و I_2 معللا إجابتك.

الوضعية الثانية: (6 نقاط):

في يوم ممطر. بعد إتمامه للمراجعة خرج علي مع أمه للتسوق. و بينما هما في الطريق لمح جموعاً متنوعة من الأزهار بألوان مختلفة تزينت بقطرات المطر على حافة الطريق. فقالت له الأم دعك من الأزهار وانظر الى تنوع ألوان قوس قزح فاستذكر علي تجربة كان قد درسها مع أستاذه أعطت نفس ألوان قوس قزح. ساعد علي لتفسير تنوع ألوان الأزهار وظاهرة قوس قزح:




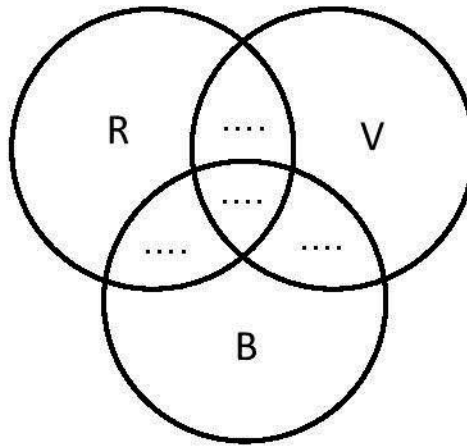1. سم العناصر المرقمة في الشكل محددا دور العنصر 3.
 2. اقترح تجربة أخرى لإعادة تركيب العنصر 4 الى العنصر 2 مدعماً إجابتك برسم عليه كافة البيانات.
 3. لتفسير الألوان المختلفة المشاهدة لدينا التركيب الجمعي (اقلب الورقة) أكمل المخطط.
- استنتج لونين متكاملين من الرسم مبينا ماذا ينتج عن جمعهما مع الشرح.




الوضعية الإدماحية: (8 نقاط):

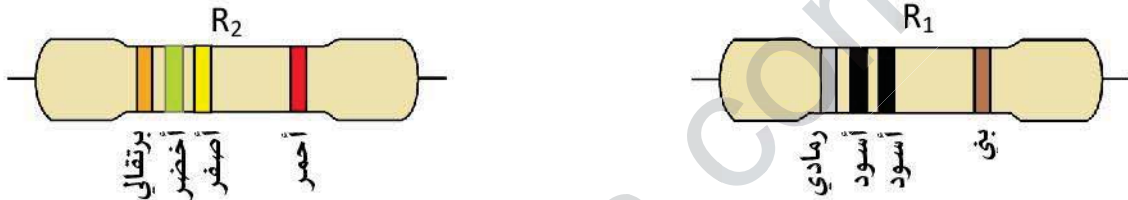بعدما أنهكته المراجعة قرر منير أخذ قسط من الراحة وذلك بمشاهدة شريط وثائقي، عند محاولته تشغيل التلفاز وجده معطل فأخذه مع والده الى المصلح، بدأ المصلح في تصليح الجهاز فلفت انتباه منير المقاومتين الموضحين في الشكل (1) وذلك لأنه كان قد درسهما في المدرسة. أراد معرفة قيمة كل منهما ساعده في ذلك:




الشكل (1)

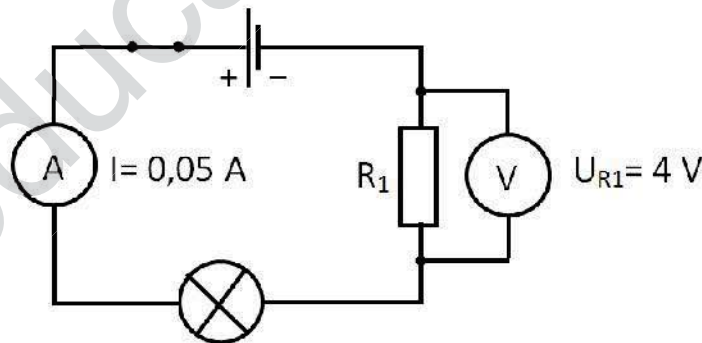1. حدد قيمة كل مقاومة انطلاقاً من الألوان. كيف تسمى هذه الطريقة؟
- في محاولة من منير للتأكد من قيمة المقاومة R_1 قام بربطها على التسلسل مع بطارية و مصباح كما هو موضح في الشكل (2):



2. كم تساوي قيمة شدة التيار الكهربائي I_1 و I_2 (I_1 الشدة المارة بالمصباح و I_2 الشدة المارة بالمقاومة)؟ علل
 3. ما هو دور الفولط متر في هذه الدارة؟
- ماهي العلاقة التي تربط كل من قيمة المقاومة، التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار الكهربائي المارة بها؟
 - استنتج قيمة المقاومة R_1 .
 - كيف تسمى هذه الطريقة؟

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

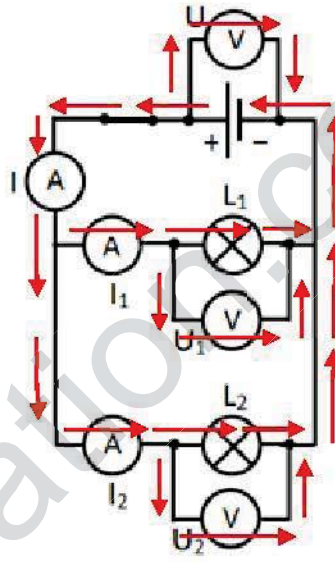الرقم	عناصر الإجابة	العلامة
1.	حساب قيمة التوتر U :	0,5 ن
	المعيار $\times$ القراءة $U = \frac{\text{المعيار} \times \text{القراءة}}{\text{السلم}}$	0,5 ن
	التطبيق العددي: $U = \frac{30 \times 30}{100} = 9$ $U = 9 \text{ V}$	1 ن
2.	استنتاج قيمة كل من التوترين U_1 و U_2 : الربط لدينا على التفرع إذن حسب قانون التوترات: $U = U_1 = U_2 = 9 \text{ V}$	1 ن
3.	الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي:	1 ن
		1 ن
	$I_1 = I_2$ - لأن المصباحان متماثلان	1 ن

الوضعية الأولى
(6 نقاط)

1. تسمية العناصر المرقمة:

1- منيع ضوئي.


2- ضوء أبيض.

3- منشور زجاجي.


4- ألوان طيف الضوء الأبيض.

- دور العنصر 3 هو تحليل الضوء الأبيض

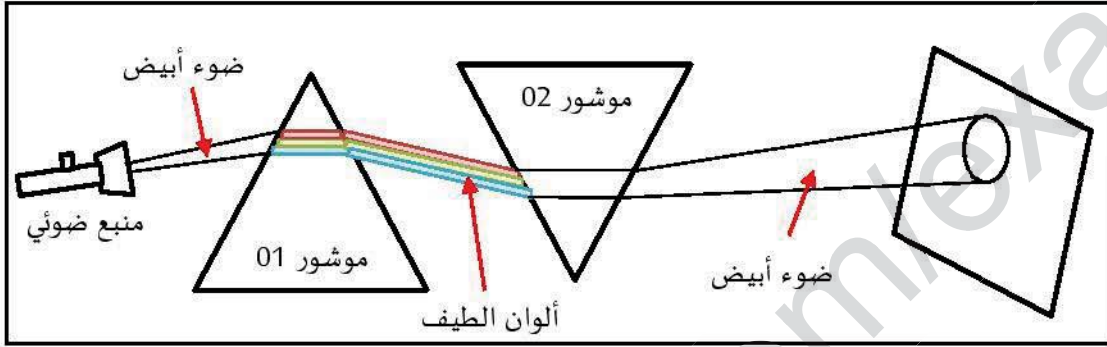2. التجربة هي تركيب الضوء الأبيض انطلاقا من منشورين:



3. المخطط:

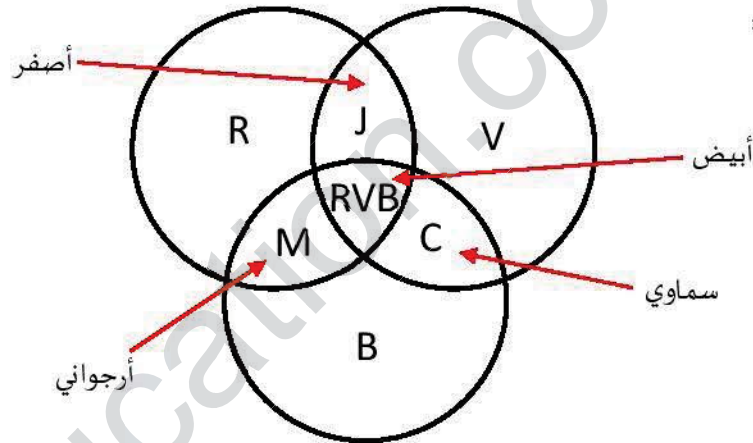

- الألوان المتكاملة الممكنة:

✓ أصفر + أزرق = أبيض

✓ أرجواني + أخضر = أبيض

✓ سمائي + أحمر = أبيض

الشرح:

الأصفر + الأزرق = أحمر + أخضر + أزرق = أبيض

الوضعية
الثانية
(6 نقاط)

1ن 1ن	1. تحديد قيمة المقاومتين: $R_1 = 80 \times 10^0 \pm 0,01 = 80 \Omega \pm 0,01$ $R_2 = 35 \times 10^4 \pm 0,02 = 350000 \Omega \pm 0,02$	
0,5ن	- تسمى هذه الطريقة بالطريقة المباشرة.	
1ن	2. قيمة شدة التيار الكهربائي: قيمة شدة التيار المارة بالمصباح تساوي قيمة شدة التيار المارة بالمقاومة $I_1 = I_2 = 0,05 A$ التعليل:	
1ن	لأن حسب قانون الشدات في دائرة كهربائية مبروطة على التسلسل تكون شدة التيار الكهربائي متساوية في جميع نقاط الدارة.	
0,5ن 0,5ن	3. دور الفولط متر في هذه الدارة هو قياس قيمة التوترين طرفي المقاومة R_1. - العلاقة التي تربط كل من قيمة المقاومة، التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار المارة بها هي قانون أوم: $U_{R_1} = R_1 \times I$ - إذن قيمة المقاومة هي: $R_1 = \frac{U_{R_1}}{I}$ التطبيق العددي: $R_1 = \frac{4}{0,05} = 80 \Omega$	الوضعية الإدماجية (8 نقاط)
0,25ن	- تسمى هذه الطريقة بالطريقة الغير مباشرة.	
1ن 0,25ن	تنظيم الورقة: - الرسم بقلم الرصاص - تنظيم و نظافة الورقة	