

المستوى: الثالثة ابتدائي

الاسم واللقب:

امتحان الثلاثي الثالث في مادة
التربية العلمية

مديرية التربية لولاية: عنابة
ابتدائية: عماري موسى

السؤال الأول: (02ن)

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» أمام العبارات التالية:

- * يُمكن نَقْلُ الهَوَاءِ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى آخَرَ فِي عَمَلِيَّةٍ تُدْعَى الإِصْفَاقِ (.....)
- * لِلْبَطَارِيَّةِ قُطْبَانِ سَالِبَانِ (.....)
- * تَتَشَكَّلُ الدَّارَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ الْبَسِيطَةُ مِنْ بَطَارِيَّةٍ وَمِصْبَاحٍ فَقَط. (.....)
- * لمقارنة الكتل نستخدم الميزان (.....)

السؤال الثاني (02.5ن):


إملا الفراغ بإحدى الكلمات التالية : (التوصيل / القاطعة / بطارية / مفتوحة / دارة / مغلقة)
تتشكل الدارة الكهربائية البسيطة من ومصباح وأسلاك مَرَبُوطَةٌ بِشَكْلِ
يَتِمُّ التَّحَكُّمُ فِي الدَّارَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ بِوَاسِطَةِ
- إذا كانت الدَّارَةُ فلا يُضِيئُ الْمِصْبَاحُ
. وإذا كانت الدَّارَةُ فَيُضِيئُ الْمِصْبَاحُ

السؤال الثالث: (01.5ن): أكمل الجدول بوضع علامة (X) في المكان المناسب:

المصباح لا يتوهج	المصباح يتوهج	
		البطارية فاسدة وقاطعة مغلقة ومصباح سليم
		البطارية جديدة وقاطعة مفتوحة ومصباح سليم
		البطارية جديدة وقاطعة مغلقة ومصباح سليم

الوضعية الإدماجية (04ن)

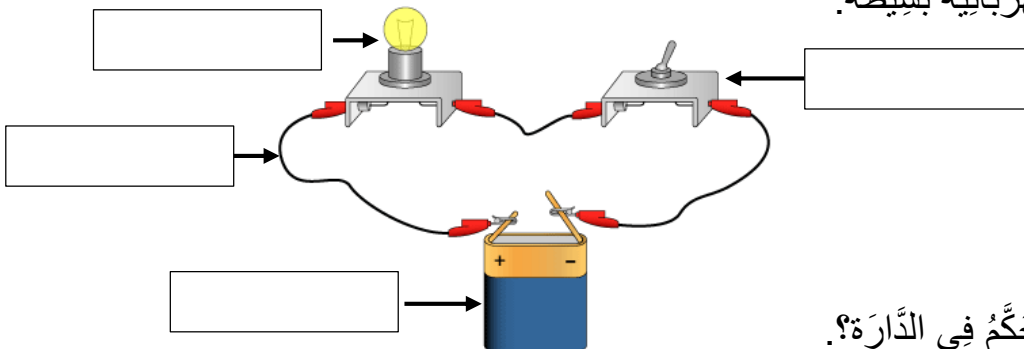يُمَثِّلُ الشَّكْلُ الْمُقَابِلِ دَارَةَ كَهْرَبَائِيَّةً بَسِيطَةً.



- 1 - سَمِّ الْبَيِّنَات
- 2 - مَا هُوَ الْعُنْصُرُ الَّذِي يَتَحَكَّمُ فِي الدَّارَةِ؟

.....