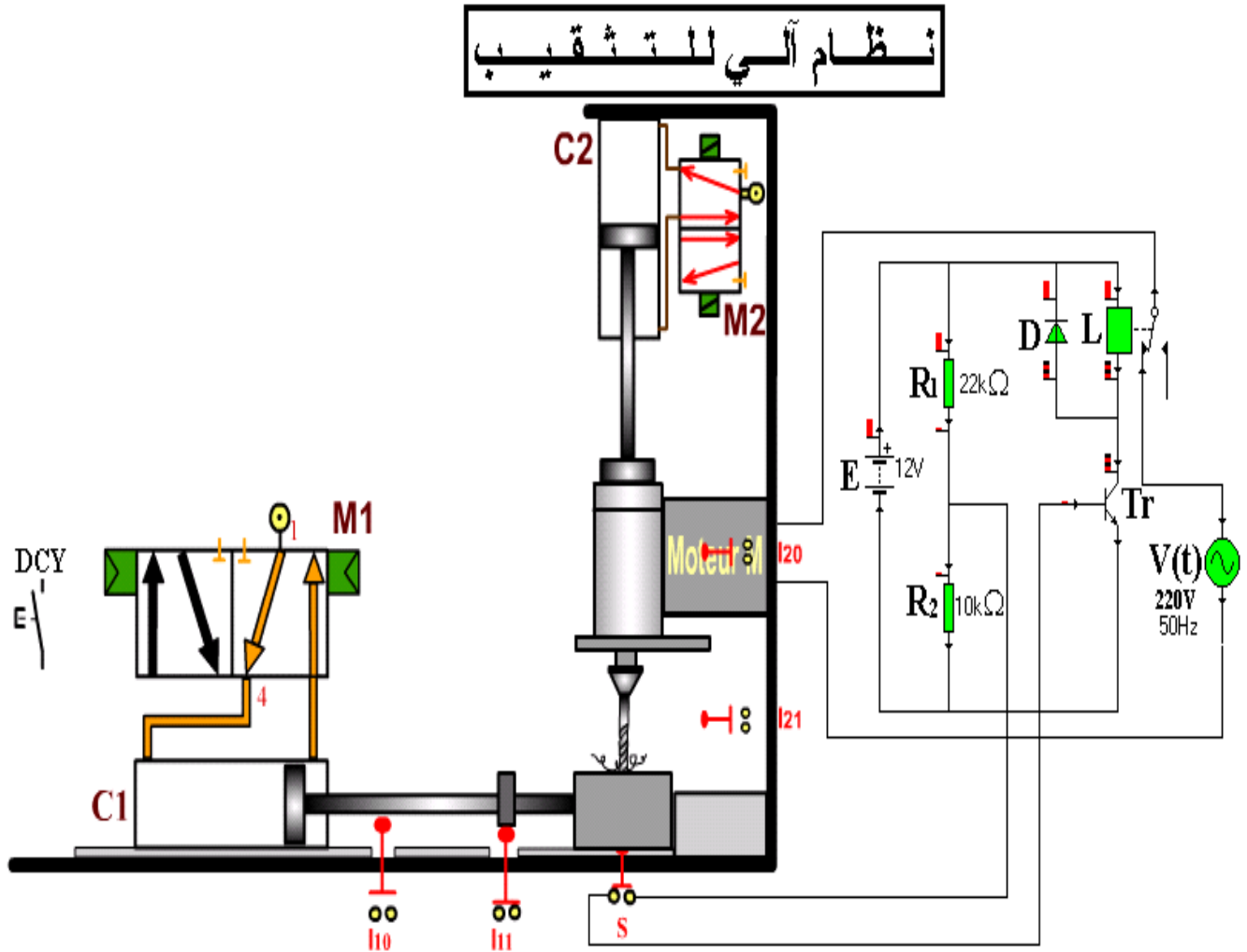


نظام آلي لثقب قطع معدنية



دفتر الشروط :

* - الهدف من النظام الآلي : يجب على النظام أن ينجز بشكل مستمر قطعاً مثقوبة .

* - وصف النظام : يتكون من أربعة أشغولات منظمة ومتصلة في ما بينها كما هو مبين في الشكل (1) .


* - التجهيز : يتلخص عمل هذا النظام في إحضار قطعة غير مثقوبة بواسطة بساط متحرك يديره محرك M_3 ووضعها في مكان التثقيب ، ثم تثبت لتثقب مع إمكانية تعديل عمق و قطر الثقب وبعدها تخلص من مكان التثقيب بواسطة بساط متحرك يديره محرك M_4 .

* - الأمن : حسب القوانين المعمول بها

* - استغلال : - يستلزم حضور عامل لقيادة و مراقبة النظام ،

- توقيف أسبوعي للصيانة .

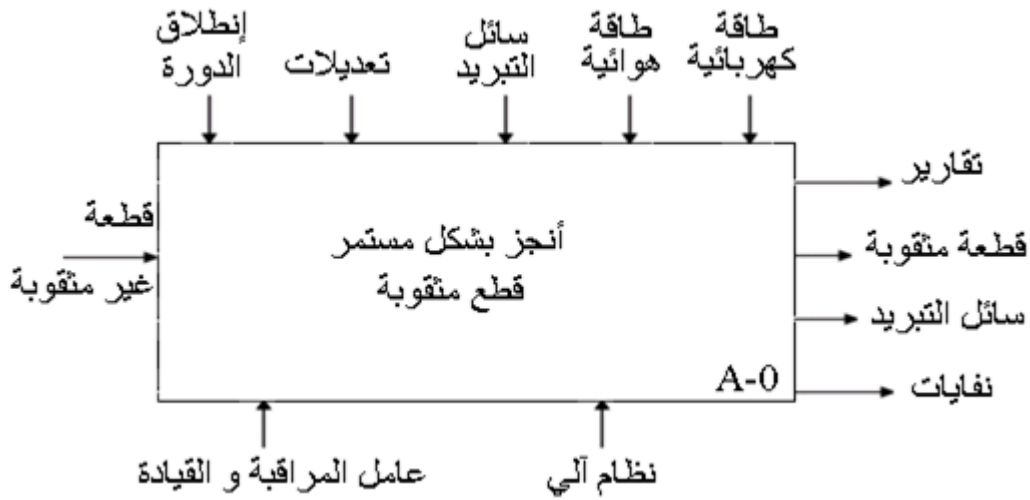* - يتطلب النظام ضاغطة توقيف إستعجالي و أخرى خاصة بالخلل .



EE : طاقة كهربائية
EP : طاقة هوائية
E : تعليمات الاستغلال

- 1-1 أوجد النشاط البياني A0 .
- 2-1 أذكر دور كل من : L20 , L21 , L10 , L11 , S , dcy
- الثاقبة يديرها محرك M و الذي تتحكم فيه الدارة الكهربائية المبينة على الشكل (1) .
- 1-2 أحسب قيمة التيار I_B حيث $V_{BE} = 0,72V$.
- 2-2 أكتب معادلة مستقيم الهجوم .
- 3-2 أحسب قيمة التيار I_C إذا علمت أن الوشيجة (L) لها مقاومة $R_C = 100\Omega$ و $V_{CE} = 7,60V$.
- 4-2 أحسب قيمة تضخيم التيار من طرف المقحل (Tr) .
- 5-2 أكتب معادلة مستقيم الحمولة .
- 6-2 عين نقطة تشغيل المقحل (Tr) .
- 7-2 عين دور كل من العناصر التالية وأذكر إسمها . D , Tr .

من ضمن ما يحتوي عليه النظام:


*- المنفذات و تتمثل في :

المحركات التالية : M يدير الثاقبة ، M_3 يحرك بساط الإتيان بالقطعة ، M_4 يحرك بساط إخلاء القطعة .

- *- 10 مصابيح للإنارة مقاومة كل منها $R_{LA} = 300\Omega$ ويشغل بتوتر قيمته $U = 220V$.
- *- مكثفة (C) لتعديل معامل الإستطاعة .

العنصر	P (KW)	Q (KVAr)	S (KVA)	L (mH)	r(Ω)	Z(Ω)
M			5,5	3	1,2	
M ₃	3,3			5	1,8	
M ₄		2,3		8	2,4	
C						
Lampe						


الشكل (3)

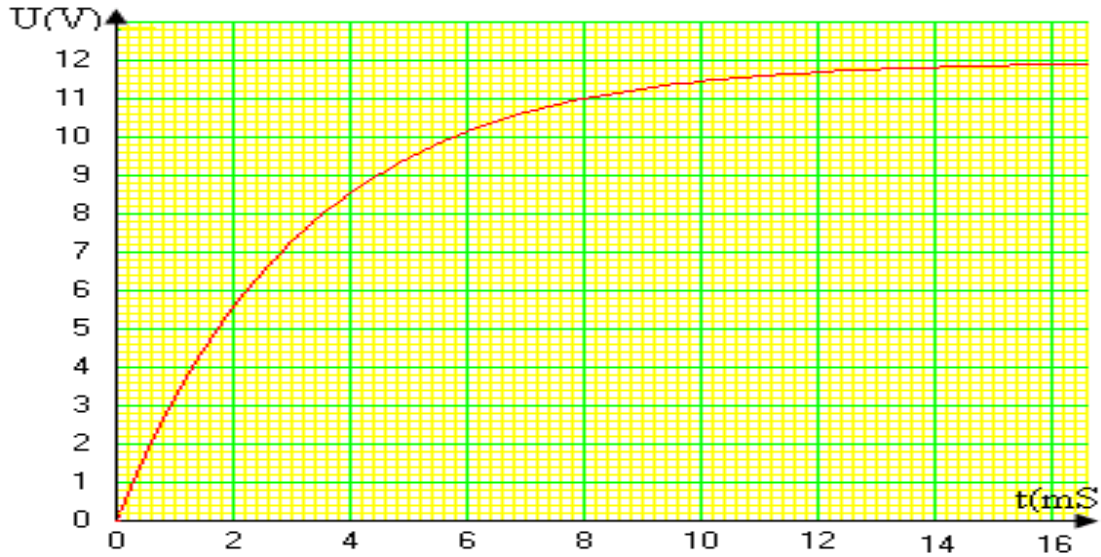

الشكل (2)


*- المكثفة C تشحن عبرة المقاومة المكافئة للمصابيح المربوطة على التفرع فتعطي المنحنى المبين على الشكل (2) .
المطلوب :

- 1- إستنتج قيمة الثابت الزمني τ من منحنى الشكل (2) .
- 2- أحسب قيمة سعة المكثفة C .
- 3- إملء جدول الشكل (3) .
- 4- قبل تركيب المكثفة C :
 1-4 أحسب الإستطاعة الظاهرية الكلية.
 2- 4 أرسم إنشاء فرينل الموافق للإستطاعة الظاهرية الكلية .
 3- 4 أحسب معامل الإستطاعة للتركيب .
 5- بعد تركيب المكثفة C على التفرع مع التركيب:
 1-5 أحسب الإستطاعة الظاهرية الكلية .
 2- 5 أرسم إنشاء فرينل الموافق للإستطاعة الظاهرية الكلية .
 3- 5 أحسب معامل الإستطاعة للتركيب .
 6- قارن بين معلمي الإستطاعة قبل و بعد تركيب المكثفة .
 7- إستنتج دور المكثفة C .

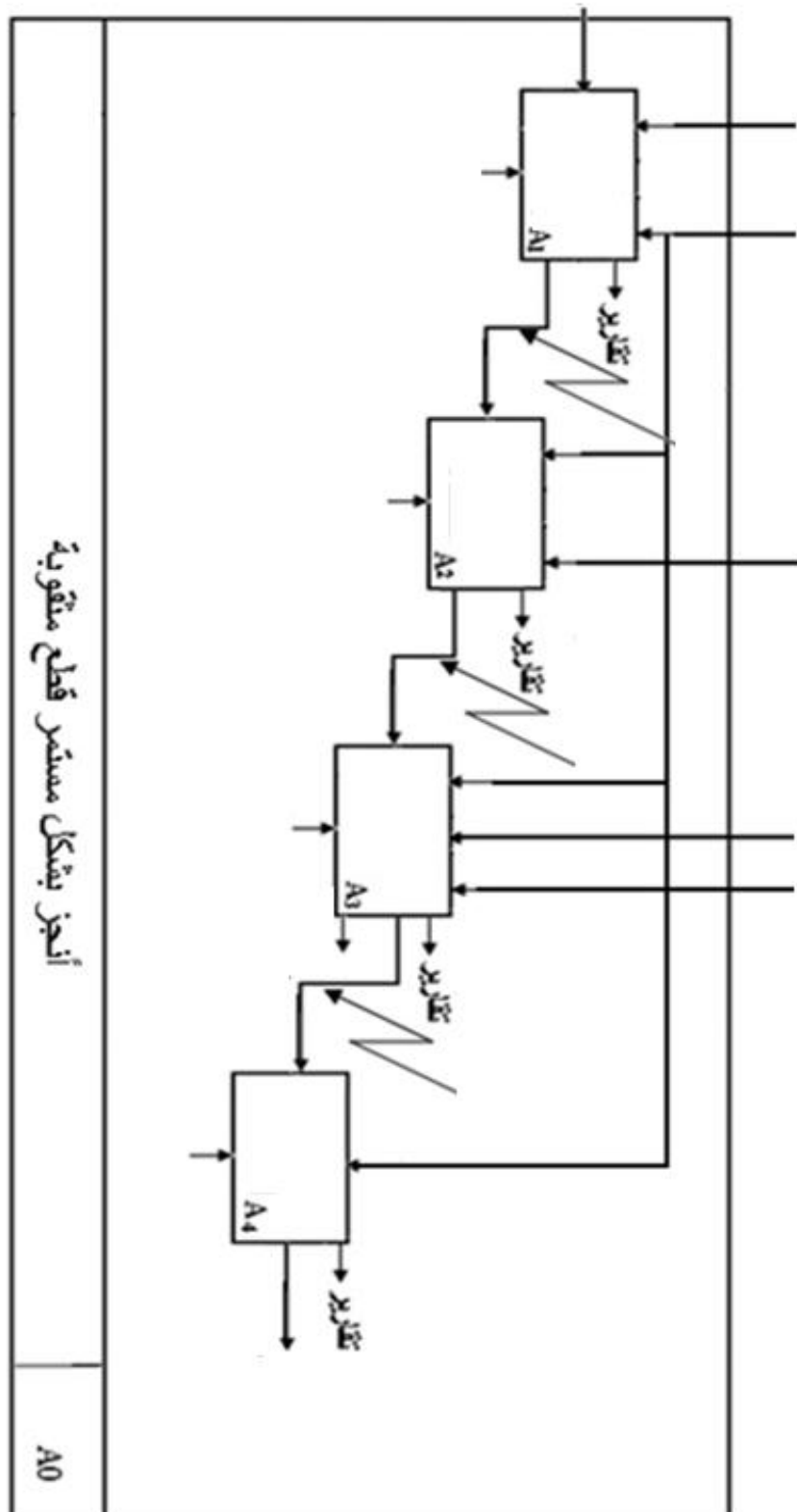

المادة : تكنولوجيا
الموضوع : حل الفرض الاول للثلاثي الثاني

2-1 أيجاد النشاط البياني التنازلي A0 :

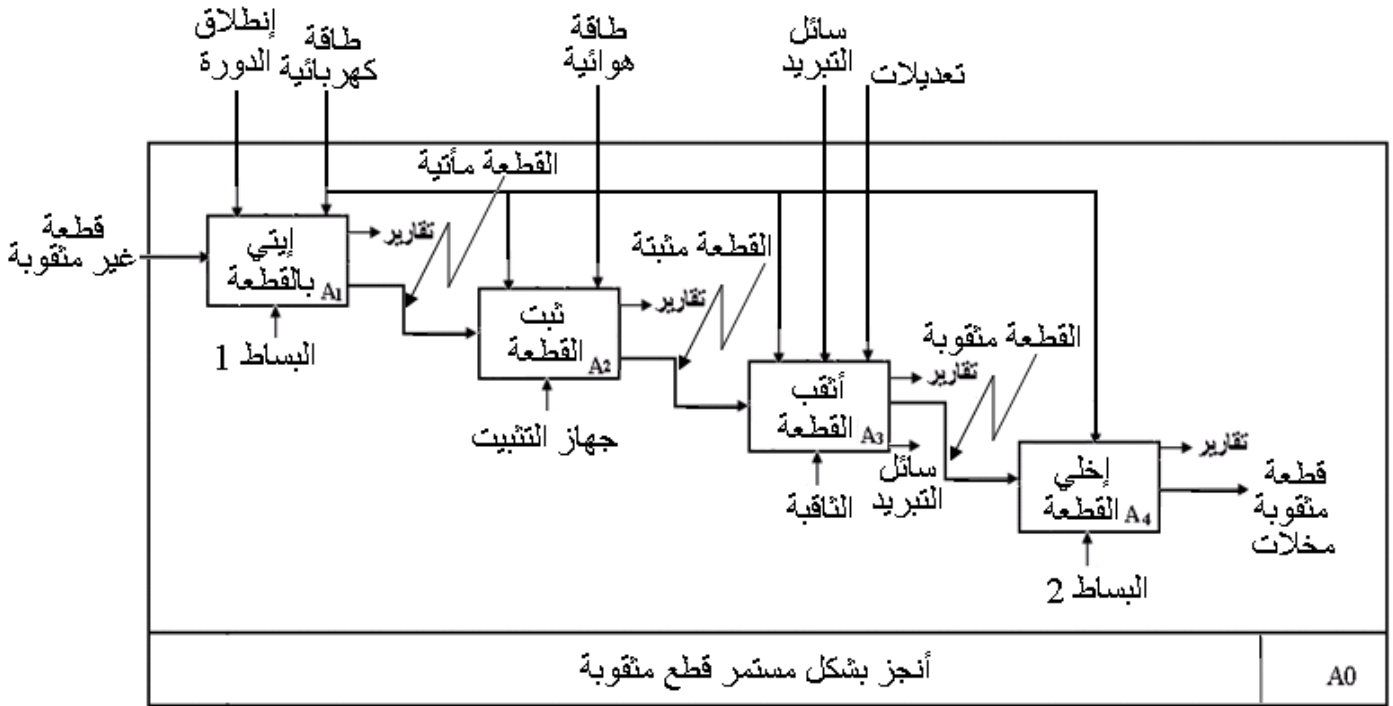

3-1 دور كل من : L20 , L21 , L10 , L11 , S , dcy :
Dcy : إنطلاق الدورة .

S : الكشف عن وجود القطعة المعدنية في مكان التثقيب .

L11 : الكشف على أن القطعة مثبتة بواسطة الخانقة .

L10 : الكشف على أن القطعة ليست مثبتة بواسطة الخانقة (الخانقة في وضعية الراحة) .

L21 : الكشف على أن الثاقبة أنهت التثقيب لترجع إلى وضعية الراحة .

L20 : الكشف على أن الثاقبة فالوضعية الابتدائية (في حالة راحة) .

1-2 حساب قيمة التيار I_B حيث $V_{BE} = 0,72V$.

لحساب التيار I_B يجب أن نبسط دائرة المدخل .

من أجل ذلك نلجأ إلى نظرية تيفنا .


* حساب توتر تيفنا (V_{th}) و الذي يمثل في هذه الحالة التوتر V_{BB} .

$$V_{BB} = R_2 \cdot E / (R_1 + R_2) = 10 \cdot 12 / (10 + 22) = 3,75V$$

* حساب مقاومة تيفنا (R_{th}) و التي تمثل في هذه الحالة المقاومة R_B .

$$R_B = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2) = 10 \cdot 22 / (10 + 22) = 6,675K\Omega$$
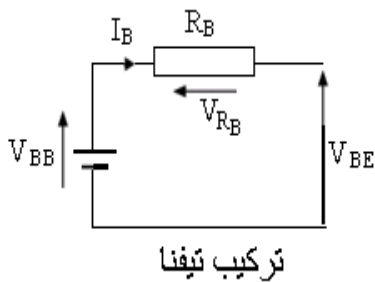
$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B = (3,75 - 0,72) / 6,87 \cdot 10^3 = 440\mu A$$



2-2 كتابة معادلة مستقيم الهجوم $I_B = f(V_{BE})$.

$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B$$

3-2 حساب قيمة التيار I_C حيث أن الوشيعية (L) لها مقاومة $R_C = 100\Omega$ و $V_{CE} = 7,60V$.

$$I_C = (E - V_{CE})/R_C = (12 - 7,60)/100 = 44mA$$

4-2 حساب قيمة تضخيم التيار من طرف المقحل (Tr).

$$\beta = I_C/I_B = 44.10^{-3}/440.10^{-6} = 100$$

5-2 كتابة معادلة مستقيم الحمولة $I_C = f(V_{CE})$ أو $I_C = (E - V_{CE})/R_C$.

$$I_C = (E - V_{CE})/R_C$$

6-2 تعيين نقطة تشغيل المقحل (Tr).

$$(I_{B0}, V_{BE0}) = (440\mu A, 0,72V)$$

$$(I_{C0}, V_{CE0}) = (44mA, 7,60V)$$

7-2 تعيين دور كل من العناصر التالية مع ذكر إسمها. D , Tr .


بالنسبة للعنصر D : دوره في هذا التركيب هو حماية المقحل (Tr) لحظة توقيفه .

يسمى هذا العنصر ثنائي المساري ، الثنائي البلوري ، صمام ، ديود .

بالنسبة للعنصر Tr : دوره في هذا التركيب هو تضخيم التيار .

يسمى هذا العنصر مقحل ، ترنزستور .

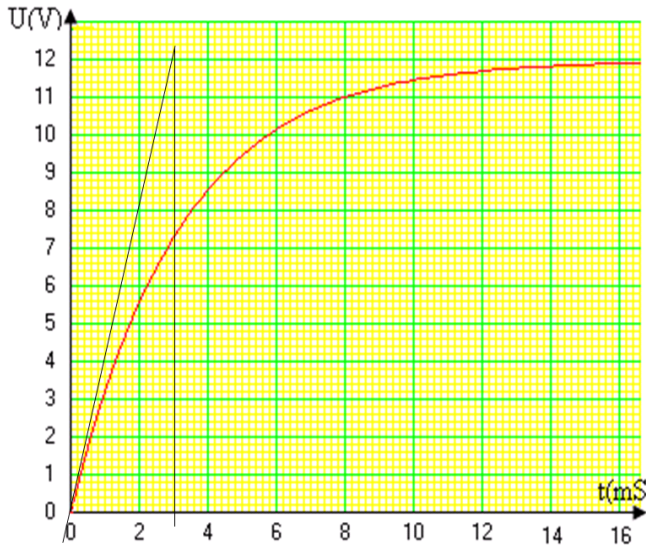1-3 إستنتاج قيمة الثابت الزمني τ من منحنى الشكل (2) .



الشكل (2)

$$1div \longrightarrow 2mS$$

$$1.5div \longrightarrow \tau$$

$$\tau = 1,5 \cdot 2 = 3ms$$

2- 3 حساب قيمة سعة المكثفة C :

$$\tau = R_{LA}.C \Rightarrow C = \tau/R_{LA}$$

حساب قيمة المقاومة R_{LA} :

$$\begin{aligned} 1/R_{LA\acute{e}q} &= 1/R_{LA1} + 1/R_{LA2} + 1/R_{LA3} + 1/R_{LA4} \\ &+ 1/R_{LA5} + 1/R_{LA6} + 1/R_{LA7} + 1/R_{LA8} \\ &+ 1/R_{LA9} + 1/R_{LA10} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1/R_{LA\acute{e}q} = 10/R_{LA} = 10/300$$


$$\Rightarrow R_{LA\acute{e}q} = 30\Omega$$

$$\Rightarrow C = 3.10^{-3}/30 = 10^{-4} = 100\mu F$$

العنصر	P (KW)	Q (KVAr)	S (KVA)	L (mH)	r (Ω)	Z (Ω)
M	4,4	3,3	5,5	3	1,2	1,50
M ₃	3,3	2,67	4,28	5	1,8	2,34
M ₄	2,26	2,3	3,24	8	2,4	3,4
C	0	-1,51	1,51	/	/	31,8
Lampe	1,61	0	1,61	/	30	30

الشكل (3)

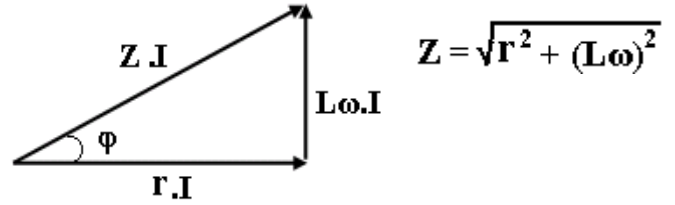
3- ملء جدول الشكل (3) :
*- حساب معاملات الإستطاعة :



$$\begin{aligned}\cos(\varphi_M) &= r_M/Z_M = 1,2/1,5 = 0,80, \quad \sin(\varphi_M) = 0,6 \\ \cos(\varphi_{M3}) &= r_{M3}/Z_{M3} = 1,8/2,34 = 0,77, \quad \sin(\varphi_{M3}) = 0,63 \\ \cos(\varphi_{M4}) &= r_{M4}/Z_{M4} = 2,4/3,4 = 0,70, \quad \sin(\varphi_{M4}) = 0,71 \\ &\text{4- قبل تركيب المكثفة C :} \\ &\text{1-4 حساب الإستطاعة الظاهرية الكلية :}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{Q_{\text{tot}}^2 + P_{\text{tot}}^2} \\ Q_{\text{tot}} &= Q_M + Q_{M3} + Q_{M4} + Q_{LA} = 3,3 + 2,67 + 2,3 + 0 = 8,27 \text{ KVAr} \\ P_{\text{tot}} &= P_M + P_{M3} + P_{M4} + P_{LA} = 4,4 + 3,3 + 2,26 + 1,61 = 11,57 \text{ KW} \\ S &= \sqrt{(8,27)^2 + (11,57)^2} = 14,22 \text{ KVA}\end{aligned}$$

2-4 رسم إنشاء فرينل :

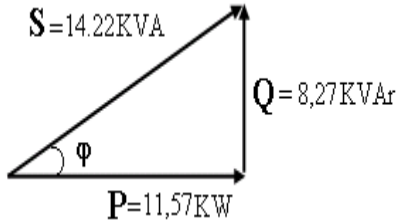

4- 3 حساب معامل الإستطاعة للتركيب :


$$\cos(\varphi) = P/S = 11,57/14,22 = 0,81$$

5- بعد ربط المكثفة C على التفرع :

1-5 حساب الإستطاعة الظاهرية للتركيب :

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{Q_{\text{tot}}^2 + P_{\text{tot}}^2} \\ Q_{\text{tot}} &= Q_M + Q_{M3} + Q_{M4} + Q_{LA} + Q_C = 3,3 + 2,67 + 2,3 - 1,51 = 6,75 \text{ VAr} \\ P_{\text{tot}} &= P_M + P_{M3} + P_{M4} + P_{LA} = 4,4 + 3,3 + 2,26 + 1,61 = 11,57 \text{ KW} \\ S &= \sqrt{(6,75)^2 + (11,57)^2} = 13,39 \text{ KVA}\end{aligned}$$

2-5 رسم إنشاء فرينل :

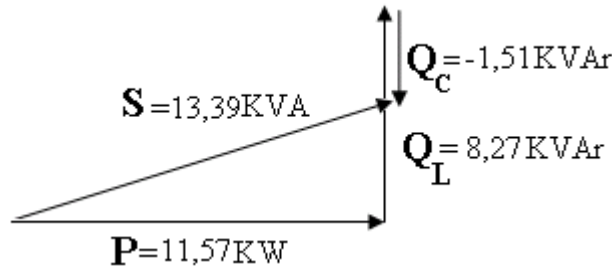

3-5 حساب معامل الإستطاعة :

$$\cos(\varphi) = P/S = 11,57/13,39 = 0,86$$

4-5 المقارنة بين معاملي الإستطاعة :

نلاحظ أن معامل الإستطاعة قبل تركيب المكثفة C أقل منه بعد تركيب المكثفة C .

5-5 دور المكثفة إذن هو الرفع من معامل الإستطاعة وذلك بالتنقيص في الإستطاعة الردية .