


نظام آلي لطبع علامة على قطع صابون

يقوم هذا النظام بطبع علامة مميزة على قطع من الصابون حيث تتم العملية كما يلي:

- تتقدم قطعة الصابون على البساط الأول حيث تتمركز تحت الرافعة C1 مع ضغطها على العنصر S حينها ينزل جهاز الطبع المثبت في نهاية ذراع الرافعة و يطبع العلامة على القطعة. بعد نهاية العملية تُدفع القطعة نحو البساط 2 بواسطة الرافعة C2 و تقطع حزمة ضوئية بين العنصرين.

- قطعة صابون

الشكل -1-

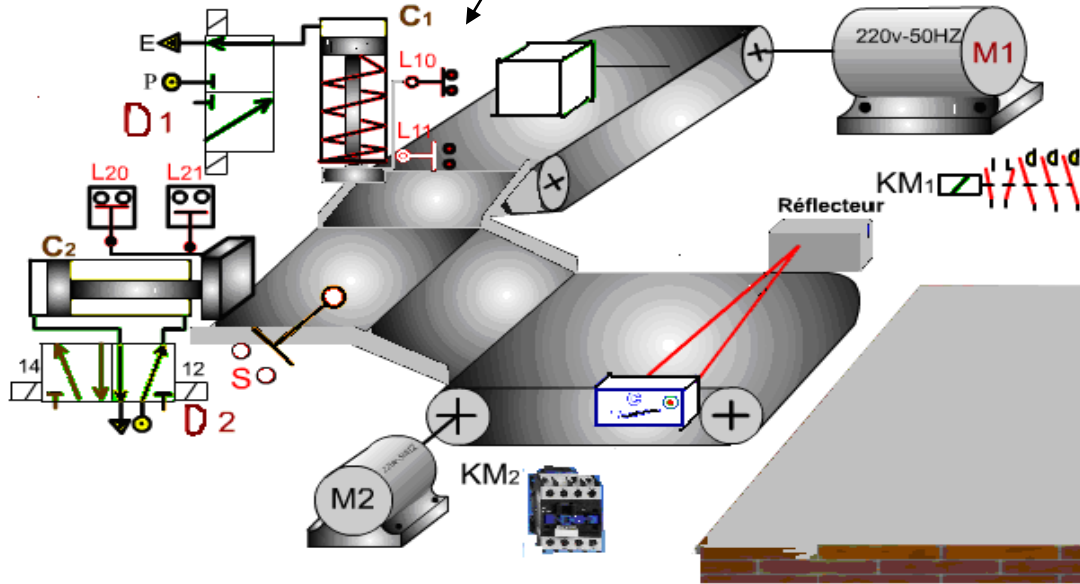

أشغولات النظام هي :

- تقديم القطعة.
- الطبع.
- الدفع.
- تصريف القطعة.

/ التحليل الوظيفي:

1/ أنجز مخطط الوظيفة الشاملة A-0 على وثيقة الإجابة.

2/ " " " التحليل الوظيفي التنازلي على نفس الوثيقة .


/ جزء التحكم والإستطاعة:

المحركان M1 و M2 لاتزامنيان ثلاثيا الأطوار ، يقومان بتدوير البساطين. يتم التحكم فيهما بواسطة العنصرين KM1 و KM2. توتر الشبكة 380V-220 ، 50Hz ، و يحملان البيانات التالية: $\Delta 7A / Y 4A$ 380 V/220V . $\cos\phi=0.8$ ، 720 tr/min .

- 1/ اشرح عبارة " لاتزامني" ، و فسر مختلف البيانات .
- 2/ عرف العنصرين KM1 و KM2 .
- 3/ أتمم رسم دائرة التحكم لأحد المحركين باتجاه واحد للدوران على وثيقة الإجابة. شكل-3-
- بالنسبة للمحركين M1 و M2 :

- 4- ما هو نوع الإقران المناسب؟ ما هي شدة التيار الإسمية في هذه الحالة؟ استنتج ممانعة لف واحد للمحرك.
- يتم التحكم في الرافعتين C1 و C2 بواسطة الموزعين D1 و D2 على التوالي :
- 5- ما هو نوع كل من الموزعين؟ و ما هي طريقة التحكم فيهما ؟
- 6- أتمم على وثيقة الإجابة تمثيل الوضعيتين للمجموعة "موزع+رافعة". الشكل-4-
نريد التحكم في إنارة الورشة باستعمال تجهيز الكتروني موضح في الشكل- 2 -
- 7- في اي نظام يشتغل المقفل؟ ما هي وظيفته؟ ما دور الثنائي D ؟
- 8- في حالة تشبع المقفل أكتب عبارة I_{csat} بدلالة V_{cc} و مقاومة المرحل R_r .
- 9- احسب قيمة I_C ثم R_B من أجل $V_{BE}=0,7V$ $\beta=100$ $R_F=24\Omega$ $V_S=15V$.


الشكل -2-

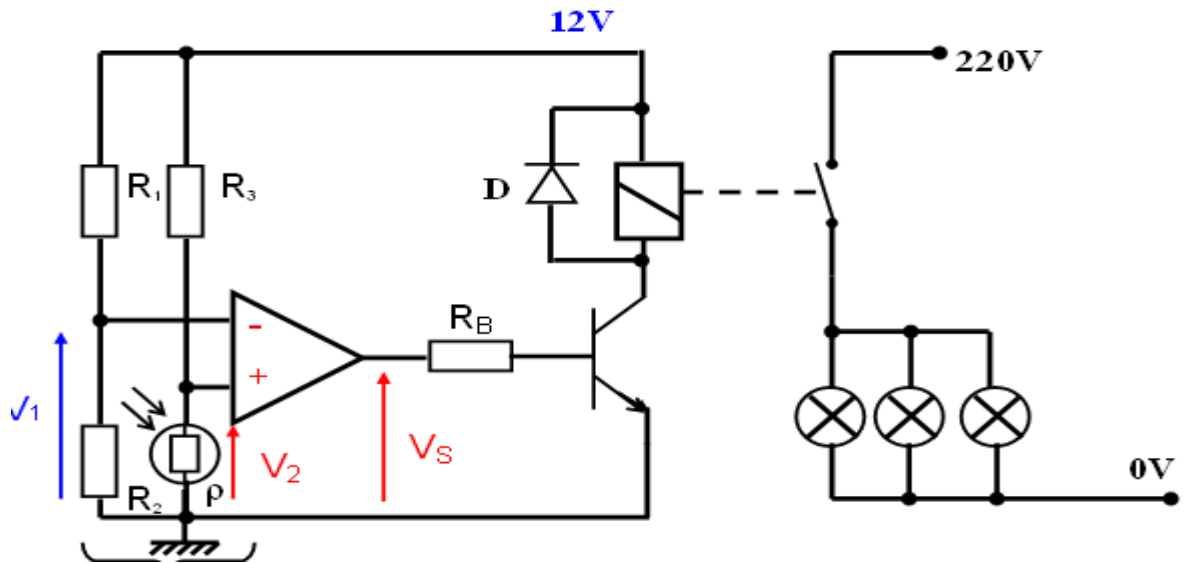

وثيقة الإجابة

الإسم و اللقب:

مخطط الوظيفة الشاملة:

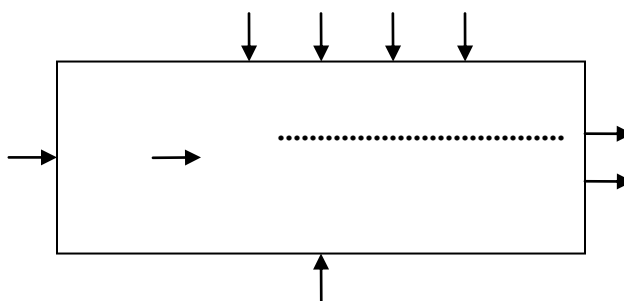

التحليل الوظيفي التنازلي:


.....

.....

.....

.....

دائرة التحكم للمحرك:

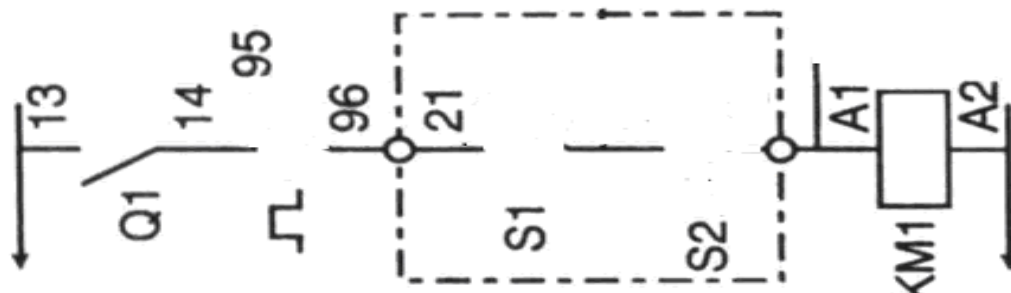

الشكل-3-

