

الموضوع : نظام آلي لتوضيب صفائح داخل علبة

❖ دفتر الشروط المبسط:

- يستعمل النظام لتوضيب صفائح نحاسية (تستعمل في الدارات المطبوعة الإلكترونية) داخل علبة بعدد 12 .
- الوصف: يحتوي النظام على ثلاثة وظائف جزئية:
- * وظيفة الإتيان بـ 12 صفيحة . * وظيفة إحضار علبة فارغة . * وظيفة تعبئة الصفائح داخل العلبة .
- كيفية التشغيل: حالة الراحة: خزان الصفائح مملوء .

- عند الضغط على زر إنطلاق الدورة dcy تنطلق العمليتان التاليتان في آن واحد :
 - العملية 1: يدور البساط 2 للإتيان بـ 12 صفيحة إلى خزان المعايرة .
 - العملية 2: يدور المحرك M_1 بعدد معين من الخطوات لتقديم علبة فارغة لمركز التعبئة .
- عند إنتهاء العمليتين 1 و 2 تبدأ عملية تعبئة الصفائح داخل العلبة .
- عند إنتهاء عملية التعبئة تعاد الدورة بصفة مستمرة إلى غاية نفاذ الصفائح من المخزن عندئذ يتوقف النظام .


❖ الوظيفة الشاملة: النشاط البياني A-0

المواد : علبة فارغة ، علبة صفائح جاهزة ، صفائح ، تقارير ، نظام آلي ، W ، E ، R ، C ، EE : طاقة كهربائية ، EP : طاقة هوائية ، E: تعليمات الإستعمال ، N: عدد الصفائح داخل العلبة (12)

❖ جدول الاختيارات التكنولوجية :


المنفذات	التحكم	الملتقطات
M_1 : محرك خطوة/خطوة	سجل	k : كاشف عن عدد الخطوات المحرك .
B : رافعة مزدوجة المفعول	موزع ثنائي الاستقرار كهربائي وهوائي	b_1 ، b_0 : ملتقطات نهاية شوط
M_2 : محرك لا متزامن ثلاثي الطور	KM_2 : ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24 V$	n : الكشف عن نهاية عدد 12 صفيحة .

❖ المناولة الهيكلية:

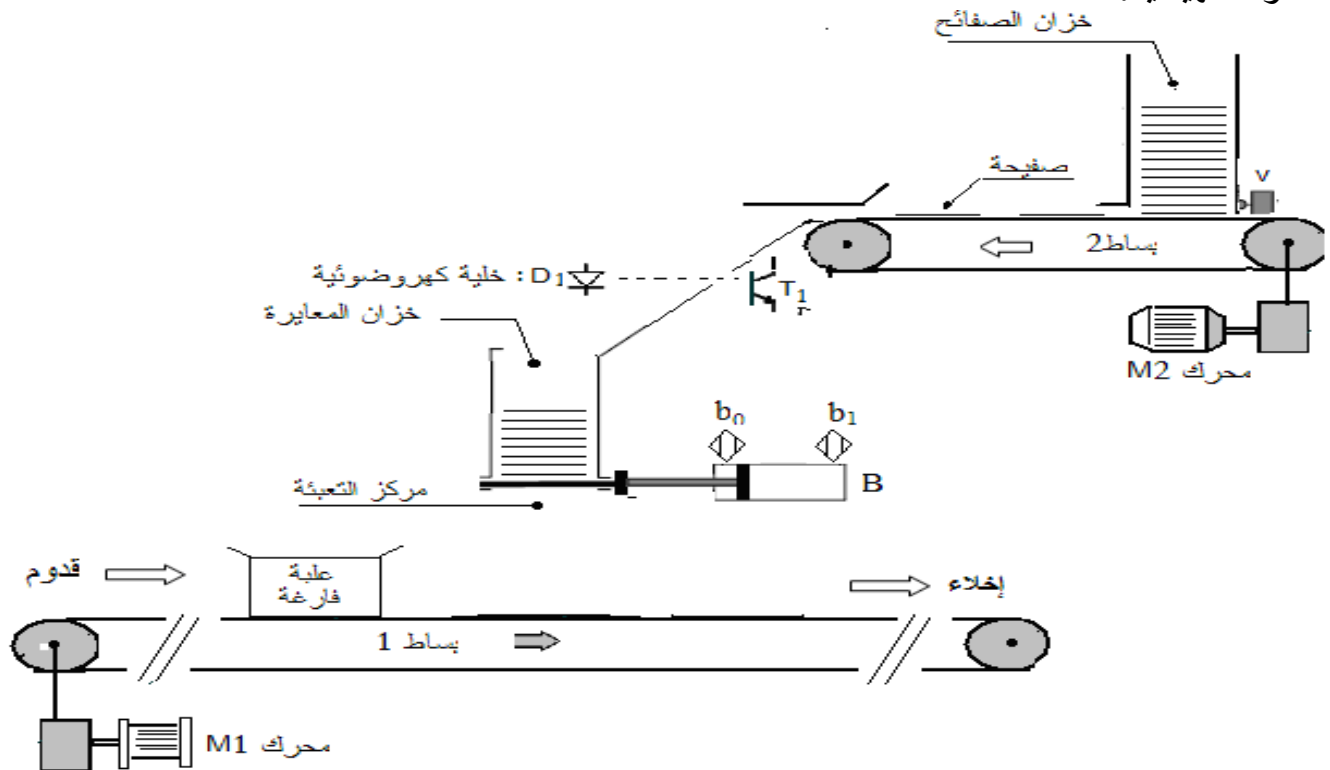

❖ التحليل الوظيفي:

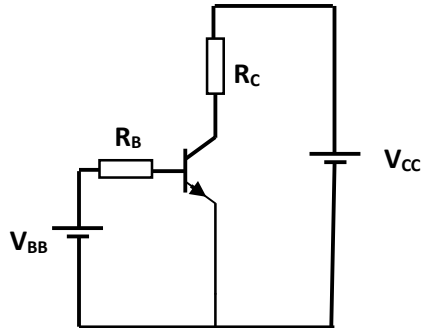- س1: أكمل الوظيفة الشاملة للنظام ؟
- س2: اكمل التحليل الوظيفي التنازلي ؟



❖ مقحل من نوع NPN مستقطب بمولدين كما هو موضح بالشكل 1 حيث :


$$V_{CC} = 12V , V_{BE} = 0.7V , V_{BB} = 6V$$

$$R_B = 2K\Omega , R_C = 30\Omega$$

س3 - أكتب معادلة مستقيم الحمولة

س4 - أوجد قيم I_B و I_C و V_{CE} علما أن $\beta = 40$

-

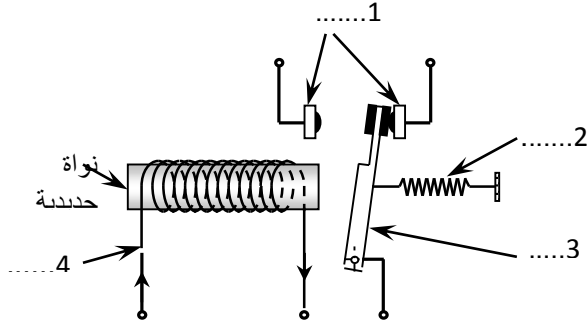

❖ يمثل الشكل حالة السكون للمرحل الكهرومغناطيسي يشغل محرك :

س5: أعطي تسمية عناصر التركيب 1، 2، 3، 4

س6: اشرح كيف يتم تشغيل المرحل.

علما أن: طول وشيعة المرحل $\ell = 3cm$ ، عدد اللفات $N = 3000$ ، وشدة تيار الاثارة $I = 100mA$

س7: أحسب الحقل المغناطيسي B

س8: أحسب التدفق عبر لفة واحدة علما أن خطوط الحقل موازية لمحور الوشيعة ، ومساحة السطح $S = 1cm^2$ استنتج التدفق الكلي عبر الوشيعة.

❖ نظام آلي يتحكم في نزول وصعود ستار متحرك لواجهة محل تجاري

نزول الستار المتحرك يرمز له بـ S_1

صعود الستار المتحرك يرمز له بـ S_2

في ضوء الشمس هناك ملتقط c يلتقط الضوء فينزل استار المتحرك

عند هبوب رياح قوية يلتقطها ملتقط d فيسمح بصعود الستار المتحرك بالإضافة إلى الملتقطين السابقين لدينا زران ضاغطان a و b حيث :

- عند الضغط على الزر a ينزل الستار المتحرك

- عند الضغط على الزر b يصعد الستار المتحرك

- عند الضغط على الزرين a و b ينزل الستار المتحرك

المطلوب :

س9 : اوجد جدول الحقيقة للنظام الآلي

س10 : اوجد جدول كارنو للمعادلتين

س11: استخرج العادلات المبسطة

س12: ارسم التصميم المنطقي للمعادلتين

❖ ثنائي قطب يتكون من عنصر مقاوم $R = 80\Omega$ وذاتية $L = 0.5H$ ومكثفة $C = 12.5\mu F$ على التسلسل

نطبق على الدارة توتر منتج $240V$ مع تواتر f متغير



س13: من أجل أي تواتر يحدث التجاوب

س14: أحسب في هذه الحالة شدة التيار و التوترات بين طرفي كل عنصر

- من أجل نبض بنقصان 21.5% عن نبض التجاوب

س15 : احسب ممانعة الدارة والشدة المنتجة للتيار

س16 : أكتب العبارة اللحظية للتيار

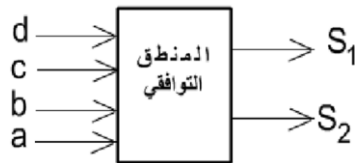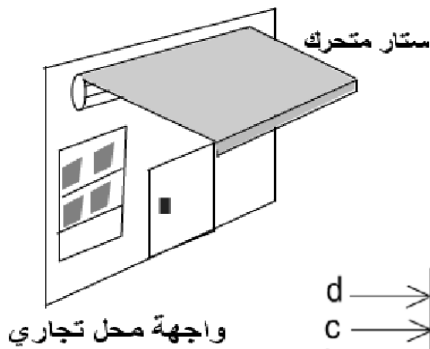


وثيقة الإجابة

الإسم :

اللقب :

- النشاط البياني A-0 :

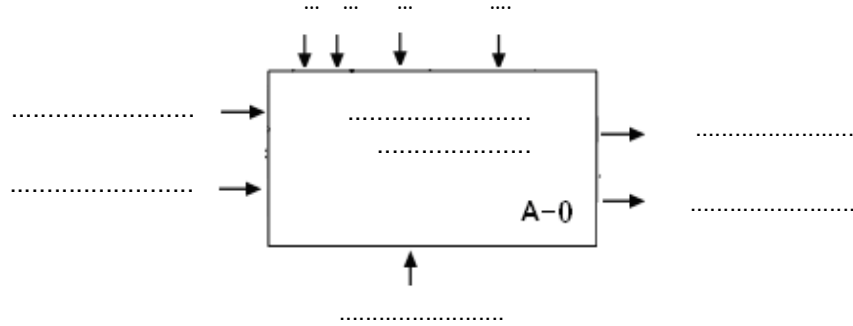

- التحليل الوظيفي التنازلي :

