

مديرية التربية لولاية المدية

فرع: هندسة كهربائية

المستوى: ثانية تقني رياضي

المدة: 2 سا

اختبار السداسي الأول

السنة الدراسية: 2021/2020

نظام آلي للتعبئة والتعليب


يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 06)
العرض: من الصفحة 01 إلى الصفحة 03
العمل المطلوب: الصفحة 04
وثائق الإجابة: الصفحتين 05 و 06

I- دفتر المعطيات :

- 1- هدف النظام الآلي: يهدف هذا النظام الى تعبئة مجموعة من صفائح الدارات المطبوعة في علب بعدد 09 صفائح في كل علبة .
- 2- الوصف : يحتوي هذا النظام على عدة مراكز (أنظر المناولة الهيكلية).
 - المركز (1): مركز الدفع , التجميع والعد
 - المركز (2): التعبئة
 - المركز (3): التحويل
- 3- طريقة الاشتغال:
 - يتم ملء مكان التخزين بصفائح الدارات المطبوعة
 - يتم تشغيل كل مركز على حده وذلك بالضغط على زر بداية الدورة المناسب لكل مركز.
 - المركز (1): زر بداية الدورة لنظام الدفع – التجميع والعد
 - المركز (2): زر بداية الدورة لنظام التعبئة
 - المركز (3): زر بداية الدورة لنظام التحويل
- 4- الاستغلال : تحتاج عملية التعبئة حضور عاملين :
 - تقني خاص لعملية القيادة والمراقبة والتوقفات وإعادة التشغيل والضبط.
 - عامل لتزويد مركز التعبئة بالعلب الفارغة.
- 5- الأمن: حسب القوانين المعمول بها في مجال الصناعة.


II- التحليل الوظيفي :

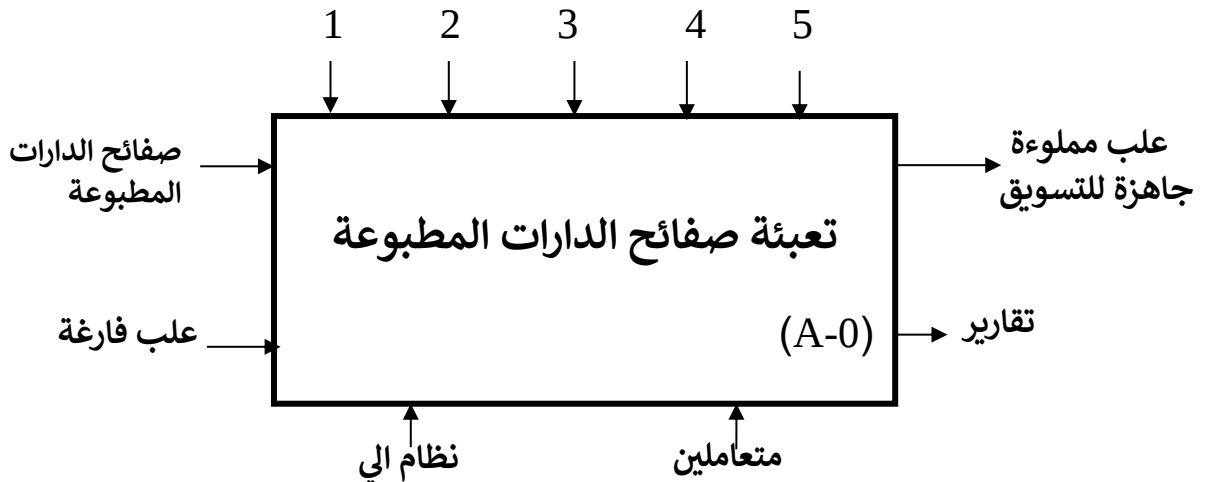1- الوظيفة الشاملة : (النشاط البياني (A-0)




1- طاقة كهربائية EP 2- طاقة هوائية EP 3- تعليمات الاستغلال E 4- عدد الصفائح N 5 - زمن التأجيل t

II- المناولة الهيكلية :

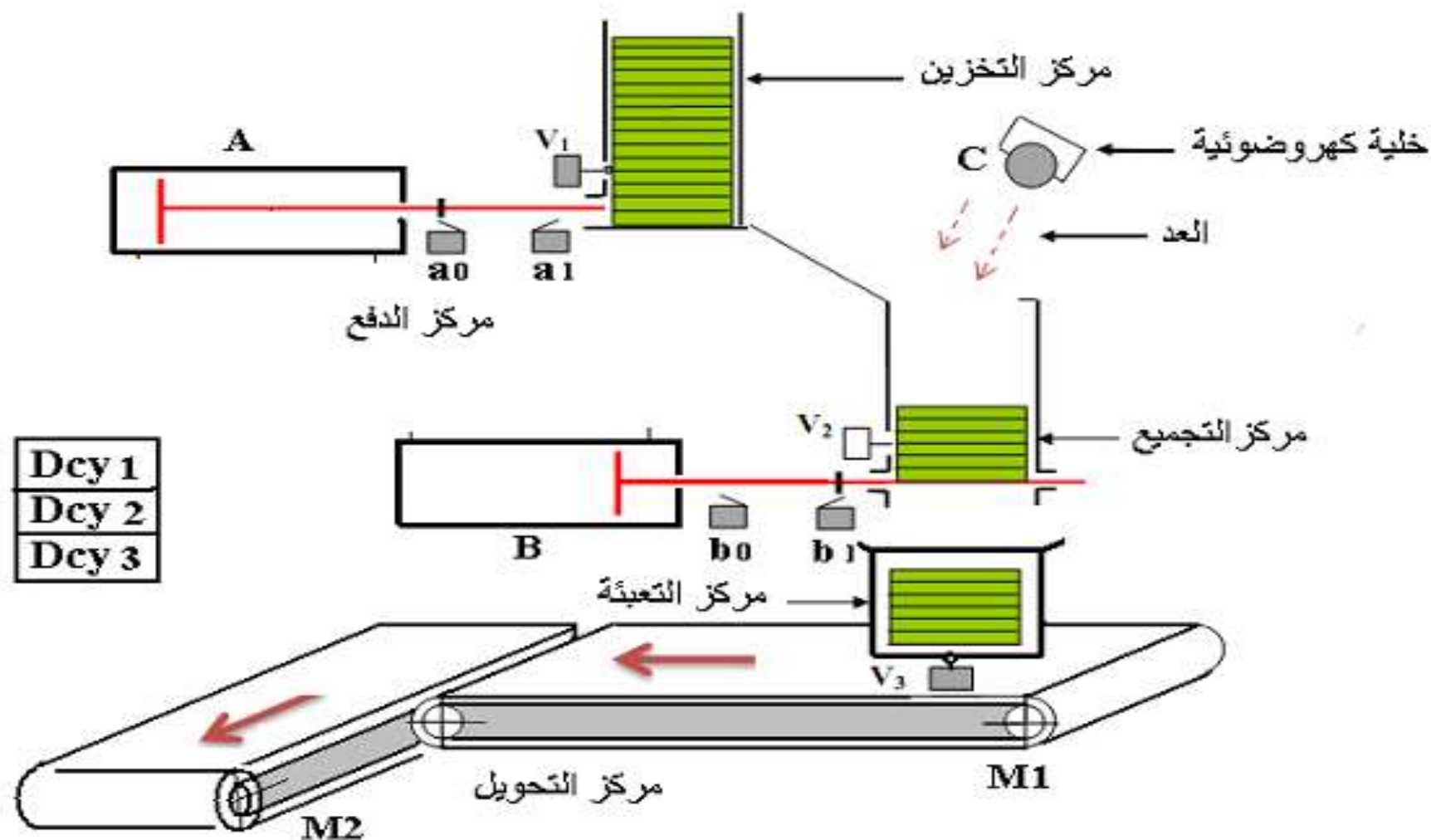


III-انجازات تكنولوجية:


➤ دائرة الكشف والعد:

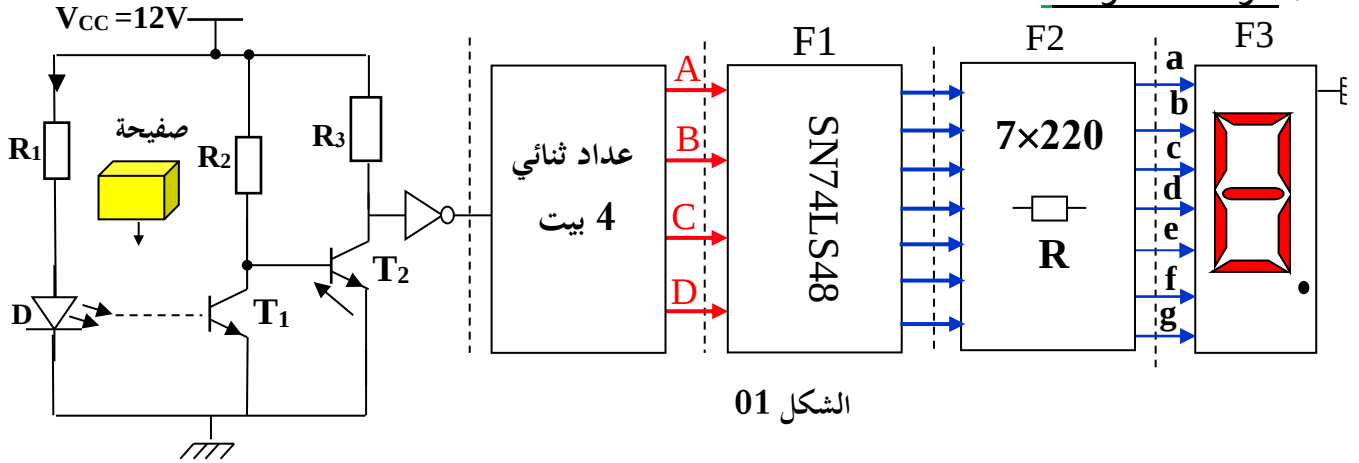


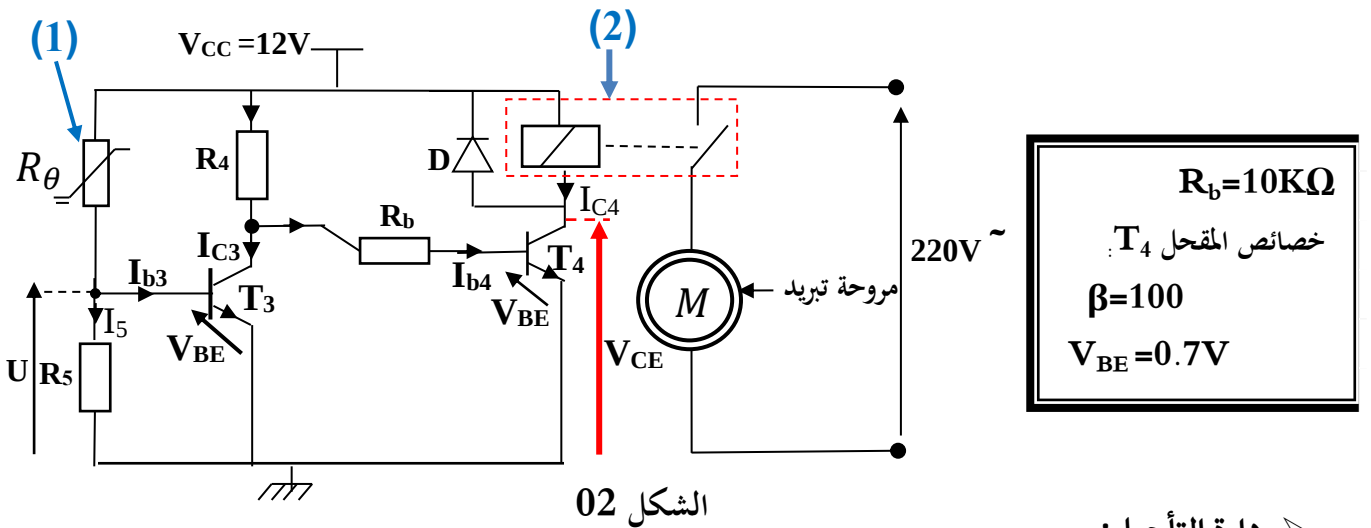
➤ دائرة ضبط درجة الحرارة: يتم استخدام الحرارة خلال الطبع تصل إلى 70°C ونريد تخفيضها إلى 40°C قبل البدء في عملية التجميع (عملية الطبع خارج الدراسة).



➤ دائرة التأجيل:

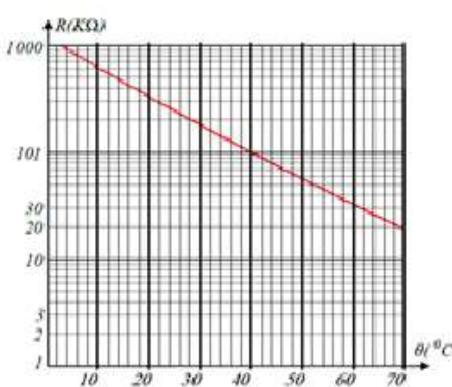

وثيقة التقنية للعنصر 01

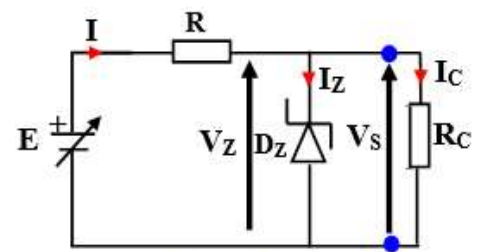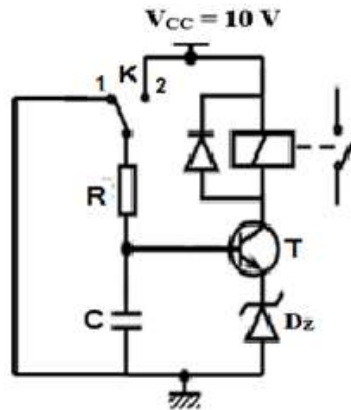

I- التحليل الوظيفي :

س1- أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة الإجابة 01 (ص 6/5).

II- تحليل وإنجازات تكنولوجيا :

➤ دراسة دائرة الكشف و العد (الشكل 01) :

س2- أعط وظيفة كل من الطوابق F_1 و F_2 و F_3 .

س3- ماهي القيمة الثنائية التي يعطيها العداد في مخارجه (ABCD) عندما يعد 9 صفائح؟ وماهي القطع التي تتوهج في الطابق F_3 لإظهارها؟

س4- حدد وظيفة المقاومة R_1 ثم احسب قيمتها إذا علمت علما ان خصائص الثنائي D هي: $(9mA, 1.2V)$.

➤ دراسة دائرة ضبط درجة الحرارة (الشكل 02):

س5- سم العنصرين (1) و (2) مع تحديد نوع العنصر رقم (1).

س6- ما هو دور الثنائية D في التركيب؟

س7- ماهي قيمة V_{CE} في حالة المقحل T_4 مسدود (محصور)؟

س8- احسب قيمة التيار I_{b4} و I_{c4} لما يكون المقحل T_4 مشبعاً اذا علمت ان: $R_4 = 1K\Omega$.

س9- بالاعتماد على الوثيقة التقنية للعنصر رقم 1 ص 6/3 استخرج قيمة العنصر R_6 عند درجة الحرارة $70^\circ C$ ثم استنتج قيمة التوتر U بين طرفي المقاومة R_5 اذا علمت ان $V_{BE} = 0.7V$.

➤ نظام انتقاء الدارات المطبوعة:

❖ يتم انتقاء الدارات المطبوعة قبل تجميعها على أساس 3 مقاييس هي الطول (a) والعرض (b) والوزن (c) بحيث تقبل الدارات التي تحتوي على الأقل مقاييسين صحيحين، ويرمز للدائرة المطبوعة بالرمز Y.

س10- حدد متغيرات الدخول والخروج ثم املأ جدول الحقيقة على وثيقة الإجابة رقم 01 ص 6/5.

س11- استخرج المعادلة المنطقية باستعمال جدول كارنو على وثيقة الإجابة 01 ص 6/5 ثم انشئ

التصميم المنطقي والمخطط الكهربائي الموافقين لهذا النظام على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

س12- نريد تجسيد المعادلة باستعمال منتخب المعلومات (8×1) ، أكمل الربط على وثيقة الإجابة 02.

➤ دائرة التأجيل (الشكل 03):

❖ المبدلة في الوضعية (2):

س14: ماذا يحدث للمكثفة C؟

س15: ارسم شكل التوتر U_C بين طرفيها على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

❖ المبدلة في الوضعية (1):

س16: ماذا يحدث للمكثفة C ؟

س17: ارسم شكل التوتر U_C بين طرفيها على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

س18: احسب قيمة ثابت الزمن τ علما أن $C = 10\mu f$ و $R = 10k\Omega$

س19: عند أي قيمة للزمن يتم شحن المكثفة كلياً.

❖ نربط ثنائي زينر D_Z السابق بالدائرة الموضحة بالشكل 04.


س20: ما هو دور ثنائي زينر D_Z في هذه الدائرة؟

س21: استنتج توتر الخروج V_S ثم احسب شدة التيار I_{Cm} المارة في الحمولة R_C مع العلم ان D_Z مثالي وله

توتر $V_Z = 5V$ كما تعطى المقاومة $R_C = 1K\Omega$.

س22: احسب شدة التيارين I و I_Z مع العلم ان: $E = 10V$ ، $R = 100\Omega$

ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A-0 :

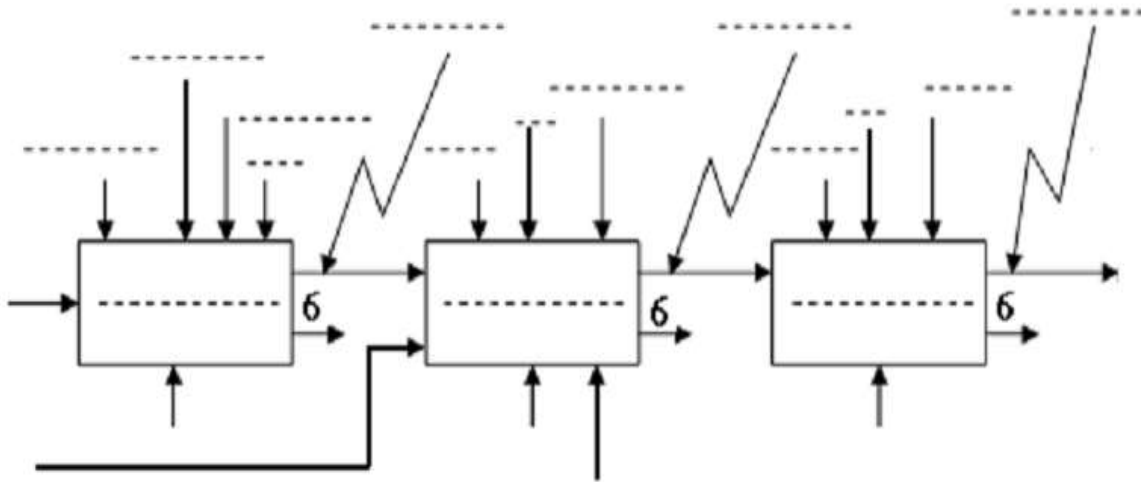

6 : تقارير

ج10 جدول الحقيقة:

متغيرات الدخول			متغير الخروج
.....			


ج11:

أ- المعادلة المنطقية :

Y	00	01	11	10
0				
1				

Y=


ب - التصميم المنطقي:

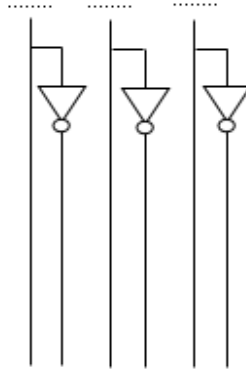


ج - المخطط الكهربائي:




ج 12 : تجسيد المعادلة المنطقية:

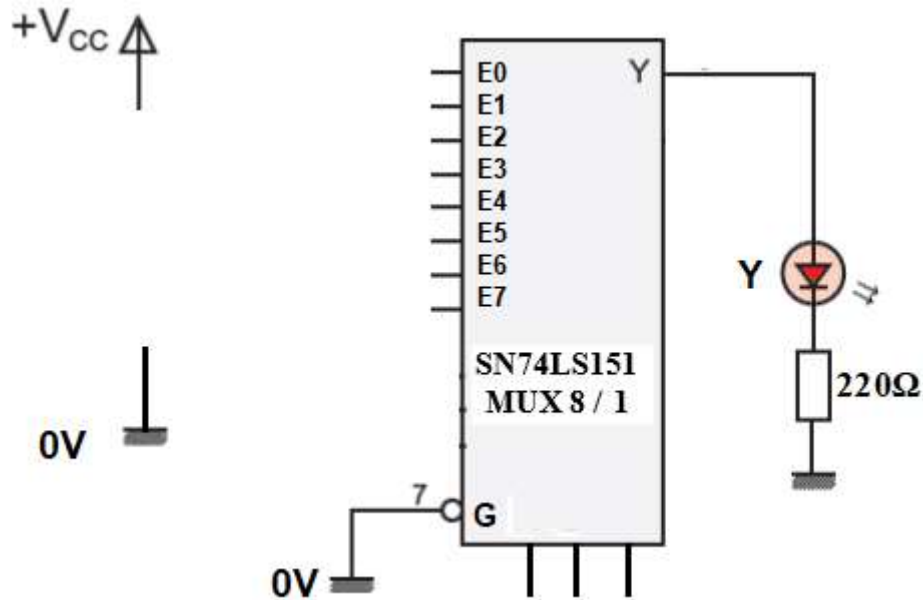

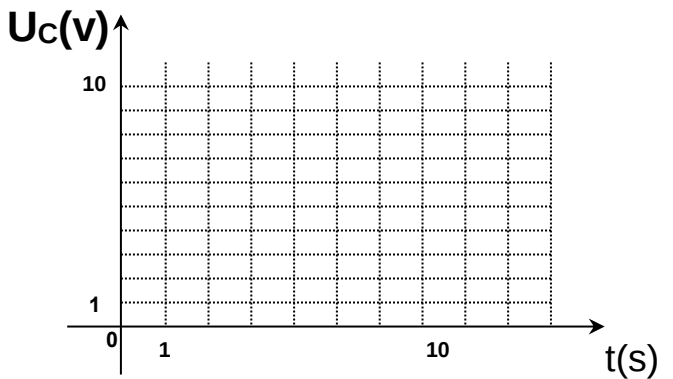ج 15: شكل التوتر U_C المبدلة في الوضعية 2




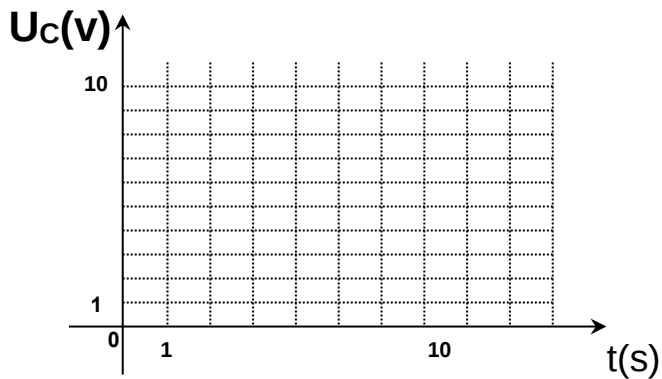ج 17: شكل التوتر U_C المبدلة في الوضعية 1



التصحيح النموذجي لإختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا هندسة كهربائية 2020-2021

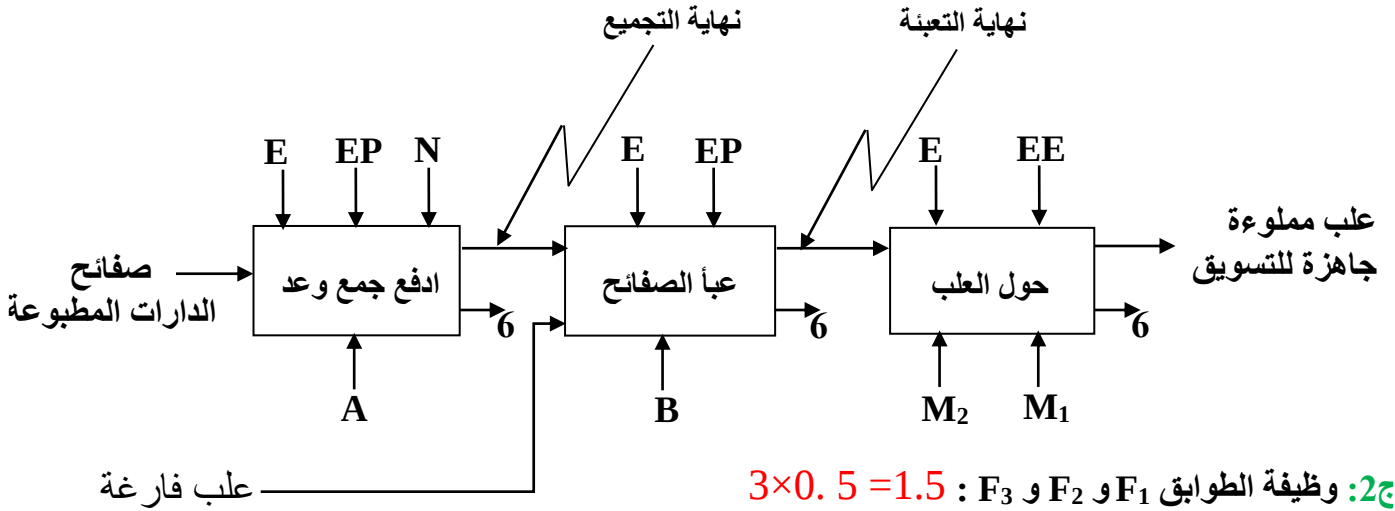ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A-0 : $18 \times 0.125 = 2.25$



ج2: وظيفة الطوابق F1 و F2 و F3 : $3 \times 0.5 = 1.5$

F1: مفك الترميز BCD-7 قطع (BCD-7segments).

F2: حماية الصمامات الكهروضوئية للمرقن .

F3: إظهار الأعداد العشرية

ج3: $2 \times 0.5 = 1$

❖ القيمة الثنائية التي يعطيها العداد في مخارجه: (1001) بحيث: A=1, B=0, C=0, D=1


❖ القطع التي تتوهج في الطابق F3: abcd

ملاحظة هامة: تقبل إجابة التلميذ في حالة: abcd

ج4: $0.5 + 0.75 = 1.25$

❖ وظيفة المقاومة R1 في التركيب: حماية الثنائية الضوئية D

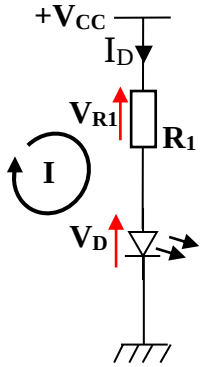❖ حساب قيمة المقاومة R1 بتطبيق قانون العروات في الحلقة I نجد:



$$V_{CC} - R_1 I_D - V_D = 0$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_D}{I_D} \rightarrow R_1 = \frac{12 - 1.2}{9 \times 10^{-3}} \rightarrow R_1 = 1.2K\Omega$$

ج5: $0.5 \times 3 = 1.5$

❖ تسمية العنصرين (1) و (2):

(1): مقاومة حرارية

(2): مرحل كهرومغناطيسي


❖ نوع العنصر (1): مقاومة حرارية ذات معامل حراري سالب CTN.

ج6: $0.5 \times 1 = 0.5$

دور الثنائية D في التركيب: حماية المقحل T4 (تقصر الوشيجة أثناء عملية الانتقال من التشبع إلى الانسداد)

ج7: قيمة VCE في حالة المقحل T4 مسدود: VCE=VCC=12V

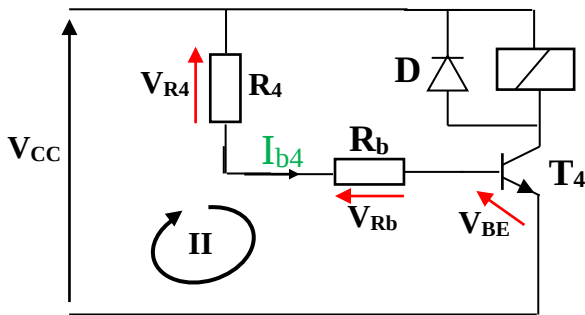ج8: حساب قيمة التيار Ib4 و Ic4 في حالة المقحل T4 مشبعا: $0.5 \times 2 = 1$



بتطبيق قانون العروات نجد في II العروة:

$$V_{CC} - R_4 I_{b4} - R_b I_{b4} - V_{BE} = 0$$

$$I_{b4} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_4 + R_b} \rightarrow I_{b4} = \frac{12 - 0.7}{10^3 + 10 \times 10^3}$$

$$I_{b4} = 1.03mA$$

$$I_{C4} = \beta I_{b4} \rightarrow I_{C4} = 100 \times 1.03 \times 10^{-3} \rightarrow$$

$$I_{C4} = 103 \text{mA}$$

$$0.5 \times 2 = 1 \quad \text{ج9:}$$

❖ قيمة المقاومة R_{θ} عند درجة الحرارة 70°C : $R_{\theta} = 20 \text{ K}\Omega$

❖ قيمة التوتر U بين طرفي المقاومة R_4 :

من العروة III نحصل على : $U = 0.7 \text{V}$

متغيرات الدخول $0.25 \times 3 +$
متغيرة الخروج $0.5 = 1.25$

ج10: تحديد متغيرات الدخول والخروج مع ملاً جدول الحقيقة

متغيرات الدخول			متغير الخروج
a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


y	bc				
		00	01	11	10
a	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

ج11: استخراج المعادلة المنطقية باستعمال جدول كارنو.


ج كارنو و م منطقية $0.5 \times 2 +$ التصميم
المنطقي و المخطط ك $2.5 = 0.75 \times 2$

$$Y = ab + ac + bc$$

المخطط الكهربائي :

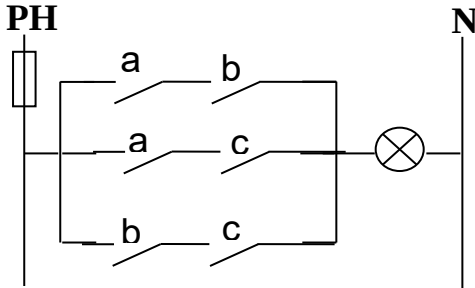


التصميم المنطقي :

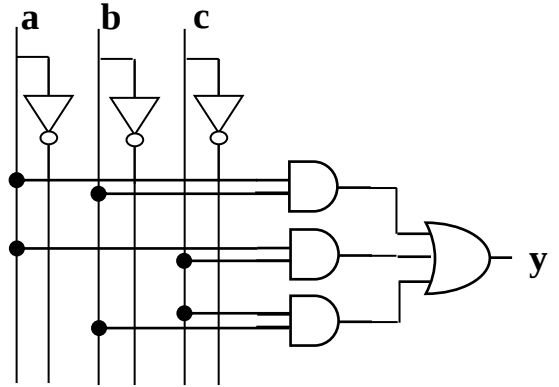

ج12: تجسيد المعادلة باستعمال منتخب المعلومات (8×1) .

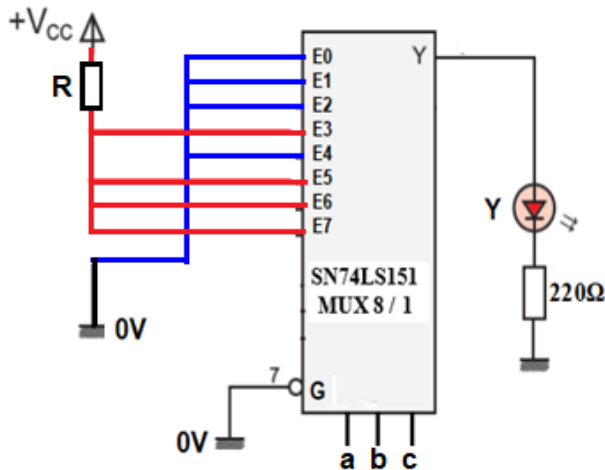مداخل العناوين $0.25 +$ مداخل $0.25 V_{CC}$
مداخل الكتلة $0.75 = 0.25$



$$Y = ab + ac + bc$$

$$Y = ab(c + \bar{c}) + ac(b + \bar{b}) + bc(a + \bar{a})$$

$$Y = abc + ab\bar{c} + abc + a\bar{b}c + abc + \bar{a}bc$$

$$Y = abc(1 + 1 + 1) + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc$$

$$Y = abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc \rightarrow (I)$$


علم ان المعادلة العامة لمنتخب المعلومات 8×1 تكتب كالتالي :

$$Y = \bar{a}\bar{b}c.E_0 + \bar{a}\bar{b}c.E_1 + \bar{a}b\bar{c}.E_2 + \bar{a}b\bar{c}.E_3 + a\bar{b}\bar{c}.E_4 + a\bar{b}c.E_5 + abc.E_6 \rightarrow (II)$$

$$(I) = (II) \Rightarrow E_0 = E_1 = E_2 = E_4 = 0 \quad \text{و} \quad E_3 = E_5 = E_6 = E_7 = 1$$


ج14: شحن المكثفة C $0.25 \times 1 = 0.25$

ج15: شكل التوتر U_C $0.5 \times 1 = 0.5$

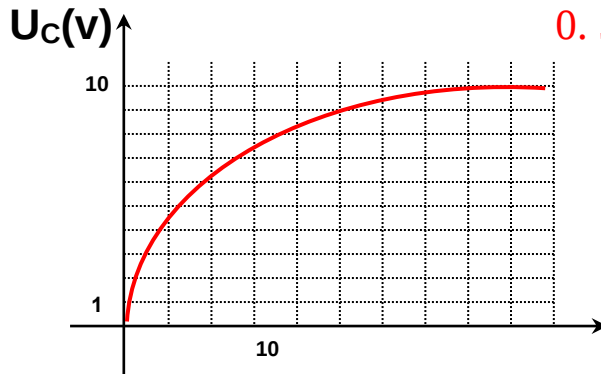

ج16: تفريغ المكثفة C $0.25 \times 1 = 0.25$

ج17: شكل التوتر U_C $0.5 \times 1 = 0.5$

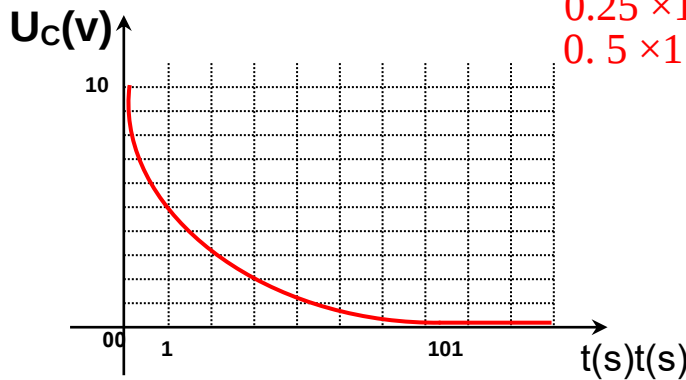

ج18: حساب قيمة ثابت الزمن τ : $0.5 \times 1 = 0.5$

$$\tau = R C \Rightarrow \tau = 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \Rightarrow \tau = 10 \text{ ms}$$

ج19: عمليا تشحن المكثفة C تماما خلال زمن قدره 5τ $0.25 \times 1 = 0.25$

ج20: دور ثنائي زينر D_Z تثبيت التوتر بين طرفي المقاومة R_C $0.5 \times 1 = 0.5$

ج21: $0.5 + 0.75 = 1.25$

❖ توتر الخروج $V_S = V_Z = 5V$

$$I_C = \frac{V_Z}{R_C} \rightarrow I_C = \frac{5}{10^3} \rightarrow I_C = 5 \text{ mA}$$

ج22: حساب شدة التيارين I و I_Z $0.5 + 0.5 = 1$

تطبيق قانون العروات نجد: $E - R I - V_Z = 0$

$$I = \frac{E - V_Z}{R} \rightarrow I = \frac{10 - 5}{100} \rightarrow I = 50 \text{ mA}$$

تطبيق قانون العقد نجد: $I = I_Z + I_C$

$$I_Z = I - I_C$$

$$I_Z = 50 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-3}$$

$$I_Z = 45 \text{ mA}$$