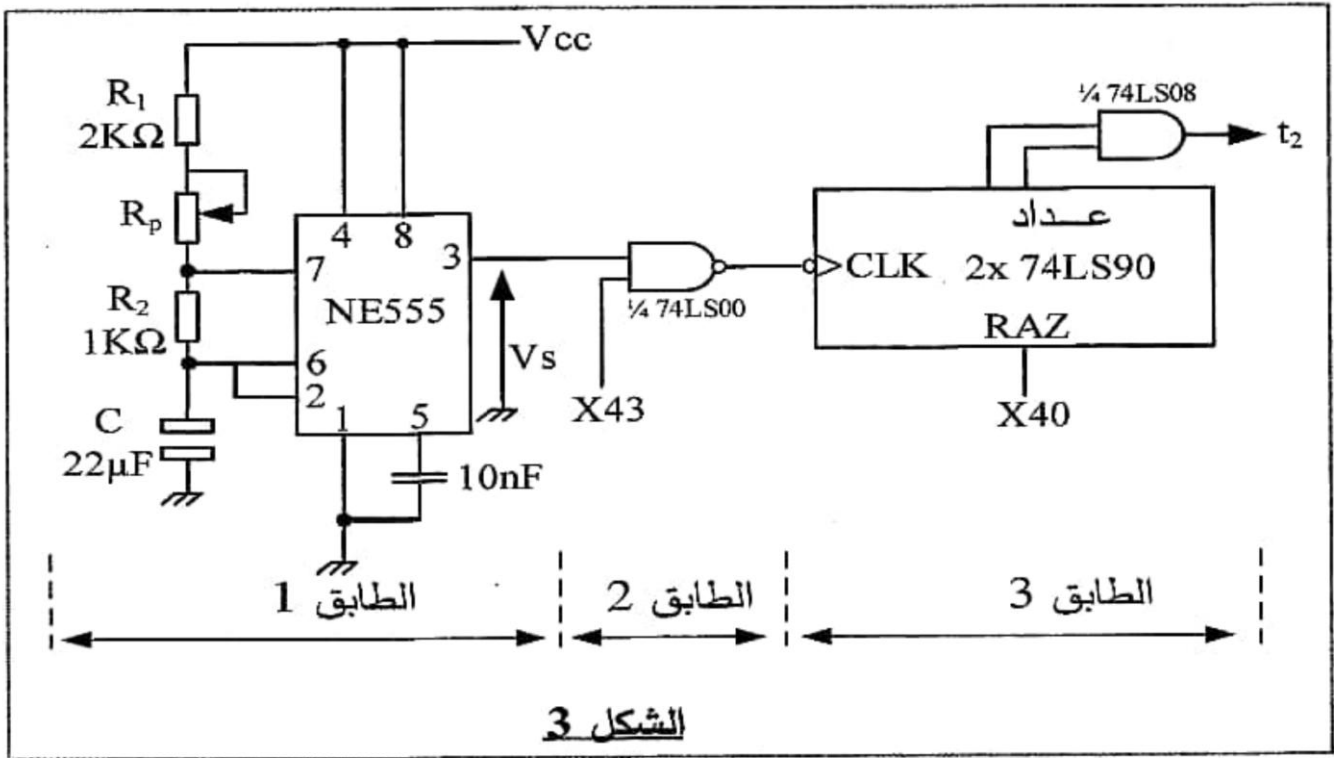


الفرض المحروس رقم 01 للثلاثي الأول

التمرين الأول :

للحصول على تأجيل قدره $t_2=18s$ أستخدمنا مؤقتة ذات عداد تصاعدي كما يبينه الشكل التالي :



وثيقة الصانع للدائرة المنمجة 74LS90

FAIRCHILD
 SEMICONDUCTOR™

DM7490A Decade and Binary Counters

BCD Count Sequence (Note 1)

Count	Outputs			
	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H

Reset/Count Function Table

Reset Inputs				Outputs			
$R_0(1)$	$R_0(2)$	$R_9(1)$	$R_9(2)$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X				
L	X	X	L				
X	L	L	X				

H = HIGH Level
 L = LOW Level
 X = Don't Care

Note 1: Output Q_A is connected to input B for BCD count.

المطلوب :

س1 : حدد دور كل من الإشارتين : X_{40} , X_{43}

س2 : حدد البنى (الهياكل) المادية التي تنشأ الوظائف التالية : الإذن بالتأجيل ، توليد إشارة الساعة ، التأجيل .

س3 : احسب دور إشارة التوقيتية من أجل $R_p = 16K\Omega$.

س4 : احسب النسبة الدورية α الموافقة .

■ مستعينا بوثيقة الصانع :


س5 : استنتج الحالة المنطقية لمخارج العداد $Q_D Q_C Q_B Q_A$ من أجل الحالتين المنطقيتين:

$$R0(1).R0(2) = 1 \quad ; \quad R9(1) = 0 \quad * \quad R0(1).R0(2).R9(1).R9(2) = 1 \quad *$$

س6 : أكمل الرسم المنطقي للعداد الذي يعد $N=60$ على وثيقة الإجابة .

التمرين الثاني :

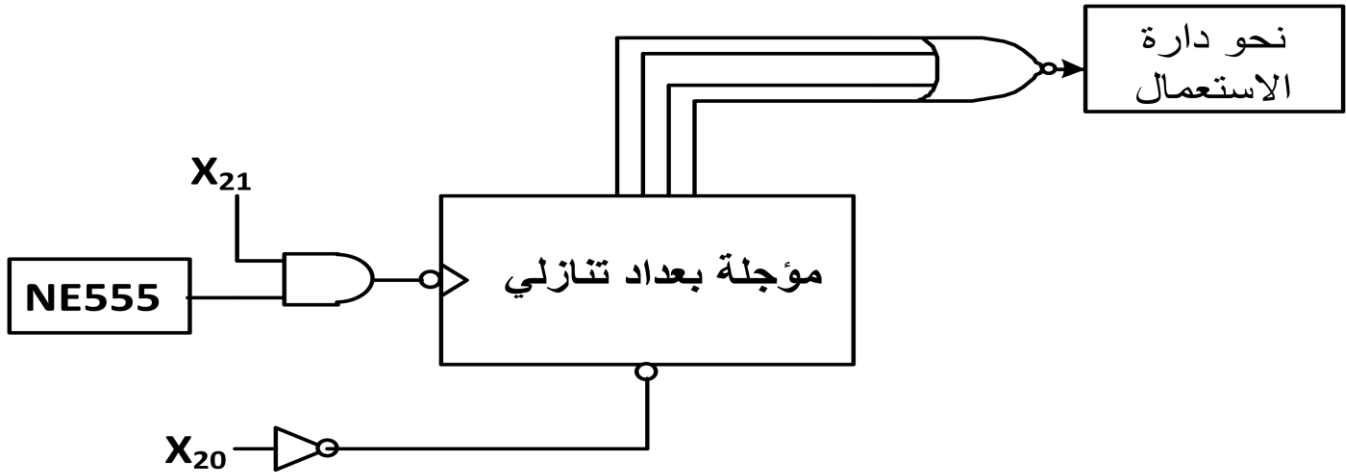للحصول على تأجيل قدره $t=18s$ أستعملنا مؤقتة بعداد تنازلي و الشكل التالي يمثل المخطط العام للمؤجلة .



س1 : إذا علمت أن دور إشارة الساعة $T=2s$ ، احسب سعة العداد .

س2 : ما هو دور المراحل X_{20} و X_{21} ؟

س3 : اكمل التصميم المنطقي لهذه المؤجلة على وثيقة الإجابة .


س4 : أكمل المخطط الزمني للعداد المكون للمؤجلة .

وثيقة الإجابة

تملاً وترد مع الورقة المزدوجة


ج 6 تمرين 1

اللقب والاسم :

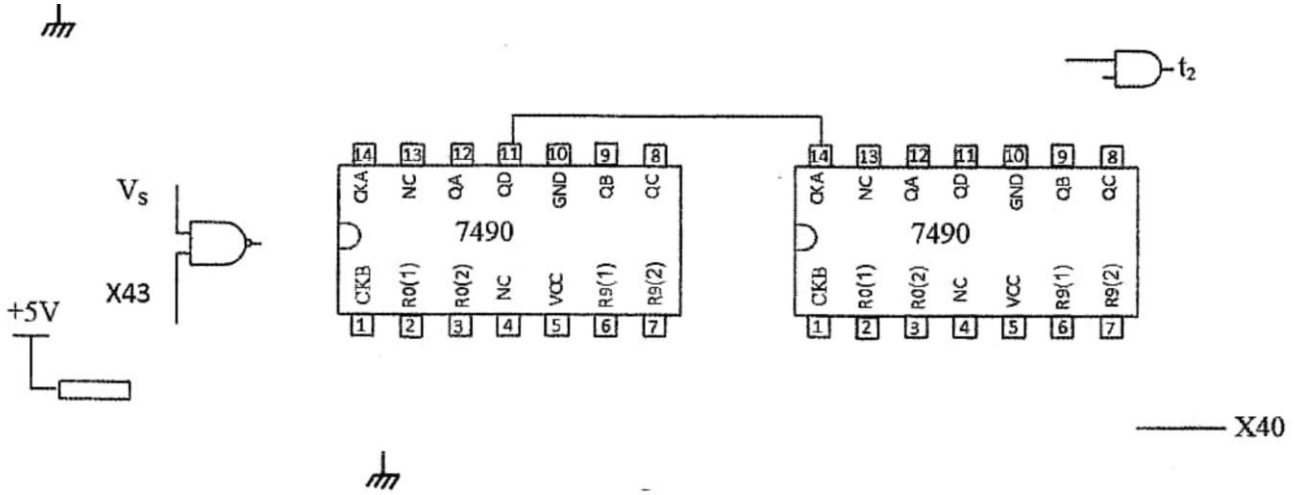


ج 3 تمرين 2

نحو دائرة الاستعمال

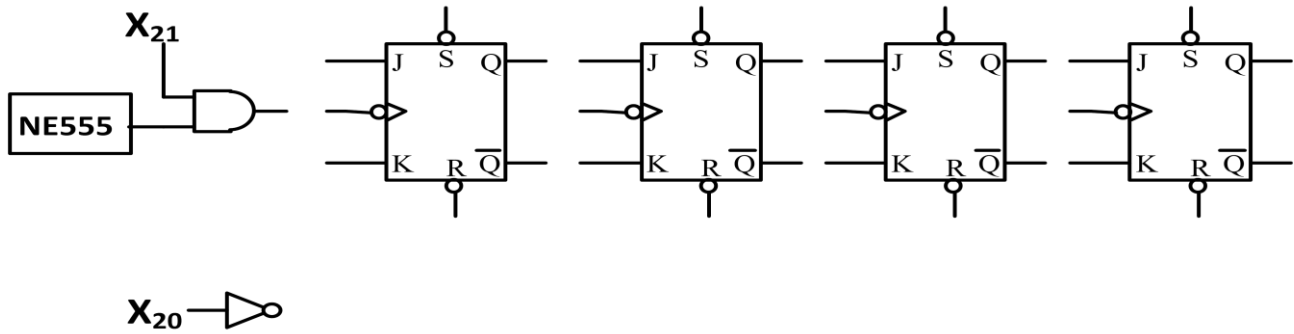

ج 4 تمرين 2

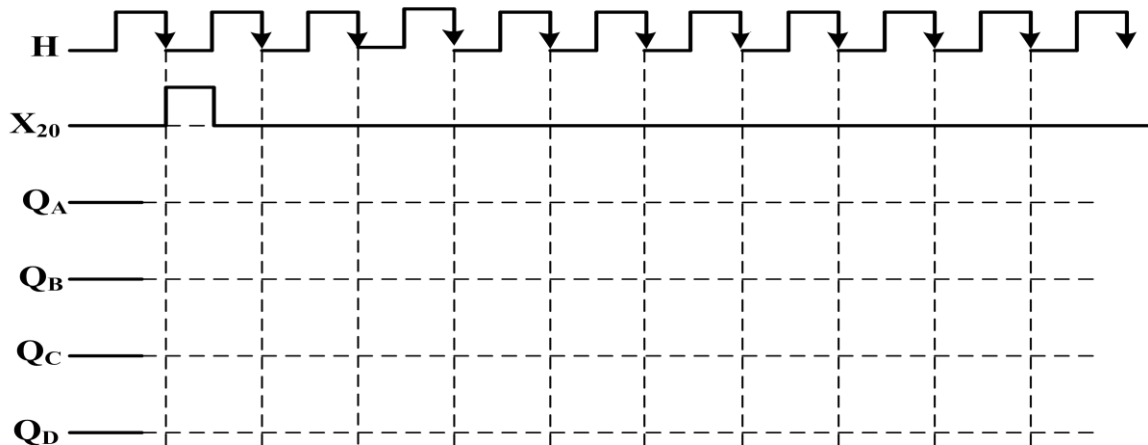

الحل النموذجي للفرض المحروس رقم 01 للثلاثي الأول

التمرين الأول :

ج1 : تحديد دور كل من الإشارتين : X_{40} , X_{43} 1 ن X_{40} : إرجاع العداد للصفر .1 ن X_{43} : الإذن بالعد .

ج2 : تحديد البنى (الهياكل) المادية التي تنشأ الوظائف :

3 ن الإذن بالتأجيل : الطابق 2 ، توليد إشارة الساعة : الطابق 1 ، التأجيل : الطابق 3

ج3 : حساب دور إشارة التوقيتية : لدينا : $T = t_H + t_L$ 2 ن حيث : $t_H = (R_1 + R_P + R_2).C.Ln2$ و $t_L = R_2.C.Ln2$ ومنه : $T = (R_1 + R_P + 2R_2).C.Ln2$ تطبيق عددي : $T = (2 \times 10^3 + 16 \times 10^3 + 2 \times 10^3) \times 22 \times 10^{-6} \times 0,7 = 0,3s$
 $T = 0,3s$

ج4 : حساب النسبة الدورية الموافقة :

1 ن $\alpha = \frac{t_H}{T}$ ، ومنه : $\alpha = \frac{R_1 + R_P + R_2}{R_1 + R_P + 2R_2}$ تطبيق عددي : $\alpha = \frac{2+16+1}{2+16+2} = \frac{19}{20} = 0,95$ ، $\alpha = 0,95$

ج5 : استنتاج الحالة المنطقية لمخارج العداد

1 ن الحالة 1 : $R0(1).R0(2).R9(1).R9(2) = 1 \leftarrow Q_D Q_C Q_B Q_A = 1001$ 1 ن الحالة 2 : $R0(1).R0(2) = 1$; $R9(1) = 0 \leftarrow Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$ 3 ن ج6 : إكمال الرسم المنطقي للعداد الذي يعد $N=60$ على وثيقة الإجابة

التمرين الثاني :

1 ن ج1 : سعة العداد : $t = N.T \Rightarrow N = \frac{t}{T} = \frac{18}{2}$ ، $N = 9$ 0.5 ن ج2 : دور المرحلة X_{20} هو شحن العداد بالقيمة الابتدائية 10010.5 ن دور المرحلة X_{21} هو الإذن بالتأجيل

3 ن ج3 : إكمال التصميم المنطقي للمؤجلة على وثيقة الإجابة


2 ن ج4 : إكمال المخطط الزمني للعداد المكون للمؤجلة على وثيقة الإجابة .

وثيقة الإجابة


تملاً وترد مع الورقة المزدوجة

ج6 تمرین 1

اللقب والاسم :

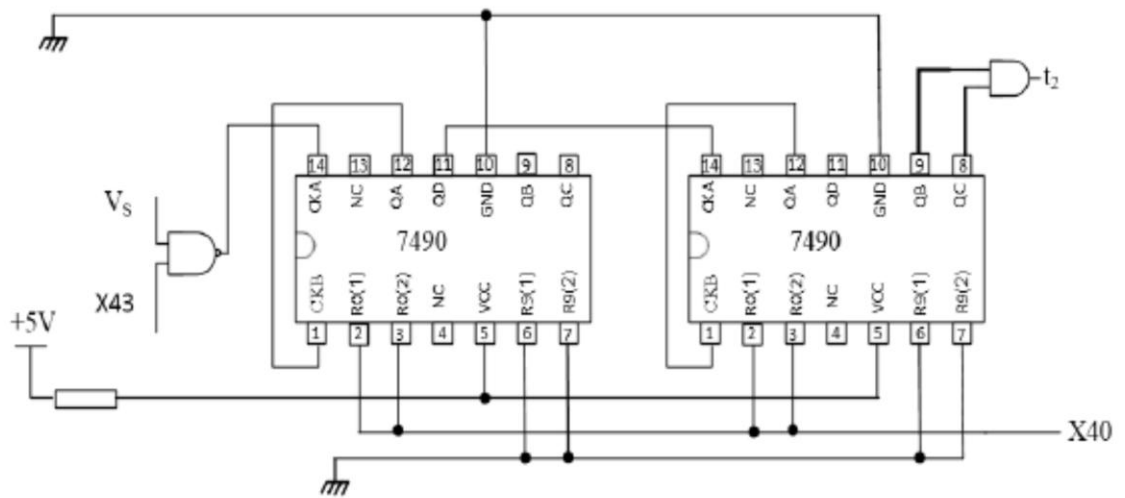

ج 3 تمرین 2

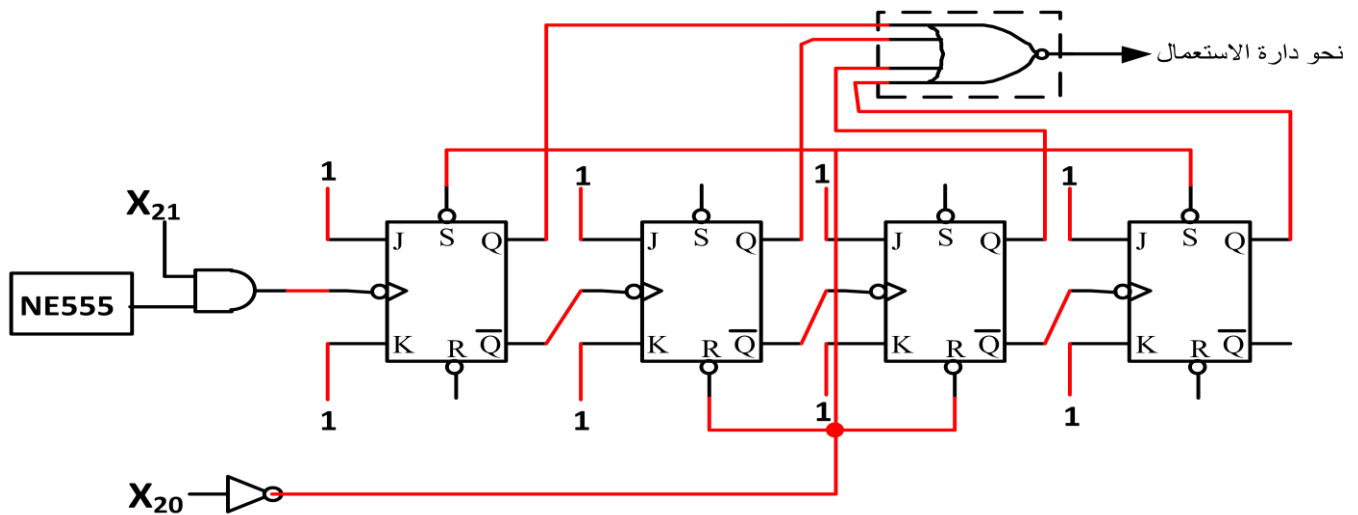

ج 4 تمرین 2

