

س12: اذكر عبارة زمن التأجيل. (1 ن)

التمرين 03: (5 ن)

س13: اكمل ربط مخطط سجل الإزاحة يسار حلقي المشحون بالقيمة الابتدائية 1001 على وثيقة الاجابة 3 (1 ن)

س14: اكمل ملأ جدول الإزاحة على وثيقة الاجابة 3. (1,5 ن)

- ملاحظة: مداخل الارغام لها الاولوية على كل المداخل. وهي تحدث لما تكون X10 نشطة اكيد
- ملاحظة: لما تكون X13 نشطة يعمل سجل الإزاحة.

س15: ما اسم الطابق الأول وما دوره (1 ن)


س16: اعطي العبارة الحرفية للدور إشارة الطابق الأول ثم احسب سعة المكتفة اذا كان $T=1,6 S$ (1,5 ن)

س17: ارسم على المنحى إشارة مخرج الطابق الأول مع منحى توتر المكتفة (سؤال اختياري). (1 ن)
الملحق:

وثيقة الصانع 02: جدول التشغيل للدارة المدمجة 7490

وثيقة الصانع 01: الدارة المدمجة 7490

INPUTS				OUTPOUTS			
R0(1)	R0(2)	R9(1)	R9(2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			

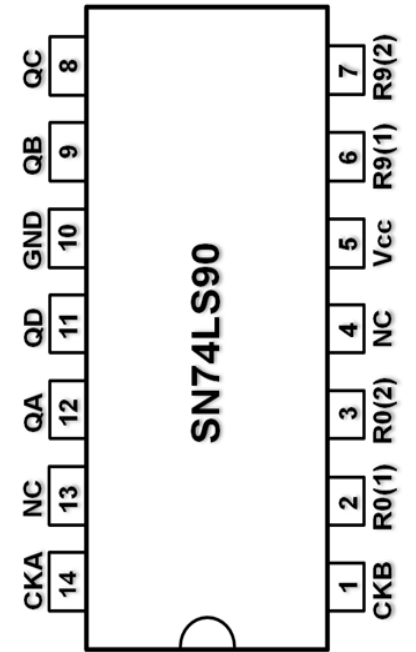

وثيقة 03: شكل اخر للدارة المدمجة

التنقيط:

ج1: (0,5 ن على H) + (0,5 ن على مداخل AND) + (0,5 ن على مداخل

NOR) + (0,5 ن على مخرج NOR)

ج2: (0,5 ن على CLR) + (0,5 ن على Q_A) + (0,25 ن على Q_B) + (0,25 ن على Q_C)

ج4: (0,5 ن على H) + (0,5 ن على مداخل JK)


ج7: (0,5 ن على H) + (0,5 ن على مداخل NAND) + (0,75 ن على الشحن) + (0,25 ن على مداخل S و R)

ج8: (0,5 ن على Q_A) + (0,5 ن على Q_B) + (0,5 ن على Q_C) + (0,5 ن على R)


ج11: (0,25 ن على NO) + (0,5 ن على الباقي)

ج13: (0,25 ن على H) + (0,25 ن على ربط المداخل بالمخارج) + (0,5 ن على الشحن)

ج14: (0,25 ن لكل سطري)

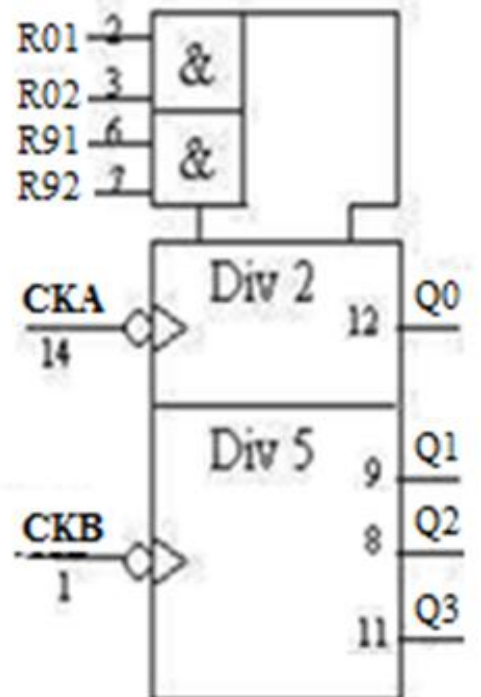


ج1: المخطط المنطقي لعداد تصاعدي. (2 ن)

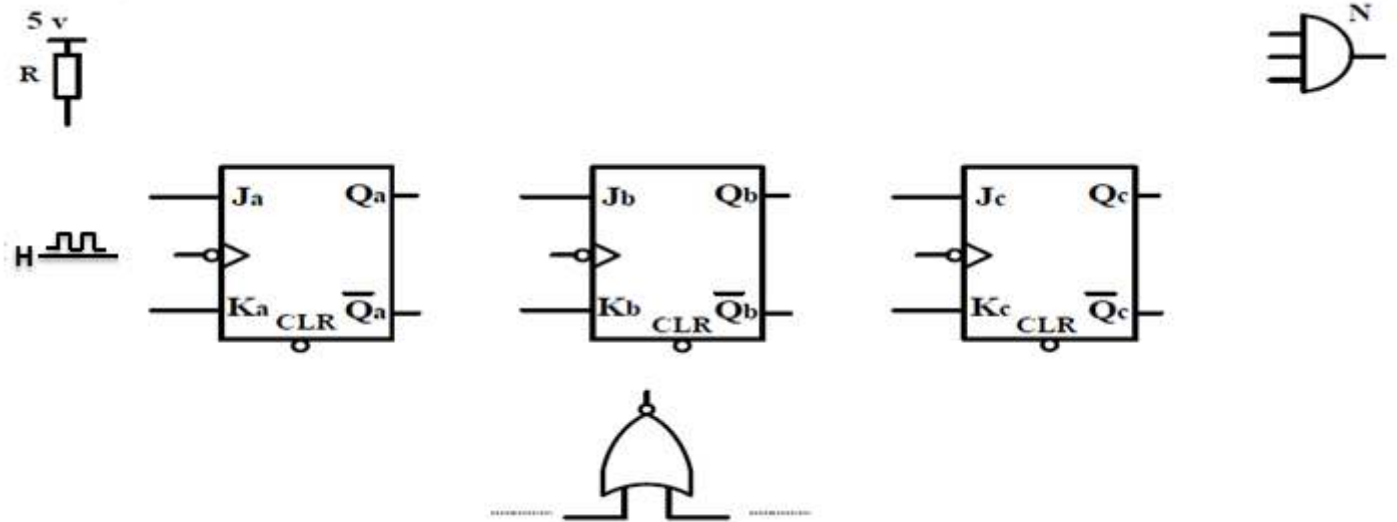


ج2: المخطط الزمني لهذا العداد. (1,5 ن)



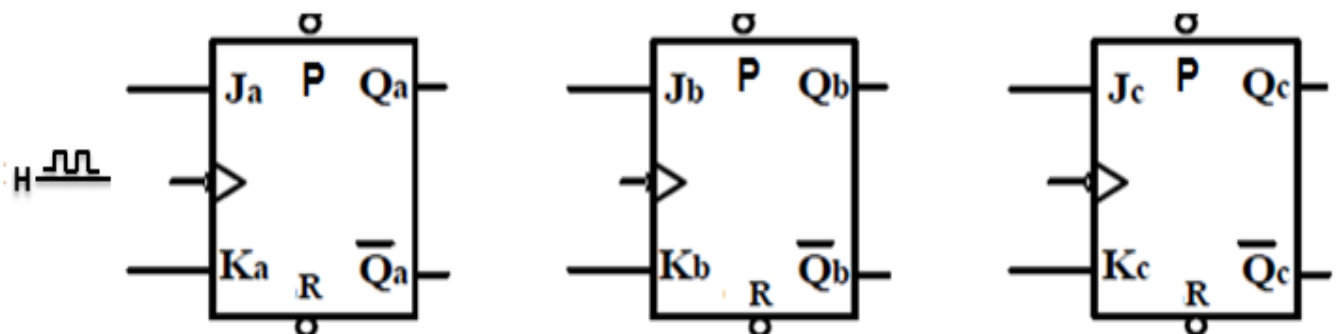
ج4: المخطط المنطقي لعداد تنازلي جبهة صاعدة. (1 ن)



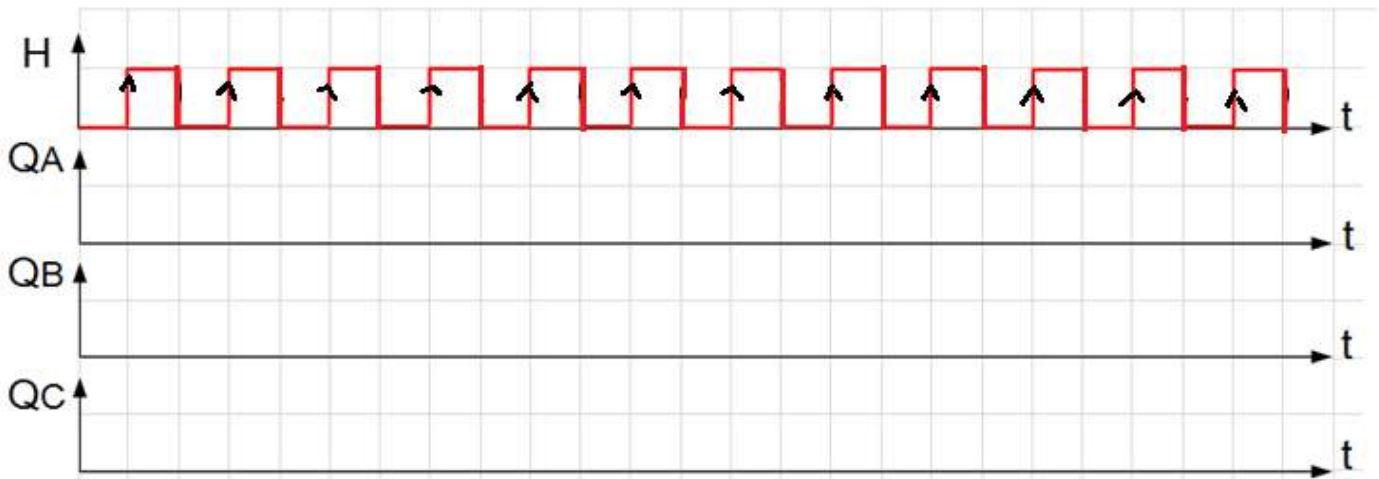ج5: المخطط الزمني لهذا العداد تنازلي جبهة صاعدة. (1 ن)




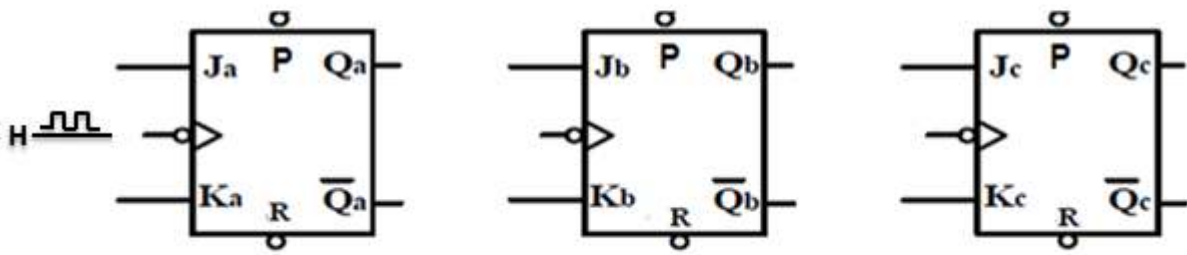ج7: المخطط المنطقي لعداد تنازلي جبهة نازلة. (2 ن)




ج8: المخطط الزمني لعداد تنازلي جبهة نازلة. (2 ن)



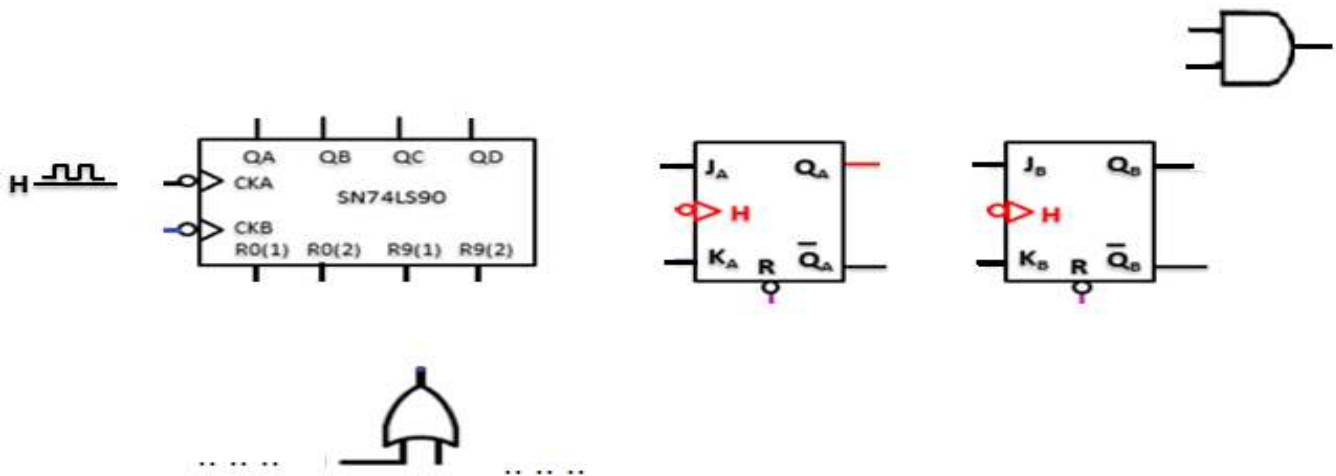

التمرين 03: (ن)

ج 13: (1 ن)

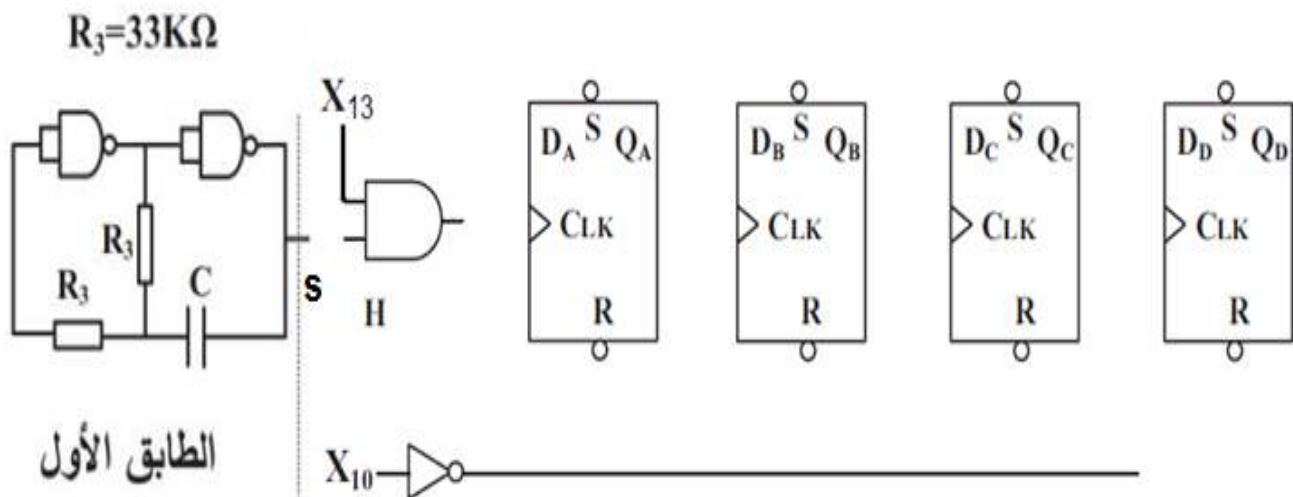

ج14: جدول الازاحة (1,5 ن)

X_{10}	X_{13}	CLK	المخارج			
			Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
1	0	—				
0	0	↑				
0	1	↑				
0	1	↑				
0	1	↑				
0	1	↑				