

نظام آلي لصنع علب الياغورت وملئها

يحتوي الموضوع على 09 صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 09)
العرض : من الصفحة 01 إلى الصفحة 05 وثائق الصانع : الصفحة 06
العمل المطلوب: الصفحة 07
وثائق الإجابة: الصفحتين 08 و 09


I - دفتر المعطيات :

- هدف تالية هذا النظام:
ان متطلبات السوق الحديث الناتج عن اقتصاد السوق في الصناعات الغذائية من انتاج كثيف مع نظافة كبيرة في اقل مدة زمنية ارغمتنا على استعمال التالية.
- المادة الاولى:
تحفظ المواد الثلاثة المركبة للياغورت في خزانات يتم مزجها آليا حسب مقادير معينة في خزان الخلط (حليب، مادة a، مستخلص للذوق وسكر). لصنع العلب يستعمل شريط بلاستيكي بينما يتم غلقها بواسطة شريط آخر من الالمنيوم.
- طريقة التوضيب:
تنزل المواد الثلاثة بمقادير مضبوطة في خزان الخلط والذي يفرغها في الخزان المستعمل للملء بعد مزجها، في نفس الوقت تصنع العلب انطلاقا من شريط بلاستيكي ملفوف يمر بين مقاومتين R_2 للتسخين ثم ينتقل بعد ذلك لجهاز التشكيل ثم لجهاز الملء ثم الغلق واخيراً القطع لتعاد الدورة بتقديم الشريط البلاستيكي بواسطة M_2 .
- تشغيل النظام: تحتاج عملية التوضيب حضور (03) اشخاص.
- تقني خاص لعمليات القيادة والمراقبة والتوقيات اليومية للتنظيف والاسبوعية للصيانة وإعادة التشغيل.
- عاملان بدون اختصاص لملء الخزانات الثلاثة واخذ علب الياغورت المحضرة لمكان التخمين.
- الامن:

حسب القوانين المعمول بها.

II - التحليل الوظيفي :

1- الوظيفة الشاملة:

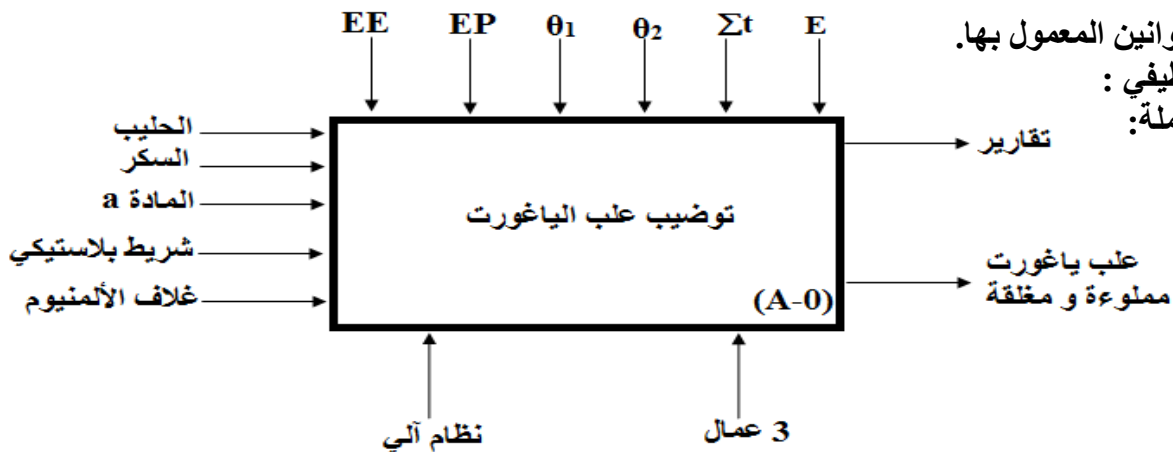


ملاحظة: $\Sigma t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t$

2- التحليل الوظيفي التنازلي: يحتوي هذا النظام على 06 أشغولات رئيسية:

- الاشغولة الأولى: تحضير الخليط
- الاشغولة الثانية: تشكيل العلب
- الاشغولة الثالثة: تقديم العلب
- الاشغولة الرابعة: ملء العلب
- الاشغولة الخامسة: غلق العلب
- الاشغولة السادسة: قطع العلب



III- هيكله الجزء المنفذ

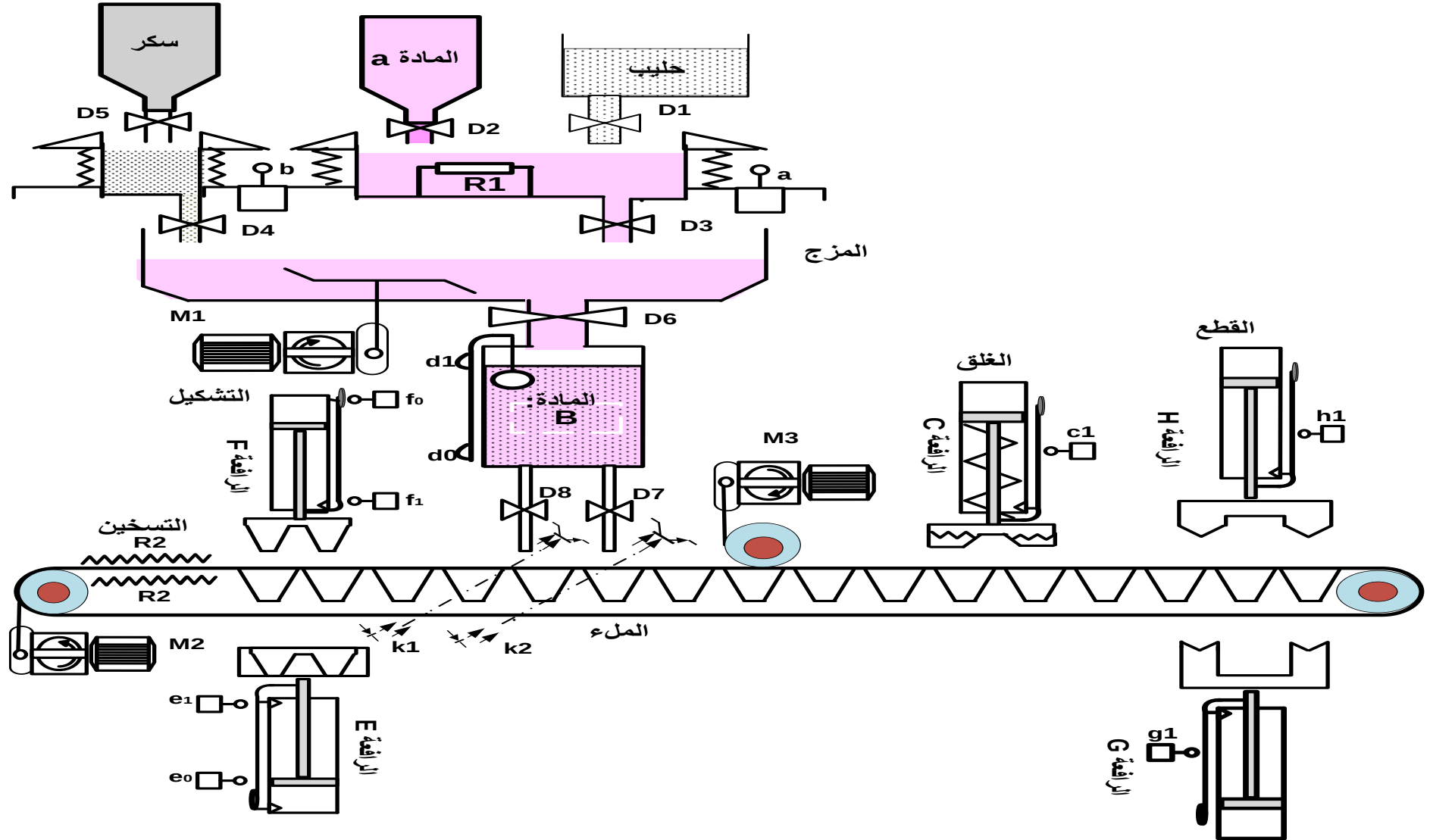


IV-الاختيار التكنولوجي للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات

المنفذات	تحضير الخليط	التشكيل	التقديم	الملء	الغلق	القطع
المنفذات المتصدرة	D1, D2, D3, D4, D5 كهروصمامات كهربائية 24V مستمر R1 : مقاومة تسخين الحليب الممزوج مع المادة a P= 1000W ، M1 : محرك لاتزامني ~3 380/660V، إقلاع نجمي مثلي 3KW	R2 : مقاومة تسخين الغلاف البلاستيكي لتسهيل التشكيل ، ~24V P= 100W ، E ، F : رافعتان ذات التأثير المزدوج	M2 : محرك خطوة خطوة بدوار ذو مغناطيس دائم M3 : محرك لاتزامني ~3 380/660V، إقلاع مباشر 1.5KW	D6 كهرو صمام لملء الخزان D8, D7 كهرو صمامات لملء العلب ~24V	R3 : مقاومة تسخين شريط الألمنيوم C : رافعة ذات التأثير البسيط	H ، G : رافعتان أحادية المفعول
الملتقطات	KM1 : ملابس لتغذية المحرك KMY : ملابس للإقران Y24V~ KMΔ : ملابس للاقران ~24VΔ	(E ⁺ , E ⁻) ، (F ⁺ , F ⁻) موزعات 4/2 تحكم كهرو هوائي ثنائية الاستقرار ~24V	سجل إزاحة بقلابات D KM3 : ملابس لتغذية المحرك M3، ~24V	/	C ⁺ : موزعة 3/2 أحادية الاستقرار تحكم كهرو هوائي	H ⁺ ، G ⁺ : موزعتان 3/2 أحادية الاستقرار تحكم كهرو هوائي
	a, b ملتقطات حضور t ₁ =3s : زمن فتح D1 t ₂ =4S : زمن فتح D2 t ₃ =24S : زمن فتح D3 t ₄ =10min : زمن المزج t ₅ =3s : زمن فتح D5 t=30min : زمن تسخين الحليب	(fo, f1) ، (e0, e1) ملتقطات نهاية الشوط يتم تسخين البلاستيك طول مدة التشكيل تحت درجة حرارة θ ₁ =100° إلى أن يفرغ خزان الملء	K1، K2 : خليتين كهروضوئيتين تكشفان عن وجود علبتين في مركز الملء		C1 : ملتقط نهاية الشوط CTN : ملتقط حراري لمراقبة درجة حرارة تسخين شريط الألمنيوم (θ ₂ =60°)	g0, h1 ملتقطات نهاية الشوط

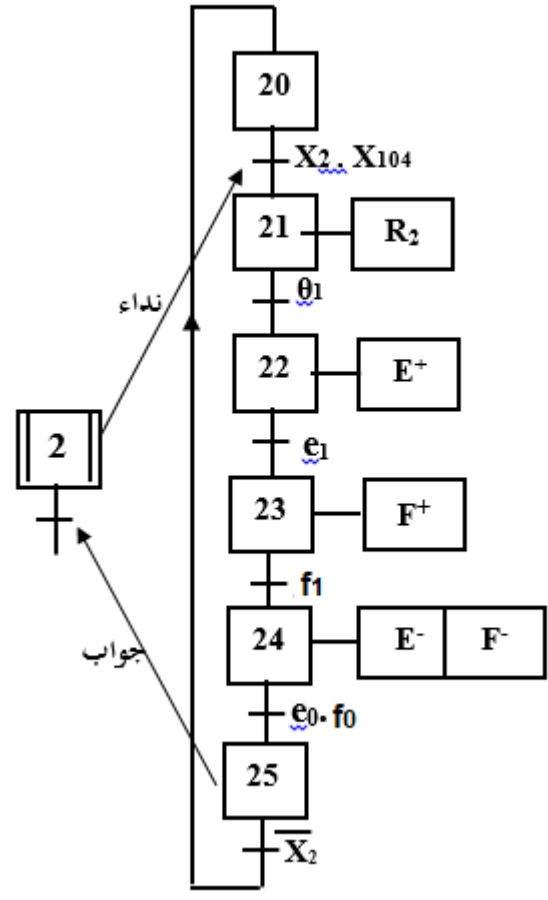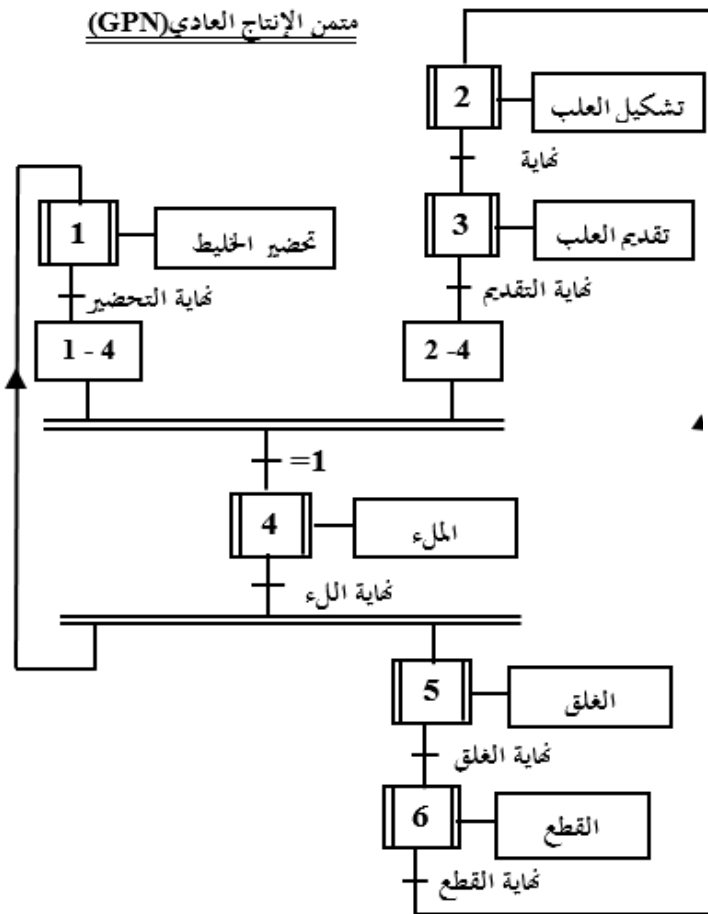
V- التحليل الزمني : "متمن اشغولة التشكيل"




"متمن القيادة والتهيئة" (GCI)

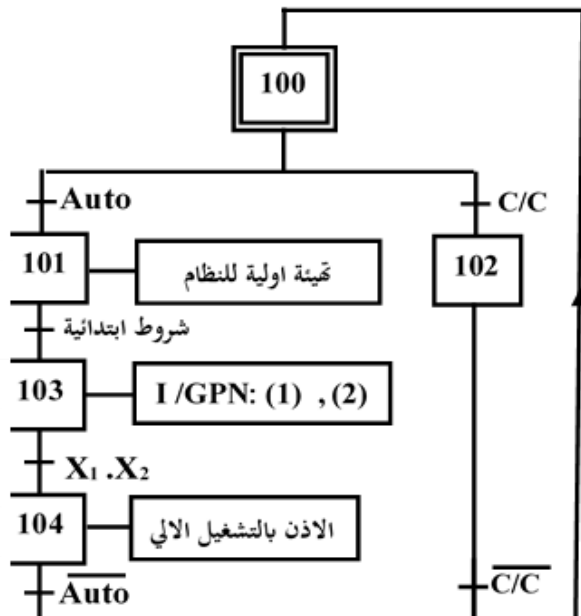




"متمن الأمن" (GS)

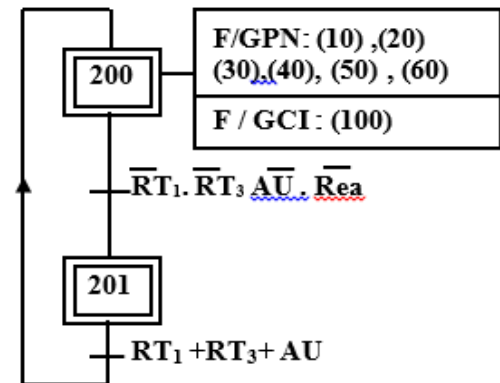

"تدرج المتمن"

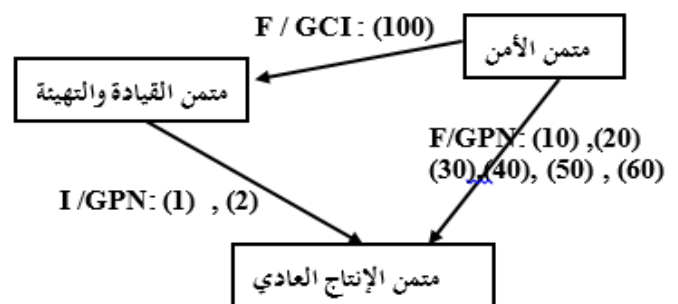

VI- انجازات تكنولوجيا :

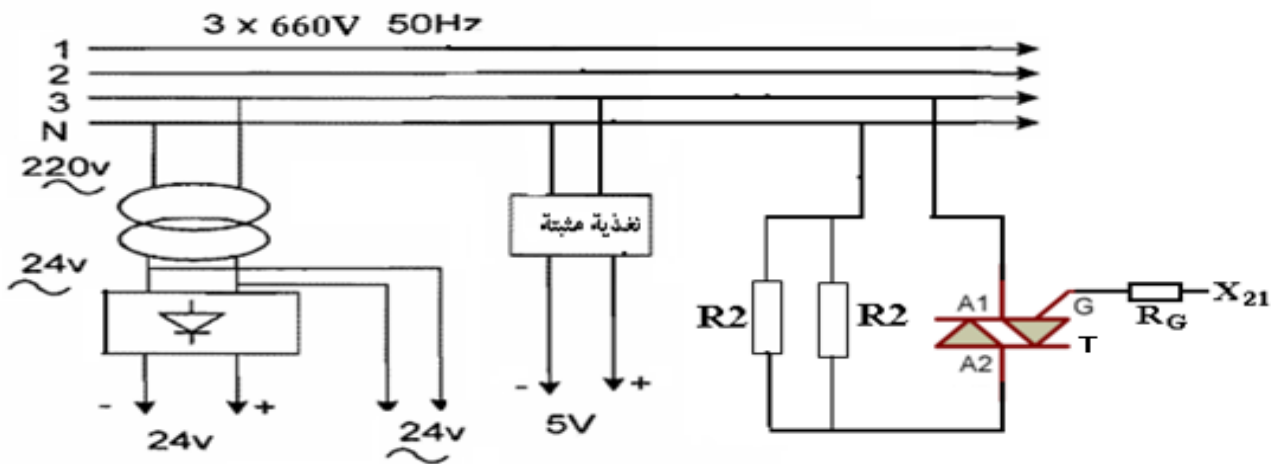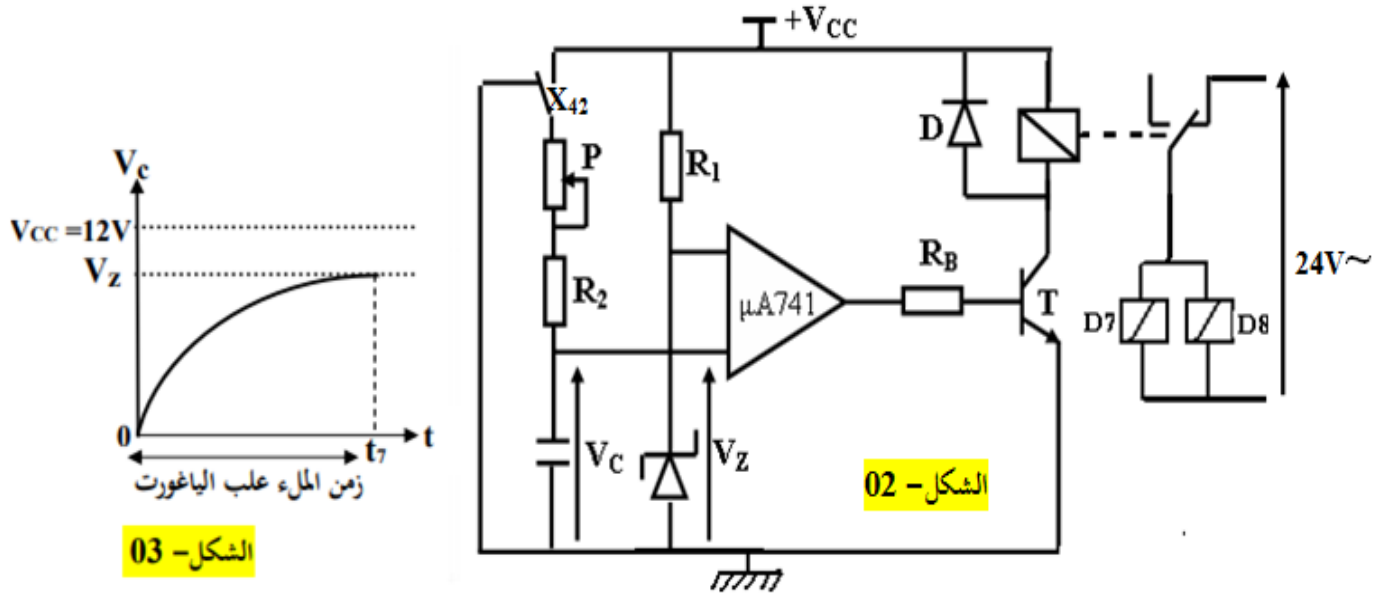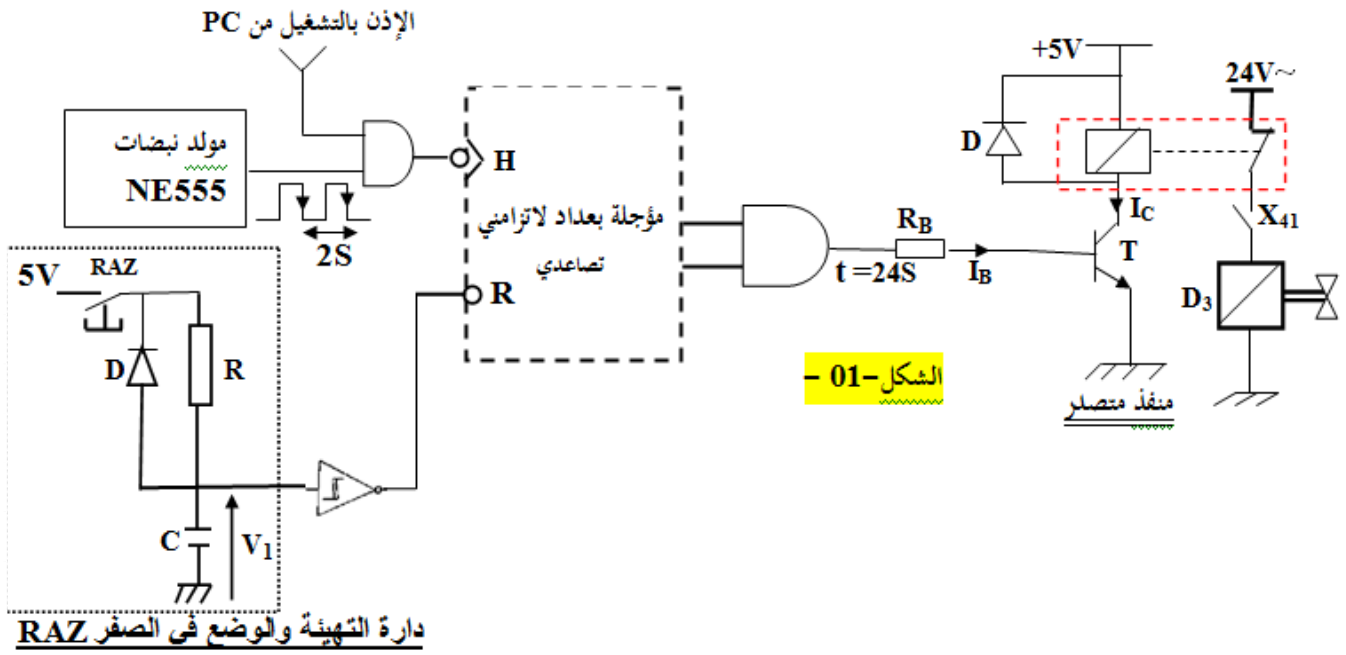

الشكل - 04


التحكم في مقاومتي تسخين الغلاف البلاستيكي R₂

الدارة المندمجة SN74LS90

INPUTS				OUTPOUTS			
R0(1)	R0(2)	R9(1)	R9(2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			



دارة التحكم في المحرك خطوة خطوة M1 :

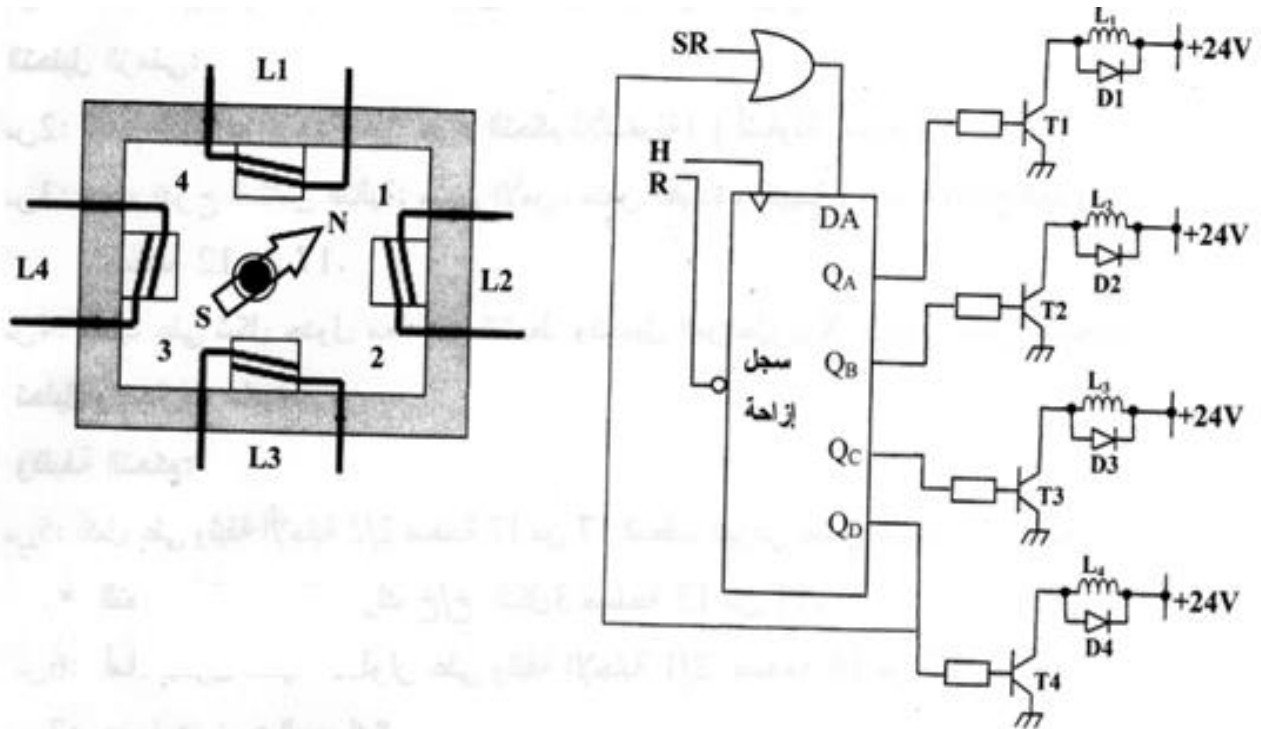

العمل المطلوب:

I - التحليل الوظيفي التنازلي :

س1: أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على ورقة الإجابة رقم 01

II - التحليل الزمني :

س2: أرسم متمن اشغولة القطع من وجهة نظر جزء التحكم.

س3: اشرح باختصار تدرج المتمن.

س4: ما هو دور المرحلتين X_{104} في متمن القيادة والتهيئة و X_{201} في متمن الأمن؟

س5: ليكن بيان أنماط السير والتوقف **GEMMA** المرفق بالموضوع أكمل البيان مستعينا بما يلي:

- عند الضغط على زر تشغيل (**Dcy**) واختيار نمط التشغيل **Auto** أو **cy/cy** يشتغل النظام بصفة عادية.

- عند طلب التوقف العادي يضغط العامل على زر التوقيف **Ar** فيواصل النظام التشغيل حتى نهاية الدورة ثم يتوقف.

- عند حدوث أي خلل ناتج عن أسباب داخلية تتدخل مرحلات الحماية الحرارية **RT₁** أو **RT₃** يضغط العامل على

ضاغطة **AU** فيتوقف النظام ثم يسحب العامل العلب يدويا.

- بعد زوال الخلل يتم التحضير لإعادة التشغيل حيث يقوم العامل بالتنظيف وإرجاع الضغط ثم يضغط على زر التهيئة

(**Init**) وعند تحقيق الشروط الابتدائية **CI** يمكن لدورة جديدة أن تنطلق.

س6: اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والخمول والمخارج على ورقة الإجابة رقم 01.

س7: أكمل على ورقة الإجابة 02 ترسيمة المعقب الكهربائي لأشغولة التشكيل وكذا ترسيمة دارة التحكم .

III - وظيفة المعالجة :

للتحكم في زمن فتح **D₃** والمقدر بـ: **t=24S** نستعمل مؤجلة بعدد لا تزامني بقلابات **JK** الشكل 01 ص 8/6 بحيث

دور إشارة الساعة **T=2S**.

س8: استنتج معامل العداد.

س9: أكمل ترسيمة العداد بالدارة المندمجة 7490 على وثيقة الإجابة 02 .

س10 : احسب شدة التيار المارة في وشيعة المرحل الكهرومغناطيسي إذا علمت أن : $I_B = 5\mu A$ ، $\beta = 100$

للتحكم في زمن ملء علب الياغورت **t₇** نستعمل مؤجلة بخلية **RC** الشكل 02 ص 8/6.

س11: ما هو دور ثنائي زينر؟

س12: أعط صيغة معادلة شحن المكثفة.

س13: ما هو دور الإشارة **X₄₂**؟

س14: باستعمال المعادلة السابقة والمنحنى شكل 03 احسب **t₇** زمن ملء علب الياغورت إذا علمت أن:

$V_{CC} = 12V$, $R_B = 120K\Omega$, $P = 47 k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_1 = 680\Omega$, $C = 10\mu f$, $V_Z = 8.1V$,

- للتحكم في محرك تقديم شريط الألمنيوم **M₂** استعملنا السجل شكل 05 ص 8/7.

س15: ما نوع هذا السجل؟

س16: ما نوع الإزاحة المستعملة في هذا السجل؟

س17: أكمل ترسيمة السجل على ورقة الإجابة 02.


نرغب في تجسيد متمن اشغولة التشكيل (الاشغولة 2) بواسطة التكنولوجيا المبرمجة باستعمال المبرمج الآلي

Millénium3

س18: إملأ جدول الأفعال والاستقباليات من وجهة نظر التحكم و**API** على ورقة الإجابة 02 ثم أكتب متمن أشغول

التشكيل بلغة المتمن (**langage grafset**) حيث نمثل المداخل **Inputs(I)** والمخارج **Outputs (O)**:

ج 1- التحليل الوظيفي التنازلي:

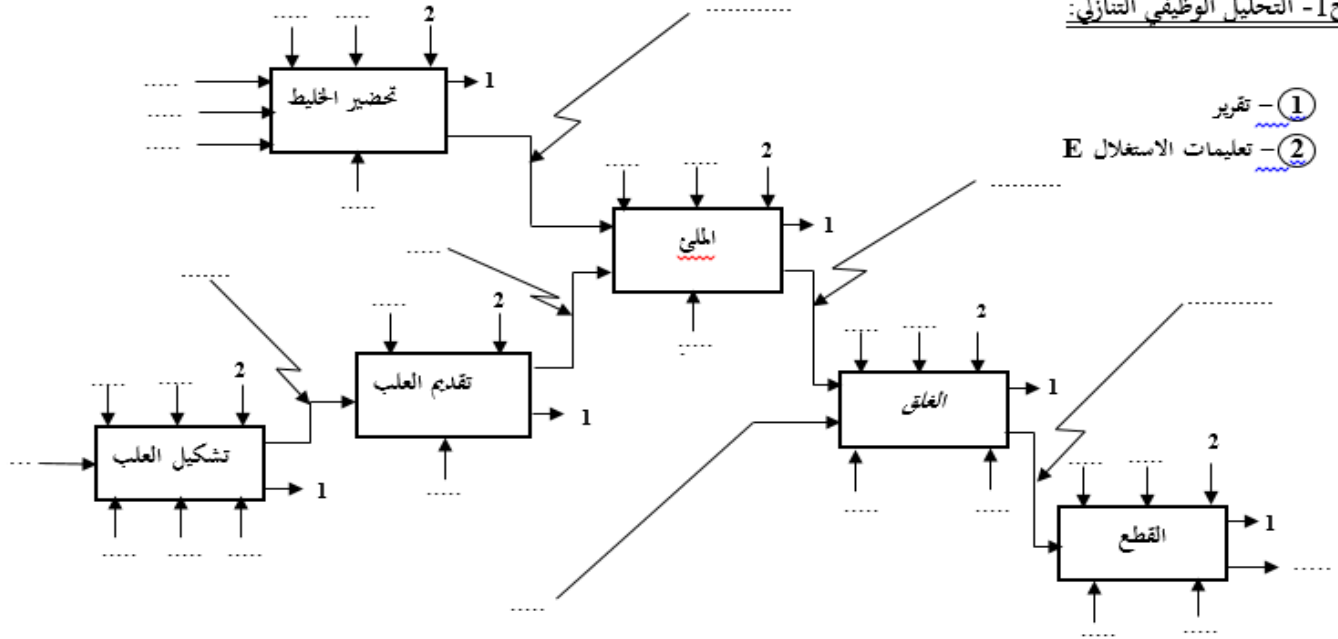


① - تقرير

② - تعليمات الاستغلال E


ج 6- معادلات النشاط والحمول والمخارج:

المراحل	معادلات النشاط	معادلات الحمول	المخارج
20			
21			
22			
23			
24			
25			

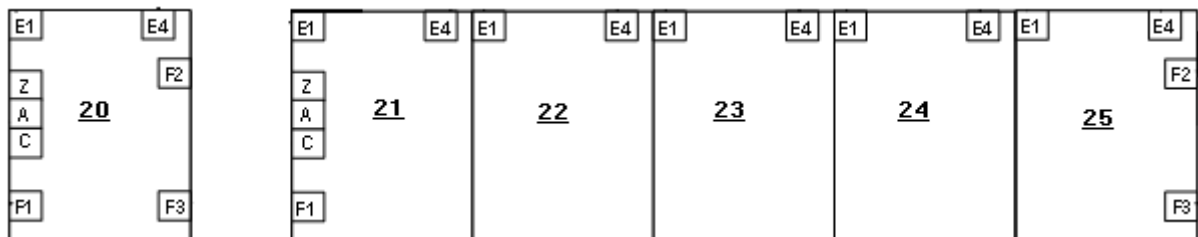ج 7- ترسيمة المعقب الكهربائي لاشغولة التشكيل:




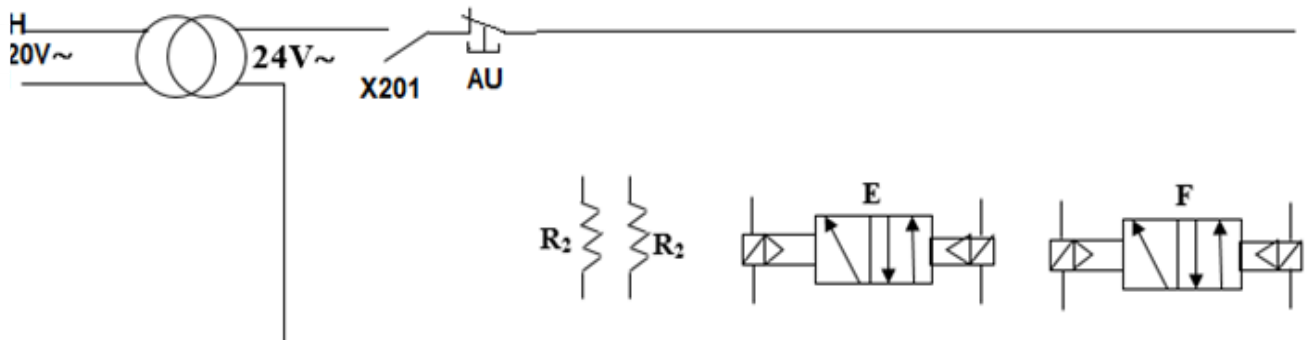ترسيمة دائرة التحكم في معقب اشغولة التشكيل:



$t = 24s$


$+V_{CC}$

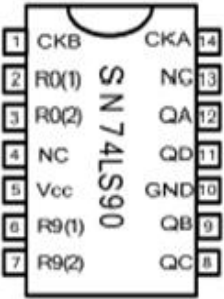RAZ
 

```


graph TD
    20[20] --> 21[21]
    21 --> 22[22]
    22 --> 23[23]
    23 --> 24[24]
    24 --> 25[25]
    25 --> null[ ]
  
```

[illegible]

الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول 2021/2020


ج1: التحليل الوظيفي التنازلي: $3.5=28*0.125$ (كل اجابتين خاطئتين ننقص 0.25)

$$28*0.125 = 3.5$$

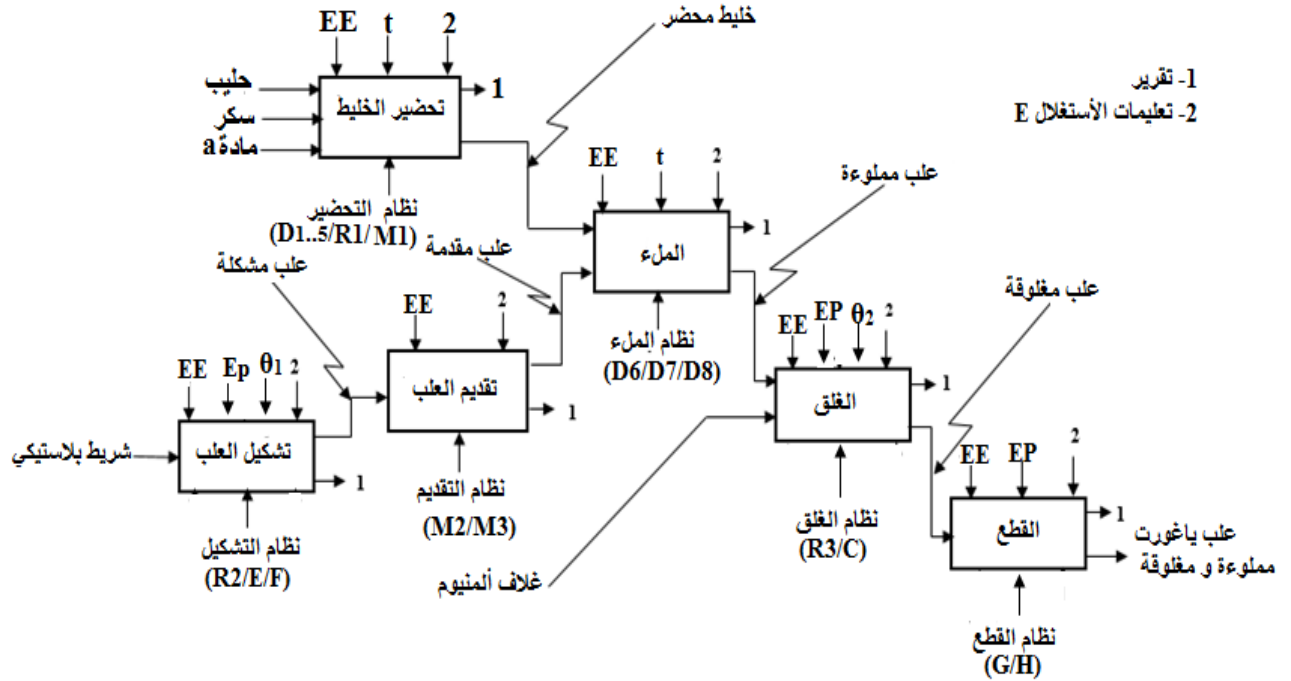

ج2: متمن اشغولة القطع من وجهة نظر جزء التحكم: $1=4*0.25$

$$4*0.25 = 1$$

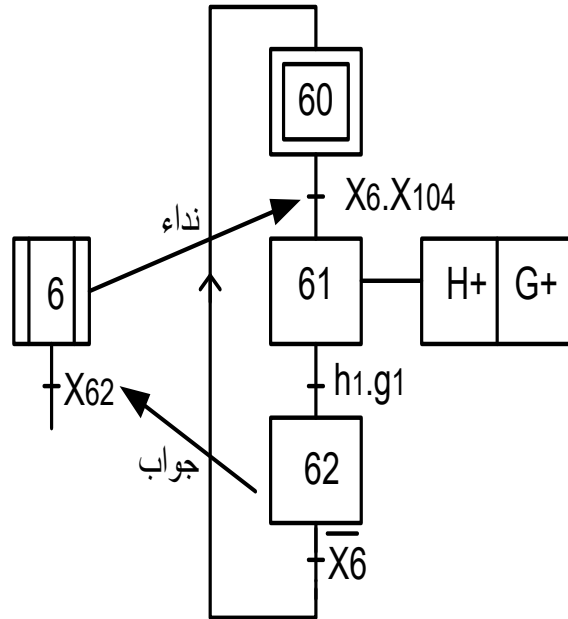

أوامر الارغام

$$2*0.25 = 0.5$$

أمر التهينة دور المرحلة 201

$$2*0.25 = 0.5$$

$$0.25 = 0.25 = 0.5$$

$$1=4*0.25$$

ج3: شرح تدرج المتمن: هو العلاقة بين (GS) و (GCI) و (GPN).
* بمجرد تغذية جزء التحكم أو وقوع خلل تنشيط المرحلة 200 من متمن الأمن دون أي شرط، فترغم المرحلة الابتدائية من متمن القيادة و التهينة (100) F/GCI و المراحل الابتدائية لمتمن كل أشغولة إلى التنشيط و تقصي كل المراحل المتبقية (10)(20)(30)(40)(50)(60) F/GPN.


* في غياب أي خلل على مستوى الجزء العملي (def + AU) تنشيط المرحلة 201 مما يسمح بتنشيط المرحلة 101 من متمن القيادة و التهينة و في حالة توفر الشروط الابتدائية (وجود الجزء العملي في الحالة الابتدائية) تنشيط المرحلة 103 مباشرة. عند تنشيط هذه المرحلة يتم بواسطتها تنشيط المراحل الابتدائية من متمن الإنتاج العادي (1) عند ذلك يمكننا اختيار نمط التشغيل الذي نريد بواسطة متمن القيادة و التهينة (1)(2) I/GPN.

$$0.5=2*0.25$$

ج4: دور المرحلة:
X104: الإذن بالتشغيل الآلي للنظام

استقبالية
+
مرحلة
=
0.25
المجموع
6*0.25
=
1.5

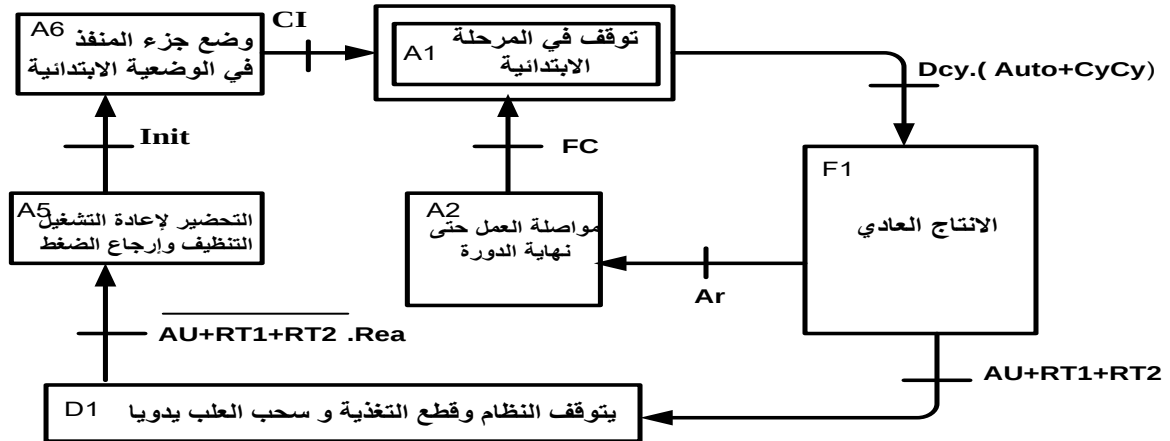ج5: بيان أنماط السير والتوقف GEMMA : $1.5=12*0.125$
ملاحظة: تقبل ايضا الاجابة: AU. RT1. RT2. Rea: في الانتقالية بين D1 و A5




$2=16*0.125$

ج6: جدول معادلات التنشيط و التخميل لأشغولة التشكيل :


المرحلة	معادلة التنشيط	معادلة التخميل	المرحلة
X20	$X25.X2 + X200$	X21	/
X21	$X20.X2.X104$	$X22+X200$	R ₂
X22	$X21.\theta_1$	$X23+X200$	dE+
X23	$X22.e1$	$X24+X200$	dF+
X24	$X23.f1$	$X25+X200$	DE / DF-
X25	$X24.e0.f0$	$X20+X200$	/

$2.5=20*0.125$

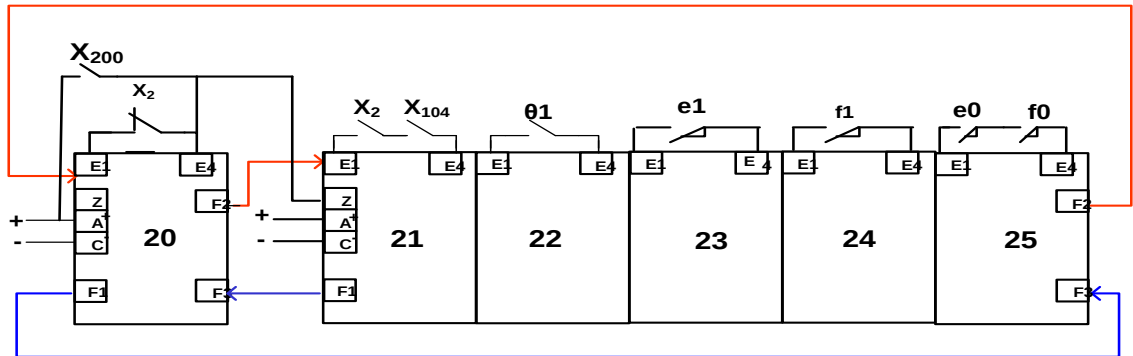ج7: ترسيمة المعقب الكهربائي لأشغولة التشكيل و دائرة التحكم :



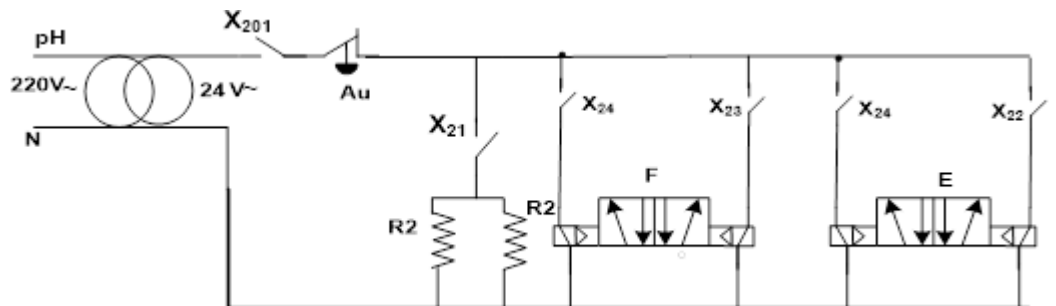التغذية: 0.1
2*25
التنشيط:
2*0.125
التخميل:
2*0.125
استقبااليات
6*0.125
:X200
2*0.125



$0.5=2*0.25$

ج8: معاميل العداد :

$N = t/T$ و $t = N.T$

$N = \frac{24}{2} = 12$: ت

$2=16*0.125$

ج9: ترسيمة العداد بالدائرة المندمجة 7490:

6*0.125

التغذية

2*0.125

GND

2*0.125

/R9

:R0

4*0.125

CKA/CKB

4*0.125

ربط الاحاد مع

العشرات

1*0.125

البوابة :

2*0.125

+

تنظيم

الرسم

0.125

: R/H

2*0.25

ربط القلايات

0.25

مدخل البوابة

0.25

ربط القلاب

الأول بالبوابة

0.25

مخرج

السجل

0.25

الجدول:

10*0.125


المتمن :

مرحلة +

انتقالية +

مخرج

4*0.125

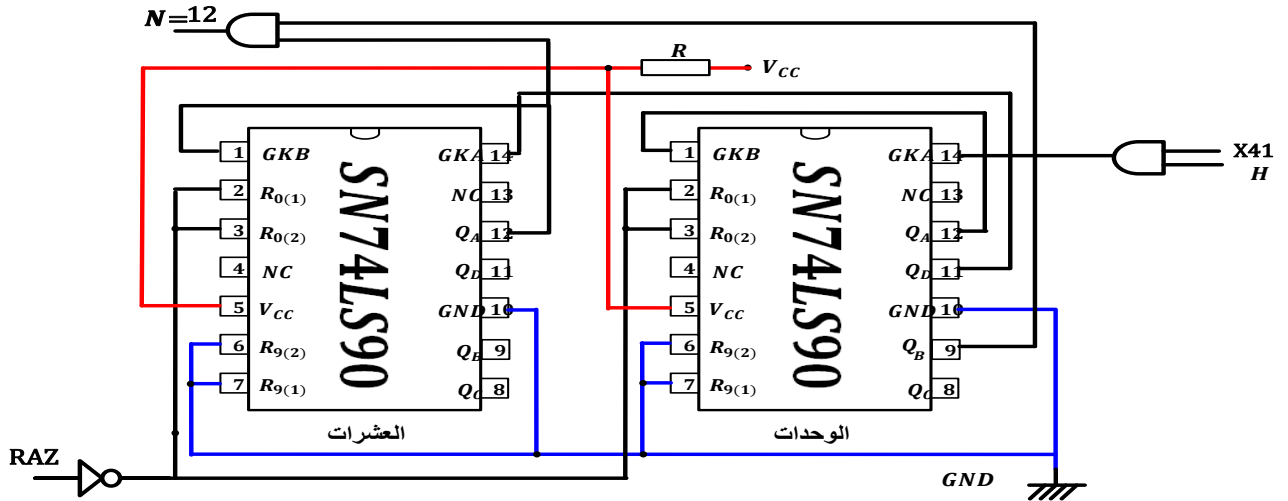

ج10: حساب شدة التيار المار في وشيعة المرحل: $0.5 = 2 * 0.25$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = 0.5 \text{ mA}$$

ج11: دور الثنائي زينر في دائرة التأجيل: لضبط التوتر المرجعي للمقارن. $0.25 = 1 * 0.25$

ج12: صيغة معادلة شحن المكثفة: $V_c(t) = V_{CC}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ حيث $\tau = (R_2 + P) \cdot C$. $0.25 = 1 * 0.25$

ج13: دور الإشارة هو الأمر بالتأجيل. $0.25 = 1 * 0.25$


ج14: حساب زمن التأجيل t_7 : $t_7 = (R_2 + P) \cdot C \cdot \ln\left(\frac{V_{CC}}{V_{CC} - V_Z}\right)$

ت ع: $t_7 = 0.64 \text{ s}$

ج15: نوع السجل المستعمل: سجل حلقي دخول تسلسلي خروج متوازي

ج16: نوع الإزاحة: إزاحة إلى اليمين $0.25 = 1 * 0.25$

ج17: ترسيمة السجل: $1.5 = 6 * 0.25$

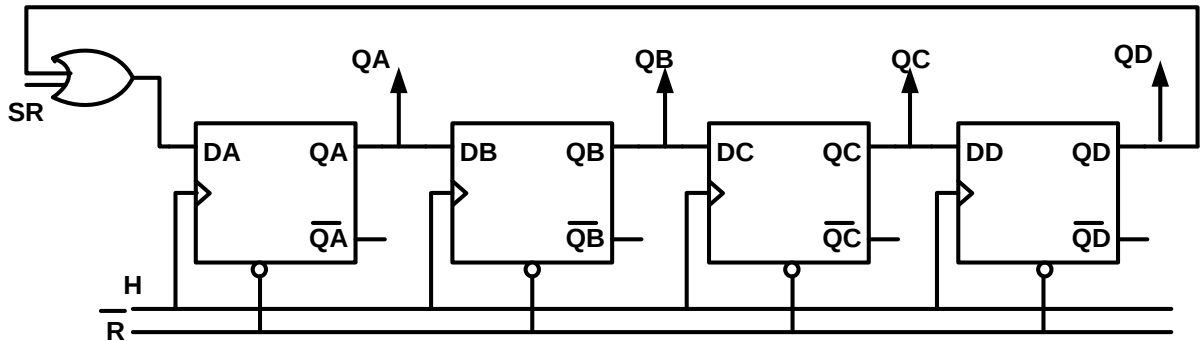

$1.75 = 14 * 0.125$

ج18: جدول الأفعال والاستقباليات من وجهات نظر التحكم و API:

المداخل		المخارج	
θ_1	I_1	R_2	O_1
e_1	I_2	E^+	O_2
f_1	I_3	F^+	O_3
e_0	I_4	E^-	O_4
f_0	I_5	F^-	O_5

