

الامتحان التجريبي في مادة التكنولوجيا (للمبرء)2022/2021.....

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول: نظام آلي لتوضيب علب الحليب.

1- دفتر الشروط:

1- الهدف من التآلية: يهدف هذا النظام إلى تثبيت ملصقات تجارية على علب حليب وتعبئتها في علب كرتونية.

2- وصف التشغيل: يحتوي هذا النظام على 5 أشغولات رئيسية:

- الأشغولة (1) تثبيت الملصق: تتم العملية عن طريق نزول ساق الرافعة A لتثبيت العلبة ثم دوران المحرك M_1 لمدة $t_1 = 3s$ ، بعد نهاية تثبيت الملصق تحرر العلبة.
- الأشغولة (2) دفع العلب: تتم العملية عن طريق الرافعة B.
- الأشغولة (3) تقديم علبتين: عند الكشف عن حضور علبتين عن طريق الملتقط p يتم تقديمهما بواسطة الرافعة D.
- الأشغولة (4) تعبئة العلب: عند حضور 6 علب حليب في مركز التعبئة يتم تعبئتها في علبة كرتونية عن طريق الرافعة C.
- الأشغولة (5) تصريف العلب الكرتونية: تتم بواسطة الرافعة E ثم دوران البساط الذي يديره المحرك M_2 لمدة $t_2 = 9s$.

3- الدعامة: يستوجب حضور عاملين:

- الأول مختص في الصيانة الدورية.
- الثاني دون اختصاص لوضع العلب الكرتونية الفارغة وتخزين العلب المملوءة.


4- الامن: حسب القوانين المعمول بها في النظام الدولي.

5- أنماط التشغيل والتوقيف GEMMA:


- تشغيل تحضير: عند اختيار نمط التشغيل Auto والضغط على زر الانطلاق Dcy يتم التحضير للتشغيل (تثبيت الملصق ودفع العلب)، بعد حضور علبتين في مركز التقديم (p) تنطلق دورة الإنتاج العادي.
- التوقف العادي: عند الضغط على زر التوقيف Ar يواصل النظام الإنتاج حتى نهاية الدورة وبعد توفر الشروط الابتدائية يعود النظام الى حالته الابتدائية.
- التوقف الغير عادي: عند حدوث خلل في أحد المرحلات RT_1 أو RT_2 الخاصة بحماية المحركين M_1 و M_2 أو طلب التوقف الاستعجالي (Au)، يتوقف النظام ويقطع العامل الضغط والتغذية.
- التحضير لإعادة التشغيل: بعد معالجة الخلل وإعادة التسليح يتم التحضير لإعادة التشغيل بإرجاع الضغط والتغذية. بعدها يضغط العامل على (Init) لتهيئة الجزء المنفذ للنظام، وبعد توفر الشروط الابتدائية (CI) يعود النظام الى حالته الابتدائية.

II- التحليل الوظيفي:

1- الوظيفة الشاملة (العامة) (A-0):

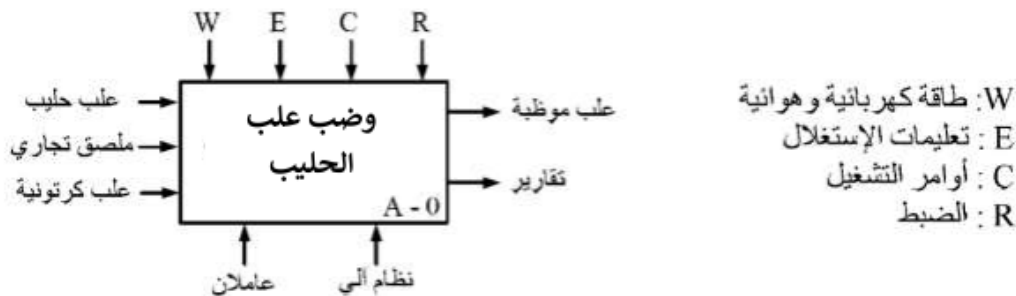

III- المناولة الهيكلية:

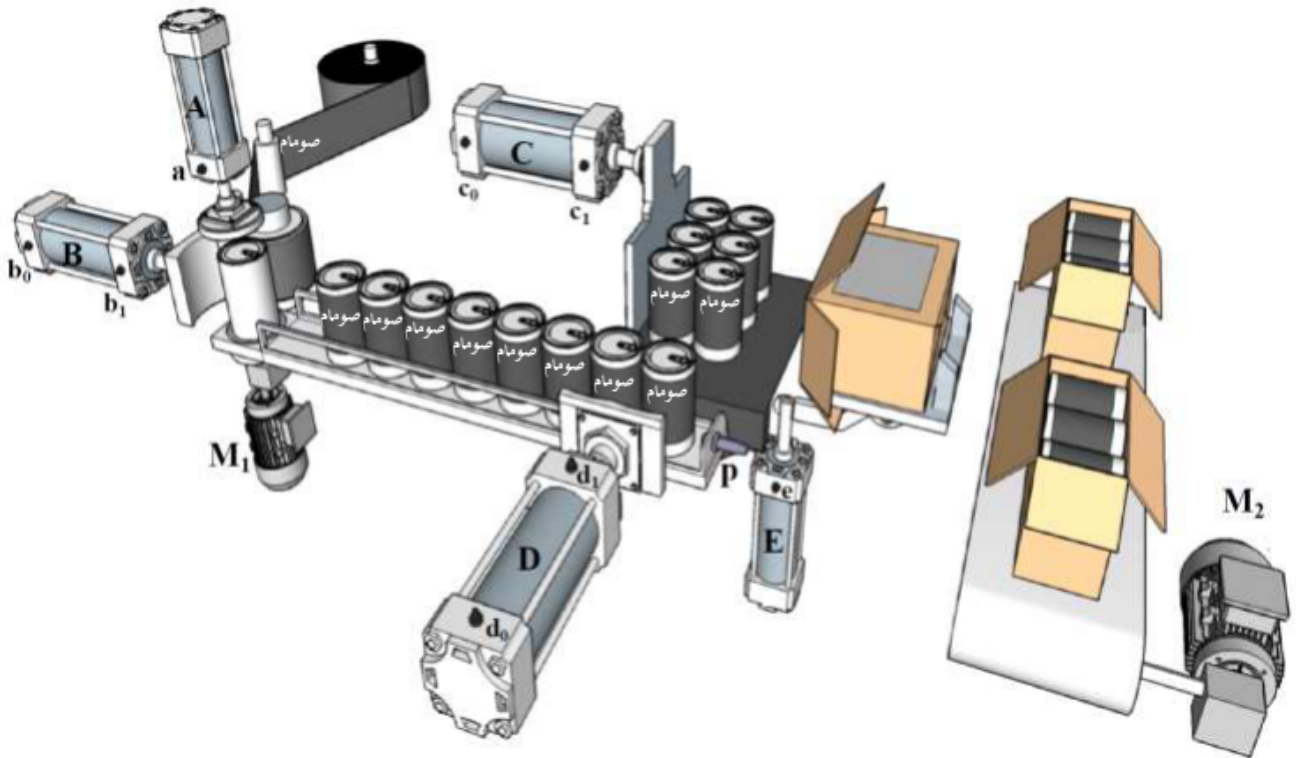


IV- جدول الاختيارات التكنولوجية للمنفذات، المنافذ المتصدرة والملتقطات:
شبكة التغذية ثلاثية الطور: 3x380V, 50Hz


الاشغولة	المنفذات	المنافذ المتصدرة	الملتقطات	أدوات التحكم والمراقبة والحماية
إشغولة 1	A: رافعة أحادية المفعول. M1: محرك لاتزامني 3~ اتجاه واحد للدوران 220/380V, 50Hz.	(dA): موزع 2/3 كهر وهوائي أحادي الاستقرار. KM1: ملامس كهر ومغناطيسي ~24V	a: الكشف عن وضعية الرافعة A. t1: تأجيل 3s.	مبدلة اختيار نمط التشغيل: ألي-دورة بدورة Aut/cy-cy. زر التوقيف: Ar
إشغولة 2	B: رافعة مزدوجة المفعول.	(dB+, dB-): موزع 2/4 كهر وهوائي ثنائي الاستقرار	b0, b1: الكشف عن وضعية الرافعة B	زر إعادة التسليح: Ra توقف استعجالي: AU
إشغولة 3	D: رافعة مزدوجة المفعول.	(dD+, dD-): موزع 2/4 كهر وهوائي ثنائي الاستقرار	d0, d1: الكشف عن وضعية الرافعة D p: الكشف عن حضور علبتين.	مرحل حراري: RT1 لحماية المحرك M1
إشغولة 4	C: رافعة مزدوجة المفعول.	(dC+, dC-): موزع 2/4 كهر وهوائي ثنائي الاستقرار	c0, c1: الكشف عن وضعية الرافعة C	مرحل حراري: RT2 لحماية المحرك M2
إشغولة 5	E: رافعة أحادية المفعول. M2: محرك لاتزامني 3~ اتجاه واحد للدوران 380/660V, 50Hz.	(dE): موزع 2/3 كهر وهوائي أحادي الاستقرار. KM2: ملامس كهر ومغناطيسي ~24V	e: الكشف عن وضعية الرافعة E. t2: تأجيل 9s.	توتر شبكة التغذية: 220/380V, 50HZ

V- المناولة الزمنية:


(الشكل 3) **متن القيادة التهيئة (GCI)**

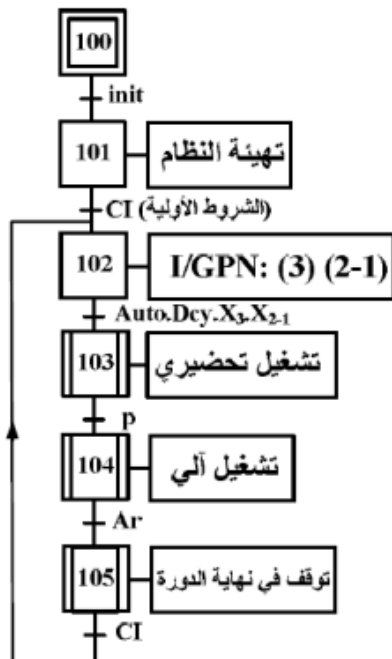


(الشكل 2) **متن الأمن (GS)**

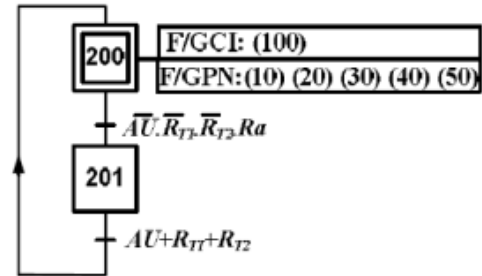

(الشكل 5) **متن الأشغلة 3 "تقديم علبتين"**

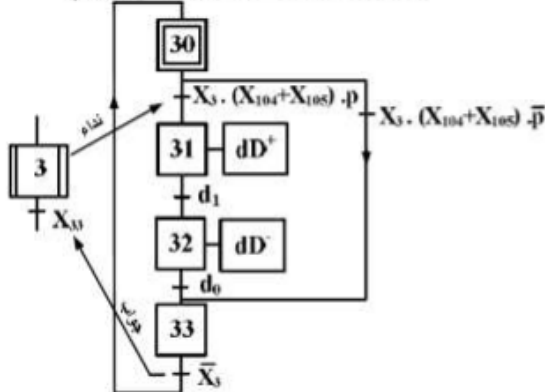



(الشكل 4) **متن الإنتاج العادي (GPN)**

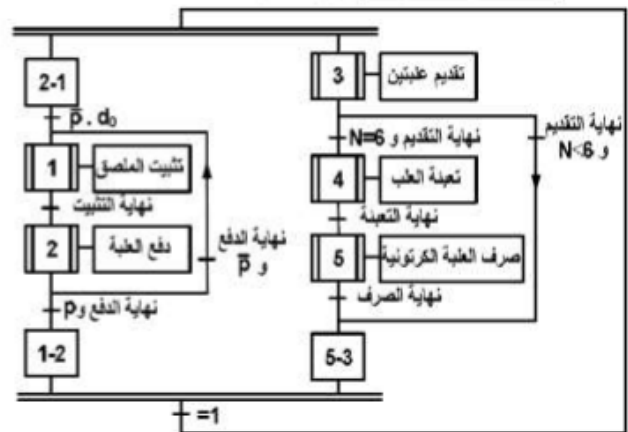


X12

VI- الانجازات التكنولوجية:

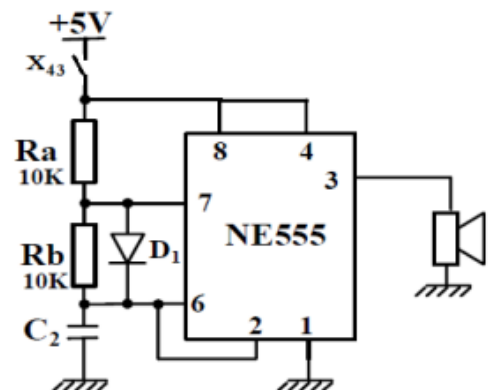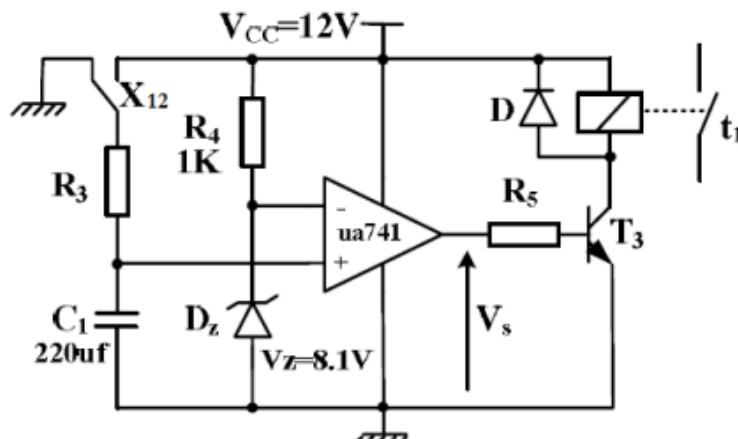
- جرس تنبيه عن تعبئة علبة (الشكل 6):
- دائرة التأجيل (3 ثواني) (الشكل 7):




- دائرة الكشف عن 6 علب وعدها (الشكل 8):

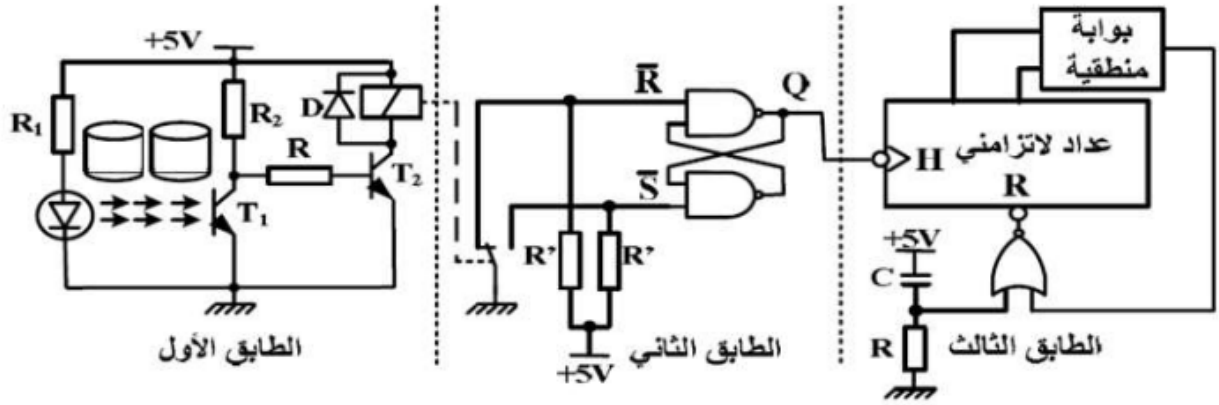

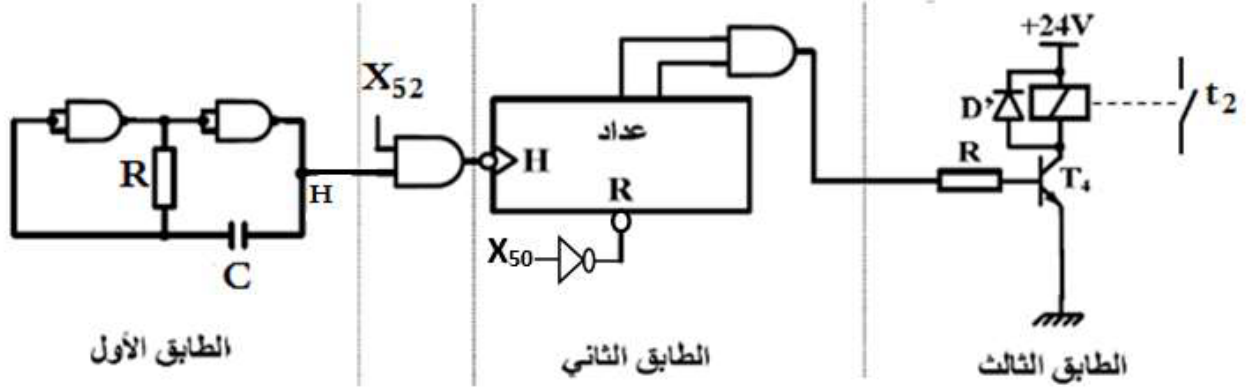
- تركيب المؤجلة (9 ثواني) بعدد (الشكل 9):



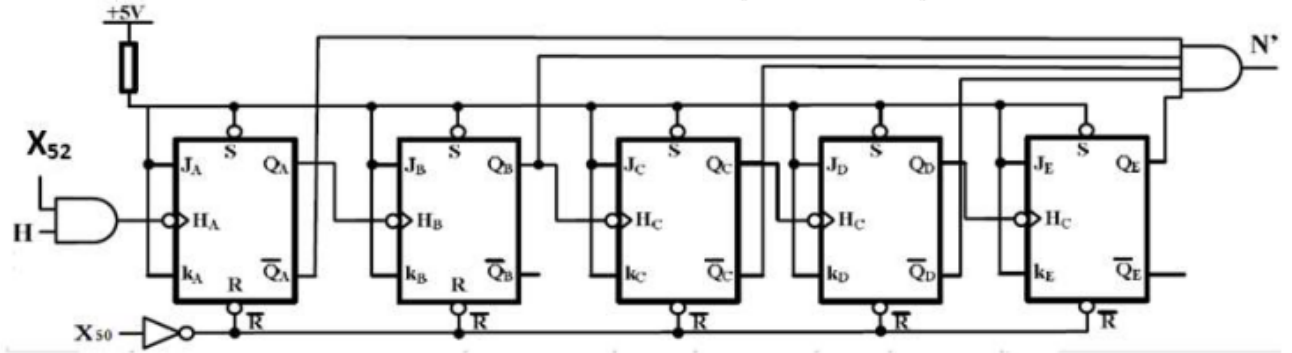- تركيب العداد (الطابق الثاني للمؤجلة (9 ثواني) بعدد) (الشكل 10):



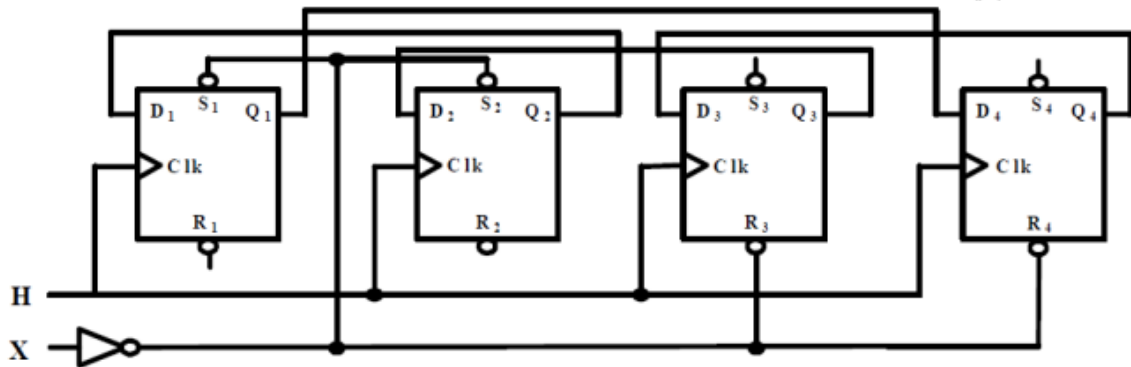
- سجل التحكم في المحرك خطوة/خطوة (الشكل 11):




- دائرة الميكرو مراقب PIC16F84A (الشكل 12):

البطاقة التقنية للمقارن



التيار في الربيع في β	I_{Cmax} (mA)	V_{CEmax} (V)	
200	40	50	المقارن الأول
100	500	80	المقارن الثاني
300	200	50	المقارن الثالث
300	50	20	المقارن الرابع

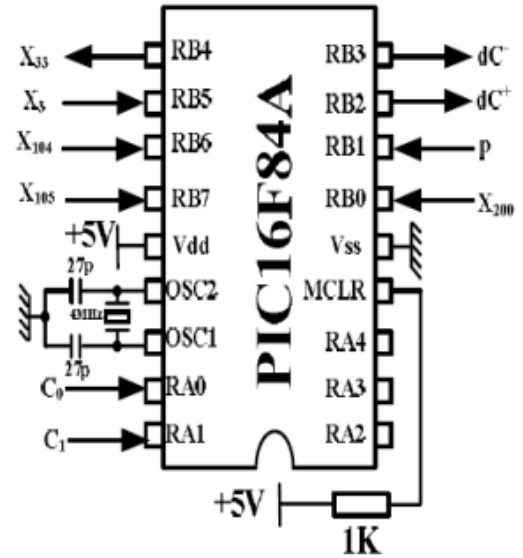

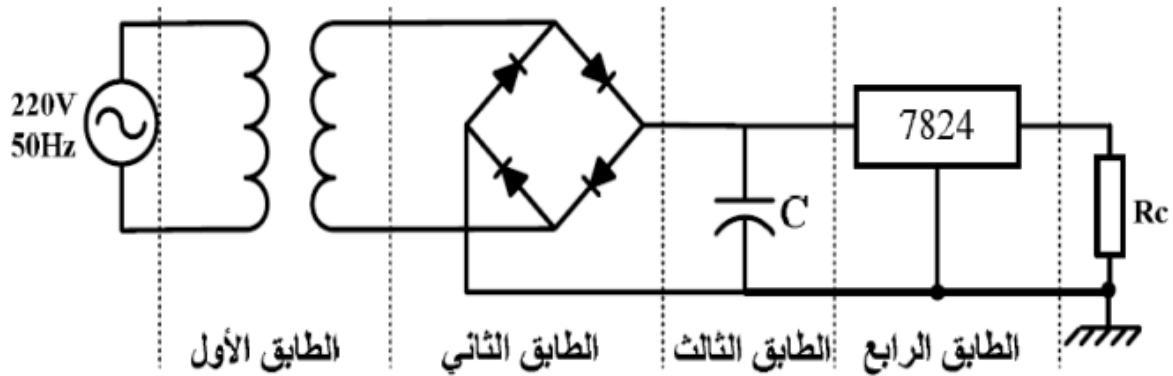- دائرة تغذية مقاييس المعقب الكهربائي (الشكل 13):



- المحول الكهربائي (الشكل 15):

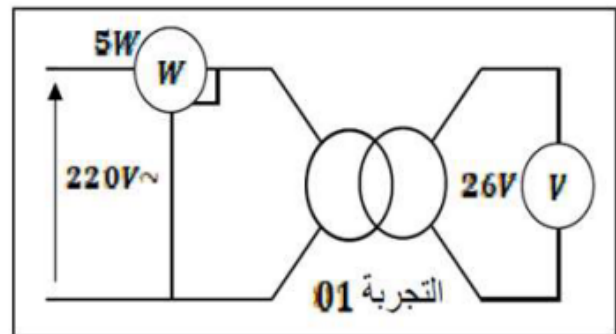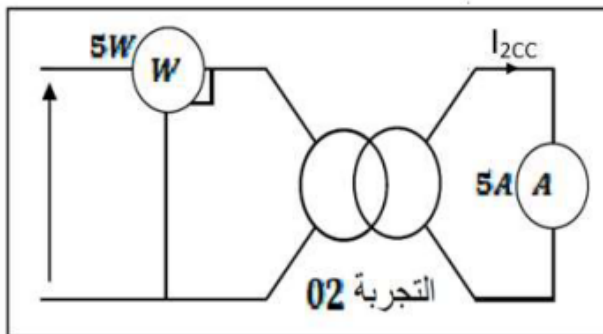

VII- المطلوب:

1- التحليل الوظيفي:

س-1- أكمل مخطط النشاط البياني التنازلي (A-0) على وثيقة الإجابة 01 صفحة 8.

2- التحليل الزمني:

- س-2- أنشئ متمعن الأشغولة (1) "تثبيت المصق" من وجهة نظر جزء التحكم حسب دفتر الشروط.
س-3- اكتب معادلات التنشيط والتخميل والافعال لمراحل الأشغولة (3) (تقديم علبتين) على وثيقة الإجابة 01 صفحة 8.
س-4- أكمل ربط دائرة المعقب الكهربائي ودائرة الاستطاعة لمتمعن الأشغولة (3) "تقديم علبتين" على وثيقة الإجابة 01 صفحة 8.

3- إنجازات تكنولوجية:

- جرس التنبيه عن تعبئة علبة (الشكل 6 - صفحة 3):
س-5- عين دائرة الشحن ودائرة التفريغ ثم حدد نوع إشارة الخروج مع التعليل.
س-6- أحسب قيمة المكثفة C_2 من أجل تواتر إشارة الساعة $f = 1KHz$.
• دائرة التأجيل (3 ثواني) (الشكل 7 - صفحة 3):
س-7- حدد دور كل من : $D - T_3 - ua741 - X_{12}$ في التركيب.
س-8- أحسب قيمة المقاومة R_3 .
س-9- ماذا يمثل توتر زينر V_Z ؟
س-10- نريد استبدال ثنائي زينر بمقاومة R' ، أحسب قيمتها من أجل $V_{R'} = V_Z$.
• دائرة الكشف عن 6 علب وعدها (الشكل 8 - صفحة 4):
س-11- اعط دور كل طابق في التركيب.
س-12- أكمل جدول تشغيل التركيب على وثيقة الإجابة 02 صفحة 9.
• تركيب المؤجلة (9 ثواني) بعدد (الشكل 9 - صفحة 4):
للحصول على زمن تأجيل 9 ثواني يحتاج العداد إلى عد 18 نبضة للساعة.
س-13- استنتج دور إشارة الساعة T' .
س-14- احسب تيار التشبع I_{csat} للمقحل T_4 علما أن $V_{CESat} = 1.2V$ وخصائص المرحل ($r = 420\Omega$, $24VDC$).
س-15- من خلال البطاقة التقنية للمقحل 5، اختر المقحل المناسب للتشغيل مع التبرير.
• تركيب العداد (الطابق الثاني للمؤجلة (9 ثواني) بعدد (الشكل 10 - صفحة 4):
س-16- حدد دور المدخل X_{52} . واعط معادلة الخروج N' .
نريد استبدال هذا الأخير بعدد آخر نستعمل فيه الدارات المندمجة 7490:
س-17- أكمل رسم العداد على وثيقة الإجابة 02 صفحة 9.
• سجل التحكم في المحرك خطوة / خطوة (الشكل 11 - صفحة 4):
نرغب في استبدال المحرك اللاتزامني M_1 بمحرك خطوة / خطوة من أجل دقة أكبر في الدوران.
س-18- حدد نوع سجل المستعمل.
س-19- أكمل جدول تشغيل السجل على وثيقة الإجابة 09 صفحة 9.
نريد تغيير جهة دوران المحرك خطوة / خطوة لذا نعكس جهة انتقال المعلومة في السجل.
س-20- أكمل رسم السجل المستعمل في هذه الحالة على وثيقة الإجابة 03 صفحة 10.
• دائرة الميكرومراقب PIC16F84A (الشكل 12 - صفحة 5):
نريد تجسيد الأشغولة (3) بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمال الميكرومراقب PIC16F84A.
س-21- فسر مدلول رموز PIC16F84A.
س-22- أكمل ملء محتوى السجل TRISB على وثيقة الإجابة 03 صفحة 10.
س-23- أكمل كتابة التعليقات والتعليمات لبرنامج التهيئة على وثيقة الإجابة 03 صفحة 10.
• دائرة تغذية مقاييس المعقب الكهربائي (الشكل 13 - صفحة 5):

س-24- سم العنصر التقني الخاص بكل طابق من الطوابق الأربع وأعط وظيفة كل طابق في التركيب.

• المحول الكهربائي (الشكل 15 – صفحة 5):

يغذى الملامس KM_2 بمحول كهربائي كتب على لوحة مواصفاته ما يلي: $120VA - 220/24V - 50Hz$

س-25- كيف نسمي التجربتين (01) و (02)؟ وما الهدف من كل واحدة منهما؟

س-26- استنتج مجموع الضياعات والهبوط في التوتر ΔU .

س-27- أحسب نسبة التحويل في الفراغ m_0 .

س-28- احسب مختلف الممانعات المرجعة للثانوي X_s, Z_s, R_s .

س-29- أحسب مردود المحول إذا علمت أنه ينتج تياراً اسمياً في ثانوي المحول قدره 5A تحت معامل استطاعة

$$\cos \varphi_2 = 0.8$$

انتهى

وثيقة الإجابة 01

الاسم واللقب:

1. التحليل الوظيفي:

ج1- النشاط البياني التنازلي (A-0):

1: تقارير

EE: طاقة كهربائية


EP: طاقة هوائية

E: تعليمات الإستغلال

t_1 : تأجيل 3 ثواني

t_2 : تأجيل 9 ثواني

N: 6 علب

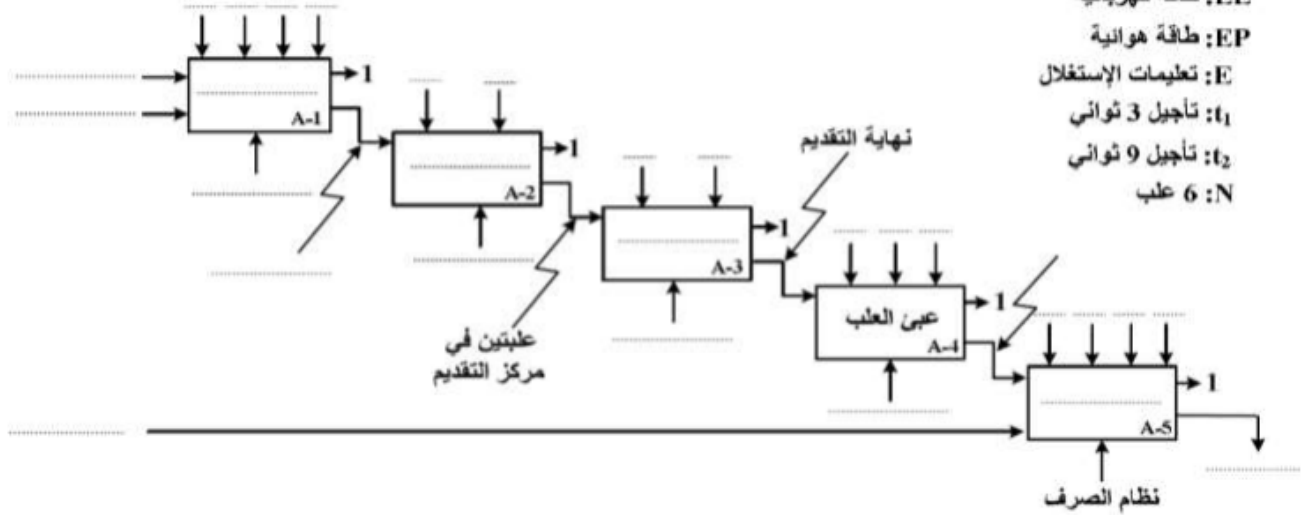


2. التحليل الزمني:

ج3- معادلات التنشيط والتحميل والافعال للأشغولة (3) "تقديم علبتين":

الأفعال	التحميل	التنشيط	المراحل
			30
			31
			32
			33

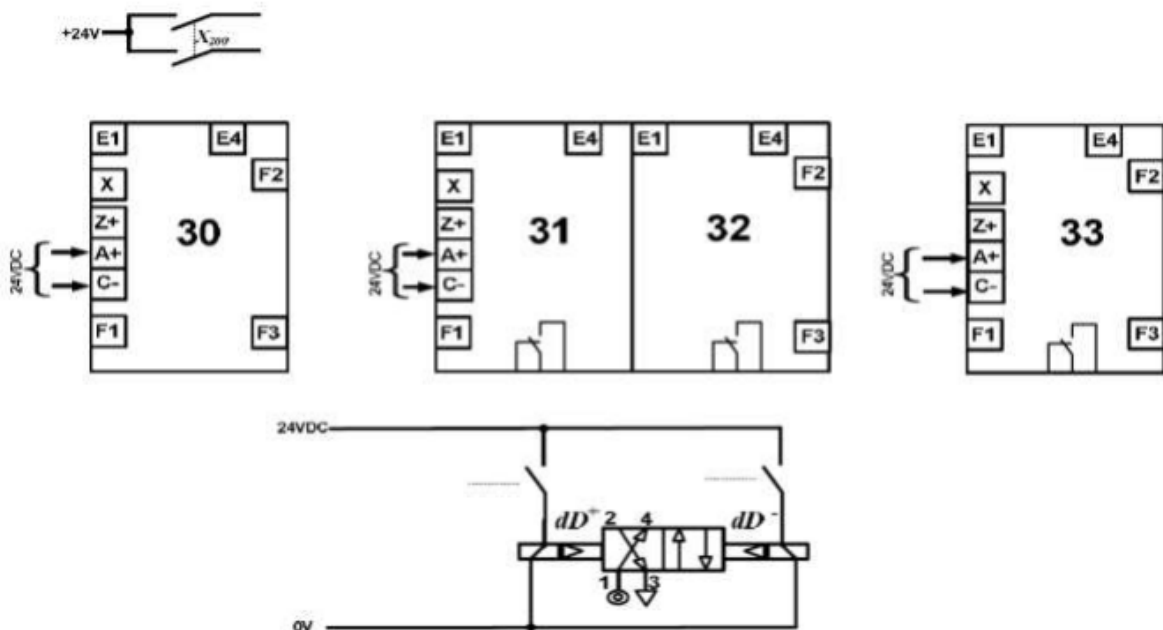ج4- دارة المعقب الكهربائي للأشغولة (3) "تقديم علبتين":



وثيقة الإجابة 02

الاسم واللقب:

3. انجازات تكنولوجية:

- دائرة الكشف عن 6 علب وعدها (الشكل 1-1):

ج12- جدول تشغيل تركيب الطابق الأول:

المخرج Q	وشية المرحل	حالة المقحل T_2	حالة المقحل T_1	
				عند غياب العلبة
				عند حضور العلبة


- تركيب المؤجلة (9 ثواني) بعدد (الشكل 9 - صفحة 4):

ج21- جدول اختيار المقحل المناسب:

التبرير (فقط في حالة مقحل غير مناسب)	ضع عبارة (مناسب) أو (غير مناسب)	الريح في التيار β	I_{Cmax} (mA)	V_{CEmax} (V)	
		200	40	50	المقحل الأول
		100	500	80	المقحل الثاني
		300	200	50	المقحل الثالث
		300	50	20	المقحل الرابع

- تركيب العداد (الطابق الثاني للمؤجلة (9 ثواني) بعدد):

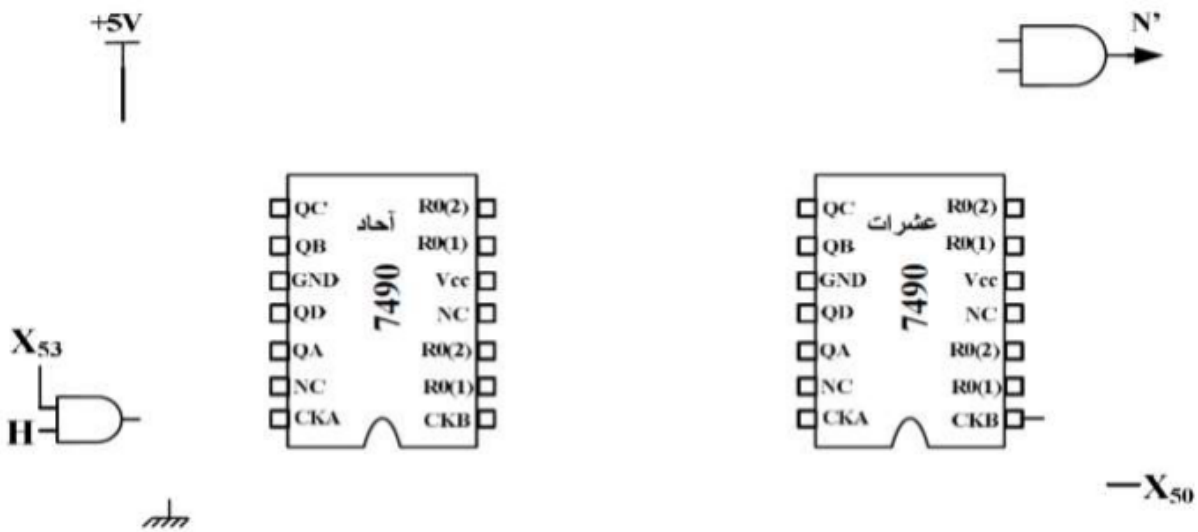ج17- دائرة العداد باستعمال الدارة المندمجة 7490:



- سجل التحكم في المحرك خ/خ:


ج19- جدول تشغيل السجل:

H	X	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
-	0	0	0	0	0
-	1				
↑	0				
↑	0				
↑	0				
↑	0				

وثيقة الإجابة 03

الاسم واللقب:

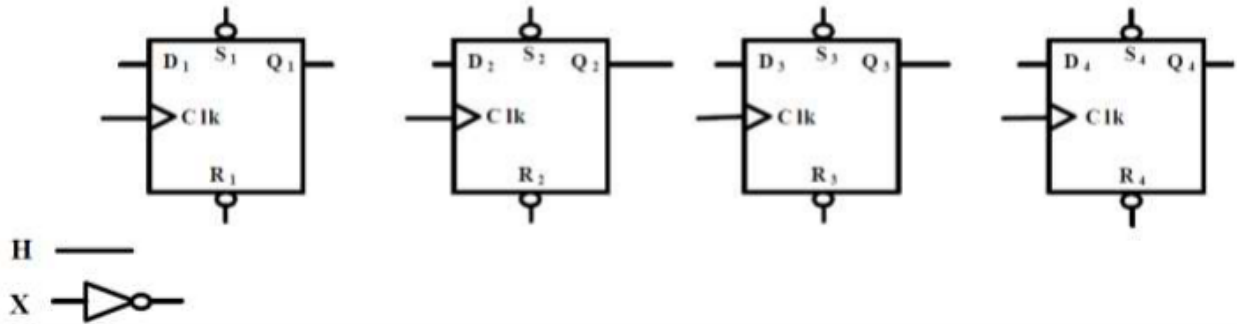ج20- السجل المستعمل لعكس جهة انتقال المعلومة:



• دائرة الميكرومراقب PIC16F84A:

ج31- محتوى السجل TRISB:

TRISB	RB ₇	RB ₆	RB ₅	RB ₄	RB ₃	RB ₂	RB ₁	RB ₀



ج32- كتابة التعليقات و التعليمات لبرنامج التهيئة :

```
BSF STATUS,RP0 ; .....
MOVLW ..... ; اشحن محتوى سجل العمل W بالقيمة 1F في السداسي عشر
MOVWF TRISA ; .....
..... ; اشحن محتوى سجل العمل W بالقيمة .....
MOVWF ..... ; اشحن محتوى السجل W في السجل TRISB
..... STATUS,RP0 ; الرجوع إلى البنك 0
```

التصحيح النموذجي للموضوع -1-

رقم الإجابة	عناصر الإجابة	العلامة																					
		مجزأة	المجموع																				
ج1	مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0 : (30/10 = 3) 1: تقارير EE: طاقة كهربائية EP: طاقة هوائية E: تعليمات الإستغلال t₁: تأجيل 3 ثواني t₂: تأجيل 9 ثواني N: 6 علب	3 x 0.25	0.75																				
ج2	متن الاشغولة (1) "تثبيت الملصق" :	10x 0.10	1.00																				
ج3	معادلات التنشيط و التخميل و الافعال : <table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحل</th><th>معادلات التنشيط</th><th>معادلات التخميل</th><th>الافعال</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X₃₀</td><td>$X_{33} \cdot \bar{X}_3 + X_{200}$</td><td>$X_{31} + X_{33}$</td><td>I</td></tr> <tr> <td>X₃₁</td><td>$X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot p$</td><td>$X_{32} + X_{200}$</td><td>dD⁺</td></tr> <tr> <td>X₃₂</td><td>$X_{31} \cdot d_1$</td><td>$X_{33} + X_{200}$</td><td>dD⁻</td></tr> <tr> <td>X₃₃</td><td>$X_{32} \cdot d_0 + X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot \bar{p}$</td><td>$X_{30} + X_{200}$</td><td>I</td></tr> </tbody> </table>	المرحل	معادلات التنشيط	معادلات التخميل	الافعال	X ₃₀	$X_{33} \cdot \bar{X}_3 + X_{200}$	$X_{31} + X_{33}$	I	X ₃₁	$X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot p$	$X_{32} + X_{200}$	dD ⁺	X ₃₂	$X_{31} \cdot d_1$	$X_{33} + X_{200}$	dD ⁻	X ₃₃	$X_{32} \cdot d_0 + X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot \bar{p}$	$X_{30} + X_{200}$	I	10x 0.10	1.00
المرحل	معادلات التنشيط	معادلات التخميل	الافعال																				
X ₃₀	$X_{33} \cdot \bar{X}_3 + X_{200}$	$X_{31} + X_{33}$	I																				
X ₃₁	$X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot p$	$X_{32} + X_{200}$	dD ⁺																				
X ₃₂	$X_{31} \cdot d_1$	$X_{33} + X_{200}$	dD ⁻																				
X ₃₃	$X_{32} \cdot d_0 + X_{30} \cdot X_3 \cdot (X_{104} + X_{105}) \cdot \bar{p}$	$X_{30} + X_{200}$	I																				
ج3	دارة المعقب الكهربائي للاشغولة (3) "تقديم علبتين"	20x 0.10	2.00																				

العلامة		عناصر الإجابة	رقم الاجابة															
المجموع	مجزأة																	
0.50	5x 0.10	- تشحن المكثفة عبر المقاومة R_a و تفرغ عبر المقاومة R_b. - نوع إشارة الخروج هي إشارة مربعة $t_H = t_L$، لأن : ✓ في الشحن المقاومة R_b تقصر بفضل وجود ثنائي الصمام D. ✓ المقاومات متساوية : $R_a = R_b$.	ج5															
0.75	3x 0.25	حساب قيمة المكثفة C_2 : $T = t_H + t_L = 0.7(R_a + R_b)C_2 = \frac{1}{f}$ $\Rightarrow C_2 = \frac{1}{f(R_a + R_b)0.7} = \frac{1}{10^3(20 \times 10^3)0.7} = 0.0714 \times 10^{-6} \text{ F}$ $\Rightarrow C_2 = 0.0714 \mu\text{F}$	ج6															
0.50	4x 0.125	اسم و دور كل من : - D : ثنائي صمام، دوره حماية المقحل من التيارات المتحرضة الناتجة عن الوشيعية و يسمى في التركيب عجلة حرة. - T_3 : مقحل ثنائي القطب، دوره تبديلي (يعمل كقاطعة). - $\mu a741$: مضخم عملي، دوره المقارنة بين التوتر المرجعي V_Z و التوتر المتغير V_C. - X_{21} : مرحلة من متمعن الأشغولة (2)، دورها الاذن بالتأجيل.	ج7															
0.75	3x 0.25	حساب قيمة المقاومة R_3 : $t_1 = R_3 \cdot C_1 \cdot \ln\left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - V_Z}\right)$ $\Rightarrow R_3 = \frac{t_1}{C_1 \ln\left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - V_Z}\right)} = \frac{3}{220 \times 10^{-6} \ln\left(\frac{12}{12 - 8.1}\right)}$ $R_3 = 12.13 \text{ K}\Omega$	ج8															
0.125	0.125	- التوتر V_Z يمثل التوتر المرجعي للمقارن.	ج9															
0.75	3x 0.25	حساب قيمة المقاومة R' : $V_{R'} = V_Z = \frac{R'}{R' + R_4} \cdot V_{CC}$ $\Rightarrow R' = \frac{R_4 \cdot V_Z}{V_{CC} - V_Z} = \frac{8.1 \times 1000}{12 - 8.1} \Rightarrow R' = 2.08 \text{ K}\Omega$	ج10															
0.375	3x 0.125	- الطابق 1- : دوره الكشف عن مرور القطع. - الطابق 2- : دوره حذف الارتدادات الناتجة عن الملمس الميكانيكي. - الطابق 3- : دوره عد العلب.	ج11															
1.00	8x 0.125	جدول تشغيل تركيب الطابق الأول : <table><tr><th>المخرج Q (0 أو 1)</th><th>وشيعه المرحل (ممغطة / غير ممغطة)</th><th>حالة المقحل T_2 (مسدود/مشيع)</th><th>حالة المقحل T_1 (مسدود/مشيع)</th><th></th></tr><tr><td>0</td><td>غير ممغطة</td><td>مسدود</td><td>مشيع</td><td>عند غياب العلبة</td></tr><tr><td>1</td><td>ممغطة</td><td>مشيع</td><td>مسدود</td><td>عند حضور العلبة</td></tr></table>	المخرج Q (0 أو 1)	وشيعه المرحل (ممغطة / غير ممغطة)	حالة المقحل T_2 (مسدود/مشيع)	حالة المقحل T_1 (مسدود/مشيع)		0	غير ممغطة	مسدود	مشيع	عند غياب العلبة	1	ممغطة	مشيع	مسدود	عند حضور العلبة	ج12
المخرج Q (0 أو 1)	وشيعه المرحل (ممغطة / غير ممغطة)	حالة المقحل T_2 (مسدود/مشيع)	حالة المقحل T_1 (مسدود/مشيع)															
0	غير ممغطة	مسدود	مشيع	عند غياب العلبة														
1	ممغطة	مشيع	مسدود	عند حضور العلبة														
0.25	0.25	- استنتاج دور إشارة الساعة T' : $t_2 = N \cdot T' \Rightarrow T' = \frac{t_2}{N} = \frac{9}{18} \Rightarrow T' = 0.5 \text{ s}$ - الطريقة 2- : $T' = 2 \cdot 2 \cdot R \cdot C = 2,2 \times 6,8 \times 1000 \times 33 \times 10^{-6} \Rightarrow T' = 0.493 \text{ s}$	ج13															

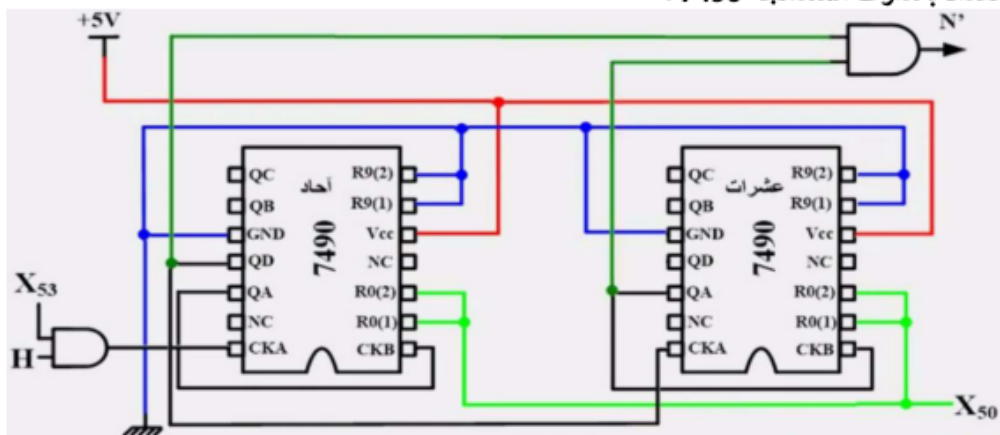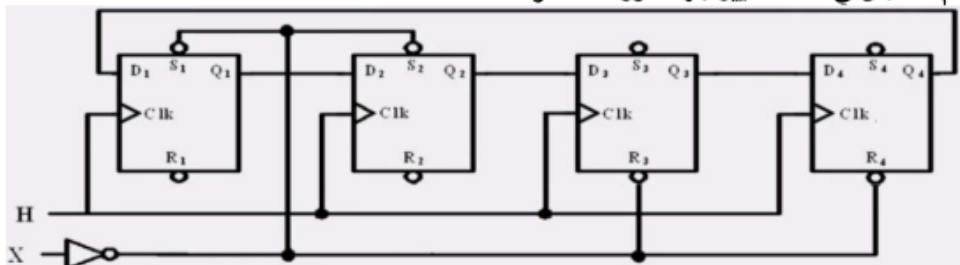العلامة		عناصر الإجابة	رقم الاجابة																																										
المجموع	مجزأة																																												
0.75	3x 0.25	- حساب تيار التشبع I_{CSat} : $V_{CC} - R_C \cdot I_{CSat} - V_{CESat} = 0 \Rightarrow I_{CSat} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} = \frac{24 - 1.2}{420}$ $I_{CSat} = 0.054 A$	ج14																																										
0.375	3x 0.125	- في الحصر لدينا : $V_{CEBlocage} = 24V$ و $I_{CBlocage} = 0A$ - في التشبع لدينا : $I_{CSat} = 54 mA$ و $V_{CESat} = 1.2 V$ - حسب الوثيقة نستنتج أن المقحل المناسب هو <u>المقحل الثالث</u> لأن : $V_{CE} = 24V < V_{CEMax} = 50V$ $I_{CSat} = 54 mA < I_{CMax} = 100 mA$	ج15																																										
0.25	0.125 0.125	- X_{53} : دوره الاذن ببداية العد (أي الاذن بالتأجيل). - معادلة الخروج N' : $N' = \overline{Q_A} \cdot \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_D} \cdot Q_E$	ج16																																										
1.50	15x 0.1	العداد بالدارات المندمجة 7490 : 	ج17																																										
0.125	0.125	- السجل المستعمل هو سجل إزاحة الى اليسار حلقي.	ج18																																										
0.50	5x 0.1	جدول تشغيل السجل : <table border="1"><thead><tr><th>H</th><th>X</th><th>Q_1</th><th>Q_2</th><th>Q_3</th><th>Q_4</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>↑</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>↑</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>↑</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>↑</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	H	X	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	-	0	0	0	0	0	-	1	1	1	0	0	↑	0	1	0	0	1	↑	0	0	0	1	1	↑	0	0	1	1	0	↑	0	1	1	0	0	ج19
H	X	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4																																								
-	0	0	0	0	0																																								
-	1	1	1	0	0																																								
↑	0	1	0	0	1																																								
↑	0	0	0	1	1																																								
↑	0	0	1	1	0																																								
↑	0	1	1	0	0																																								
0.75	0.25 + 0.25 + 0.25	رسم السجل في حالة تغيير جهة دوران المحرك : 	ج20																																										

العلامة		عناصر الإجابة	رقم الاجابة																			
المجموع	مجزأة																					
0.50	5x 0.1	ج21 تفسير مدلول رموز PIC16F84A : - PIC : التحكم في الأجهزة المحيطة. - 16 : عائلة المدى المتوسط. - F : ذاكرة من نوع فلاش. - 84 : نوع البيك الخاص. - A : التواتر الأعظمي 20MHz.																				
		0.50	8x 0.0625	ج22 محتوى السجل TRISB : <table><tr><td>RB₇</td><td>RB₆</td><td>RB₅</td><td>RB₄</td><td>RB₃</td><td>RB₂</td><td>RB₁</td><td>RB₀</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>			RB ₇	RB ₆	RB ₅	RB ₄	RB ₃	RB ₂	RB ₁	RB ₀	1	1	1	0	0	0	1	1
				RB ₇	RB ₆	RB ₅	RB ₄	RB ₃	RB ₂	RB ₁	RB ₀											
				1	1	1	0	0	0	1	1											
				0.75	6x 0.125	ج23 كتابة التعليقات و التعليمات لبرنامج التهيئة : BSF STATUS,RP0 ; الانتقال إلى البنك 1 اشحن محتوى سجل العمل W بالقيمة 1F في السداسي عشر MOVWF TRISA ; اشحن محتوى السجل W في السجل TRISA MOVLW 0xE3 ; اشحن محتوى سجل العمل E3 في السداسي عشر MOVWF TRISB ; اشحن محتوى السجل W في السجل TRISB BCF STATUS,RP0 ; الرجوع إلى البنك 0																
0.50	4x 0.125	ج24 - الطابق 1- : طابق التحويل، العنصر التقني المسؤول هو المحول، وظيفته تخفيض توتر الدخول. - الطابق 2- : طابق التقويم، العنصر التقني المسؤول هو جسر غريتش، وظيفته حذف النوبة السالبة و تقويمها الى موجبة. - الطابق 3- : طابق الترشيح، العنصر التقني المسؤول هو المكثفة، وظيفته التقليل من التموجات الناتجة عن طابق التقويم. - الطابق 4- : طابق التثبيت، العنصر التقني المسؤول هو المنظم، وظيفته تثبيت التوتر وجعله مستمر تماما.																				
		0.50	2x 0.25			ج25 - التجربة (01) : هي التجربة في الفراغ و الهدف منها هو حساب الضياع في الحديد P_{Fe}. - التجربة (02) : هي التجربة في قصر الدارة و الهدف منها هو حساب الضياع في النحاس (بمفعول جول) P_r.																
0.50	0.25 + 0.25	ج26 استنتاج مجموع الضياعات : $\sum P_{ertes} = P_{Fe} + P_I = 5 + 5 \Rightarrow \sum P_{ertes} = 10 \text{ W}$ حساب الهبوط في التوتر : $\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = 26 - 24 \Rightarrow \Delta U_2 = 2 \text{ V}$																				
0.25	0.25	ج27 حساب نسبة التحويل في الفراغ : $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{26}{220} \Rightarrow m_0 = 0.118$																				

العلامة		عناصر الإجابة	رقم الإجابة
المجموع	مجزأة		
1.75	0.25	حساب التيار في الثانوي : $S = U_2 \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{S}{U_2} = \frac{120}{24} \Rightarrow I_2 = 5 \text{ A}$	ج28
	+	حساب المقاومة المرجعة الى الثانوي :	
	0.50	$R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} = \frac{5}{5^2} \Rightarrow R_S = 0.2 \Omega$	
	+	حساب المعاوقة المرجعة الى الثانوي :	
	0.75	$\Delta U_2 = (R_S \cdot \cos \varphi_2 + X_S \cdot \sin \varphi_2) I_2 \Rightarrow X_S = \frac{\Delta U_2 - R_S \cdot \cos \varphi_2 \cdot I_2}{\sin \varphi_2 \cdot I_2}$	
0.25	+	$X_S = \frac{2 - 0,2 \cdot 0,8 \cdot 5}{0,6 \cdot 5} \Rightarrow X_S = 0,4 \Omega$	ج29
	0.25	حساب الممانعة المرجعة الى الثانوي : $Z_S = \sqrt{R_S^2 + X_S^2} = \sqrt{(0,2)^2 + (0,4)^2} \Rightarrow Z_S = 0,36 \Omega$	
0.75		حساب المردود :	ج29
	0.25	$\eta = \frac{P_2}{P_1}$	
	0.25	$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 24 \cdot 5 \cdot 0,8 \Rightarrow P_2 = 96 \text{ W}$	
	0.25	$P_1 = P_2 + P_{10} + P_{1CC} = 96 + 5 + 5 \Rightarrow P_1 = 106 \text{ W}$	
	0.25	$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{96}{106} \Rightarrow \eta = 0,905 = 90,5\%$	