

TP N°1 *Proccédés de l'éclairage non commandé et l'éclairage commandé*

1- But du TP

Ce TP permet de savoir les différents montages de base de l'électricité domestique, il s'agit de l'éclairage commandé / non commandé et de voir les différents appareils utilisés:

2- Matériels utilisés (C'est laissé au choix des étudiants)

-
-
-
-
-

3- Schémas de montage

- 1- dessiner le circuit de l'éclairage commandé et non commandé.
- 2- donner leurs principes de fonctionnement.
- 3- réaliser le câblage de chaque montage.

4-Travail demandé

- 1- Pourquoi on utilise différents type de schémas de montage.
- 2- Citer d'autres types de schémas.
- 3- Est-ce que ces modes de schémas valable pour tous les types des applications domestiques, Pourquoi ?