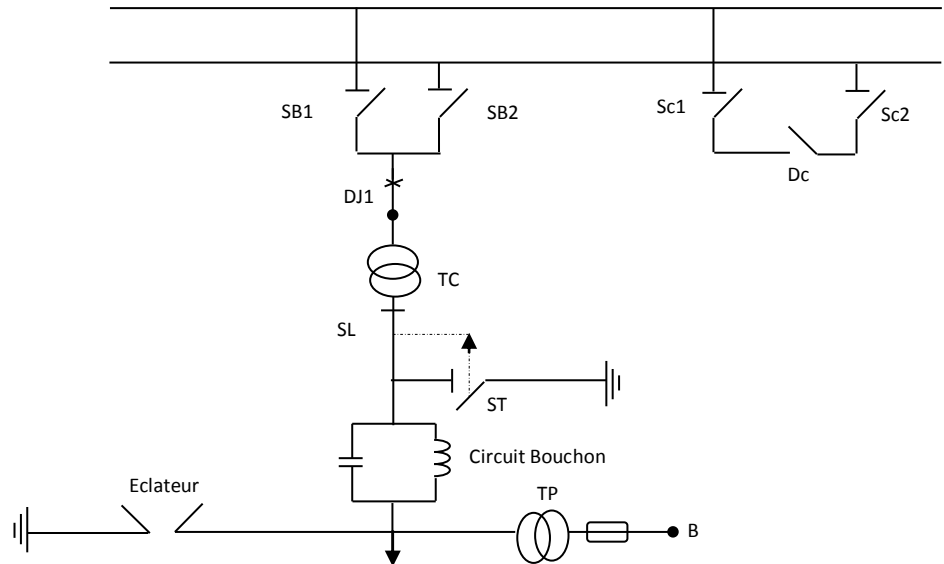


## Série d'exercices 01

### Exercice 1


Dans un poste électrique on veut intervenir sur le circuit bouchon; Quelle sont dans l'ordre, les manœuvres de consignation à exécuter ?

**Remarque :** Tous les sectionneurs et les disjoncteurs sont fermés à l'état Initial, sauf les sectionneurs « SB2 », « ST », « Sc1 », « Sc2 », et le disjoncteur de couplage « DC »



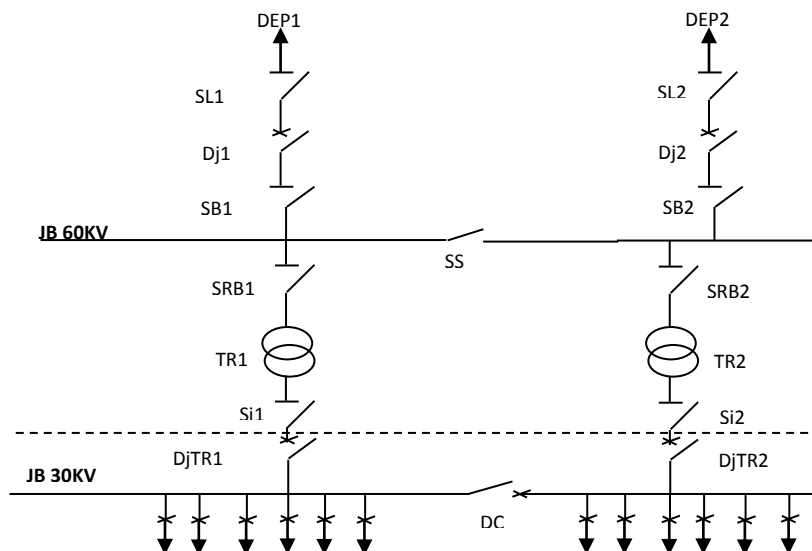**Exercice 2** on veut intervenir sur le disjoncteur « Dj1 » ;


- Quelle sont dans l'ordre, les manœuvres de consignation à exécuter ? **Remarque :** Tous les sectionneurs et les disjoncteurs sont fermés à l'état Initial, sauf les sectionneurs « SS » et le disjoncteur de couplage « DC » ;



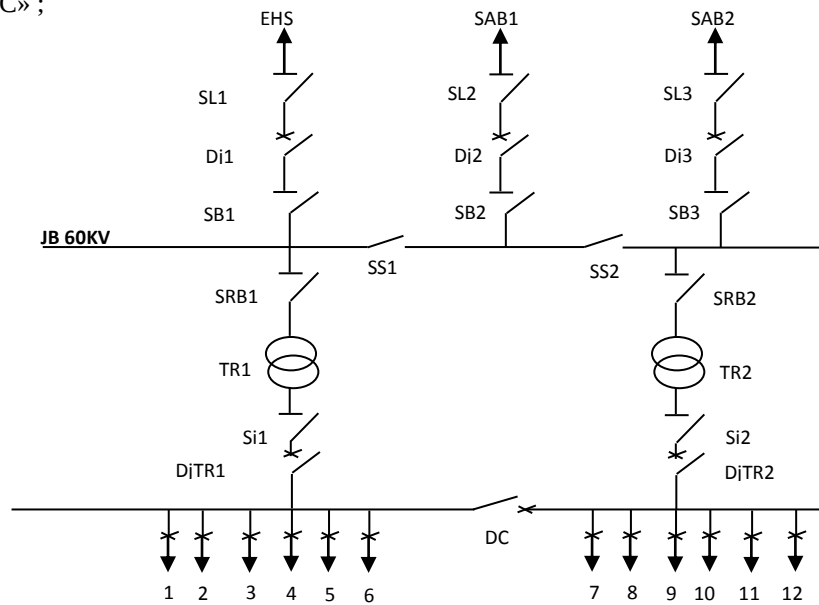**Exercice 3** Dans le poste 60kv AIN OULMEN on veut intervenir sur le disjoncteur « Dj1 » ;

- Quelle sont dans l'ordre, les manœuvres de consignation à exécuter ?

**Remarque :** Tous les sectionneurs et les disjoncteurs sont fermés à l'état Initial, sauf les sectionneurs « SS1 » et « SS2 » et le disjoncteur de couplage « DC » ;



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12